

$$T_{em} = k_t \bar{I}_a = C_t \Phi I_a$$

$$E_a = k_e \omega = C_e \Phi n$$

第一章作业 直流电动机及其控制

6. 已知一台直流电动机，其电枢额定电压 $U_a = 110V$ ，额定运行时的电枢电流 $I_a = 0.4A$ ，转速 $n = 3600r/min$ ，电枢电阻 $R_a = 50\Omega$ ，空载阻转矩 $T_0 = 0.015N \cdot m$ ，该电动机额定负载转矩是多少？

6. 转矩平衡方程： $T_{em} = T_0 + T_L$, T_{em} 为电磁转矩 $\omega = \frac{2\pi}{60}n = 120\pi \text{ rad/s}$

$$\text{由 } U_a = R_a \bar{I}_a + E_a = R_a \bar{I}_a + k_e \omega \text{ 知, } k_e = k_e = \frac{U_a - R_a \bar{I}_a}{\omega}$$

$$\text{故 } T_L = T_{em} - T_0 = k_e \bar{I}_a - T_0 = \frac{U_a - R_a \bar{I}_a}{\omega} \bar{I}_a - T_0 = \frac{110 - 50 \times 0.4}{120\pi} \times 0.4 - 0.015 = 0.08 Nm$$


7. 用一对完全相同的直流电机组成电动机-发电机组，它们的激磁电压均为 $110V$ ，电枢电阻 $R_a = 75\Omega$ 。当发电机不接负载，电动机电枢加 $110V$ 电压时，电动机的电枢电流为 $0.12A$ ，机组的转速为 $4500r/min$ 。问：

$$1) \text{ 发电机空载时的电枢电压为多少? } U_{a2}$$

$$\text{电动机 } U_{a1} = I_{a1} R_{a1} + E_1, T_{em1} = I_{a1} + T_0$$

$$\text{发电机 } E_2 = U_{a1} + I_{a2} R_{a2}, T_1 = T_{em2} + T_0 \Rightarrow T_{em1} = T_{em2} + 2T_0$$
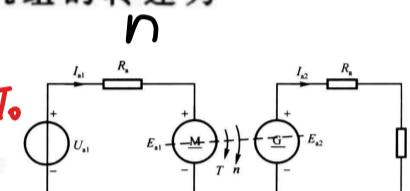
$$2) \text{ 电动机的电枢电压仍为 } 110V, \text{ 而发电机接上 } 0.5k\Omega \text{ 的负载时, 机组的转速 } n \text{ 是多少? }$$



7. 解：设电动机下标1，发电机下标2，已知 $U_f = U_{f2} = 110V, R_{a1} = R_{a2} = 75\Omega$

$$1) \text{ 发电机空载时 } I_{a2} = 0, U_{a2} = E_{a2} = k_e \omega, U_{a1} = R_{a1} I_{a1} = k_e \omega, \text{ 由于 } k_e = k_e \text{ 有}$$

$$U_{a2} = k_e \frac{U_{a1} - R_{a1} I_{a1}}{k_e} = U_{a1} - R_{a1} I_{a1} = 101V \quad k_e = k_t = \frac{U_{a2}}{\omega} = \frac{101}{\frac{2\pi}{60} \times 4500} \approx 0.2143 V/s \text{ rad}^{-1}$$

$$\text{发电机 } T_{em} = k_t \bar{I}_{a1} = T_0, \text{ 电动机 } k_t \bar{I}_{a1} = T_1 + T_0 = 2T_0 \Rightarrow T_0 = \frac{k_t I_{a1}}{2} = 0.0129 Nm$$

$$2) U_{a1} = 110V, \text{ 发电机电枢 } R'_{a2} = R_a + 0.5k\Omega = 575\Omega, U_{a2} = 0$$

$$U_{a2} + R'_{a2} \bar{I}_{a2} = k_e \omega' = U_{a1} - R_{a1} \bar{I}_{a1} \quad \text{联立有} \quad \begin{cases} 575 \bar{I}_{a2} = 110 - 75 \bar{I}_{a1} \\ \bar{I}_{a1} = \bar{I}_{a2} + \frac{2T_0}{k_t} = \bar{I}_{a2} + 0.12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{I}_{a1} = 0.275A \\ \bar{I}_{a2} = 0.155A \\ \omega = 417 \text{ rad/s} \end{cases}$$

$$n = \frac{60}{2\pi} \omega = 3982.6(r/min)$$

答：1). $101V$ 2). 约为 $3980r/min$

16. 已知一台直流伺服电动机在 $U_{a1} = 110V$ 时，空载电流 $I_{a1} = 0.055A$ ，空载转速 $n_{01} = 4600r/min, R_a = 80\Omega$ 。

1) 电枢电压为 $70V$ 时，理想空载转速 n_{02} 是多大？堵转时的电磁转矩是多少？

2) 驱动它的功率放大器内阻 $R_i = 50\Omega$ ，当功放的开路电压为 $70V$ 时理想空载转速和启动转矩是多少？

3) 在上述两种情况下，折合到电动机上的总阻转矩 $T_c = T_0 + T_L$ 由 $0.03N \cdot m$ 增大到 $0.04N \cdot m$ 时，转速各为多少？

解 1) 由 $T_{em} = C_t \Phi I_a = T_0 + T_L, E_a = k_e \omega = C_e \Phi n = U_a - I_a R_a$ 知 $n = \frac{U_a - I_a R_a}{C_e \Phi}$

$$\text{先算电动机的 } k_e \text{ 时 } n_{01} = 4600r/min \text{ 时 } k_e = \frac{U_a - I_a R_a}{\omega} = \frac{110 - 0.055 \times 80}{\frac{2\pi}{60} \times 4600} = 0.219 V/s \text{ rad}^{-1}$$

$$\text{空载时 } T_L = 0, T_0 = T_{em} = k_t \bar{I}_{a1} = k_e \bar{I}_{a1} = 0.012 N.m$$

$$\text{理想空载时 } T_{em} = 0 \Rightarrow \bar{I}_{a1} = 0$$

$$\frac{n_{02}}{n_{01}} = \frac{U_{a2} - I_{a2} R_{a2}}{U_{a1} - I_{a1} R_{a1}} = \frac{70}{110 - 0.055 \times 80} = 0.663 \Rightarrow n_{02} = 0.663 n_{01} \approx 3050r/min$$

$$\text{再算堵转时, } I_{a1}' = \frac{U_a}{R_a} = \frac{70}{80} = 0.875, \text{ 堵转电磁转矩 } T_s = k_e I_{a1}' = 0.192 N.m$$

$$2) \text{ 理想空载时 } T_{em} = 0, I_{a1} = 0, R_i \text{ 相当于被短路, } U_a = U_i = 70V \text{ 不变, 由 } n = \frac{U_a - I_a R_a}{C_e \Phi} \text{ 知 } n \approx 3050r/min$$

$$\text{启动时, } n = \omega = 0, \text{ 由 } T_{em} = C_t \Phi I_a = C_t \Phi \cdot \frac{U_a}{R_a + R_i} = k_e \frac{U_i}{R_a + R_i} = 0.118 N.m,$$

启动转矩指的是 T_{em}

$$T_{em} = k_t I_a = C_t \Phi I_a$$

$$E_a = k_e \omega = C_e \Phi n$$

① 当 $\bar{T}_{em} = T_0 + \bar{T}_L = 0.03 \text{ Nm}$ 时, $I_a = \frac{\bar{T}_{em}}{k_t} = 0.137 A$

由 $U_a = I_a R_a + E_a = I_a R_a + k_e \omega$ 知, $\omega = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e} = \frac{70 - 0.137 R_a}{0.219}$

当 $R_a = 80 \Omega$ 时, $\omega = 269.6 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 2574.4 \text{ r/min}$, ✓

当 $R_a = 130 \Omega$ 时, $\omega = 238.3 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 2275.7 \text{ r/min}$, ✓

② 当 $\bar{T}_{em} = T_0 + \bar{T}_L = 0.04 \text{ Nm}$ 时, $I_a = \frac{\bar{T}_{em}}{k_t} = 0.1826 A$

当 $R_a = 80 \Omega$ 时, $\omega = 252.9 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 2413.9 \text{ r/min}$, ✓

当 $R_a = 130 \Omega$ 时, $\omega = 2112.4 \text{ rad/s} \Rightarrow n = 2014.9 \text{ r/min}$, ✓

18. 已知某永磁直流电机电枢电阻 $R_a = 50 \Omega$, 作电动机运行时的空载转矩为 $T_{f0} = 0.025 \text{ N} \cdot \text{m}$, 相应的空载电流为 $I_0 = 0.1 \text{ A}$ 。现在将两台参数完全相同的该型电机组成电动机-发电机组, 其中发电机作为电动机的机械负载, 如图 1-53 所示。

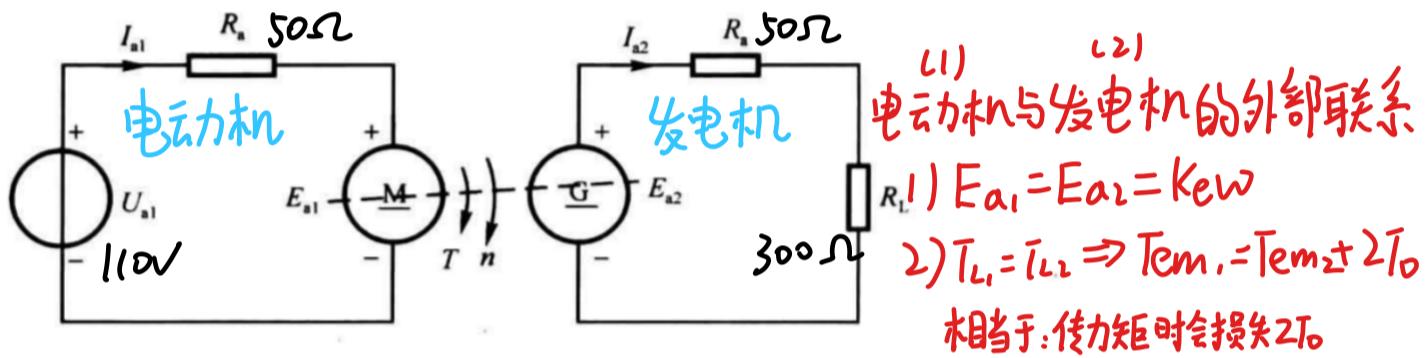


图 1-53 习题 18 附图

1) 分别写出两台电机的电压平衡方程式和转矩平衡方程式。

2) 当发电机负载电阻 $R_L = 300 \Omega$, 电动机外加电压 $U_{a1} = 110 \text{ V}$ 时, 两台电机的 电磁转矩 各为多少? 机组的共同转速为多少?

指 w/n
1) 电动机 $U_{a1} = I_{a1} R_a + E_{a1}$, $T_{em1} = T_0 + \bar{T}_L$, 其中 $E_{a1} = k_e \omega$, $T_{em1} = k_t I_{a1}$
发电机. $E_{a2} = I_{a2} (R_a + R_L)$, $T_1 = T_{em2} + \bar{T}_0$, 其中 $E_{a2} = k_e \omega$, $T_{em2} = k_t I_{a2}$
 \Rightarrow 有 $T_{em1} = T_{em2} + 2\bar{T}_0$.

空载时, $T_{em} = T_{f0} = 0.025 \text{ Nm}$, $I_0 = 0.1 \text{ A}$, 故 $k_e = k_t = \frac{T_{em}}{I_0} = 0.25 \text{ N.m.A}^{-1}$

2) 已知 $R_L = 300 \Omega$, $U_{a1} = 110 \text{ V}$, $T_0 = 0.025 \text{ Nm}$ $k_e = k_t = 0.25 \text{ N.m.A}^{-1}$

有 $\begin{cases} T_{em1} = T_{em2} + 0.05, \\ E_{a1} = E_{a2} = 0.25 \cdot w \end{cases}$ 联立得 $\begin{cases} T_{em1} = T_{em2} + 0.05 \\ 110 = I_{a1} 50 + E_{a1}, E_{a2} = I_{a2} 350 \end{cases}$
 $\Rightarrow T_{em1} = 0.1125 \text{ N.m}$, $T_{em2} = 0.0625 \text{ N.m}$ $\Rightarrow I_{a1} = \frac{T_{em1}}{k_e} = 0.45 \text{ A}$, $E_{a1} = 110 - 50 I_{a1} = 87.5 \text{ V}$
 $\Rightarrow w = 4 E_{a1} = 350 \text{ rad/s}$, $n = 3342.3 \text{ r/min}$

19. 一台直流伺服电动机，额定电压 $U_n = 24V$ ，额定电流 $I_n = 0.5A$ ，电磁转矩的额定值 $T_{en} = 0.015N \cdot m$ ，空载摩擦转矩 $T_f = 0.003N \cdot m$ ，额定转速 $\omega_n = 300rad/s$ 。求

1) 电枢电压 $U_a = 18V$ 时，启动输出转矩是多少？空载转速是多少？

2) 要求电磁转矩 $T_e = 0.02N \cdot m$ ，转速为 $250 rad/s$ ，电枢电压是多少？电机输出的机械转矩是多少？

角牛当 $U_a = 24V$, $I_a = 0.5A$ $T_{em} = 0.015N \cdot m$, $T_f = 0.003N \cdot m$, $\omega = 300rad/s$ 时
有 $k_e = k_t = \frac{T_{em}}{I_a} = 0.03N \cdot m \cdot A^{-1}$, 由 $R_a = \frac{U_a - k_e \omega}{I_a}$ 得 $R_a = 30\Omega$

1) 当 $U_a = 18V$ 时。

- ① 启动时， $\omega = n = 0$, $I_a = \frac{U_a}{R_a} = 0.6A$, 输出转矩 $T_{em} = k_t I_a = 0.018N \cdot m$
- ② 空载时, $T_L = 0$, $T_{em} = T_f = 0.003N \cdot m$. $I_a = \frac{T_{em}}{k_t} = 0.1A$, $\omega = \frac{U_a - R_a I_a}{k_e} = 500rad/s$
故空载转速 $n = 4774.6r/min$

2) 已知 $T_{em} = 0.02N \cdot m$, $\omega = 250rad/s$, 求 U_a 与 T_L

$$T_L = T_{em} - T_f = 0.017N \cdot m$$

$$I_a = \frac{T_{em}}{k_t} = \frac{0.02}{0.03} = \frac{2}{3}A$$

$$U_a = k_e \omega + R_a I_a = 27.5V$$

即电枢电压 $U_a = 27.5V$, 机械转矩为 $0.017N \cdot m$