

模拟电子技术基础 第1章作业 (2024春)

班级 自动化	姓名 彭尚品	学号 220320726	成绩
--------	--------	--------------	----

1.3 电路如图 P1.3 所示, 已知 $u_i = 5 \sin \omega t$ (V), 二极管导通电压 $U_D = 0.7$ V。试画出 u_i 与 u_o 的波形, 并标出幅值。


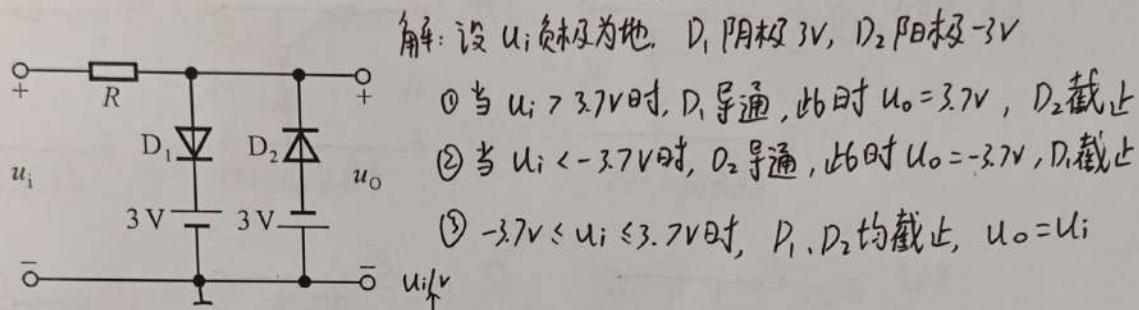


图 P1.3

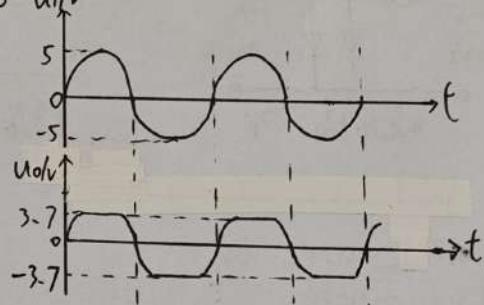

1.4 电路如图 P1.4 所示, 二极管导通电压 $U_D = 0.7$ V, 常温下 $U_T \approx 26$ mV, 电容 C 对交流信号可视为短路; u_i 为正弦波, 有效值为 10mV。

试问二极管中流过的交流电流有效值为多少?

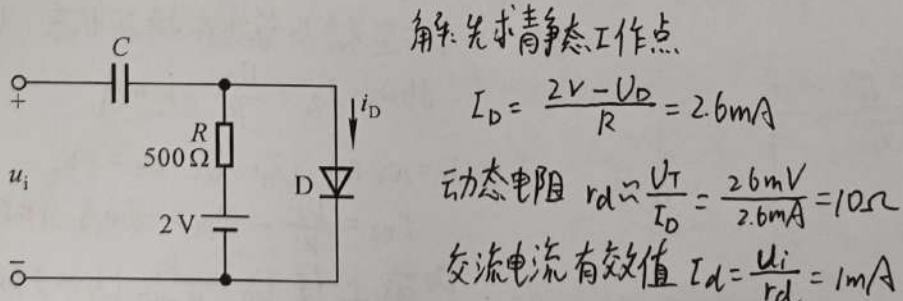



图 P1.4

1.5 现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为6V和8V，正向导通电压为0.7V。试问：


(1) 若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？

(2) 若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？


解：串联

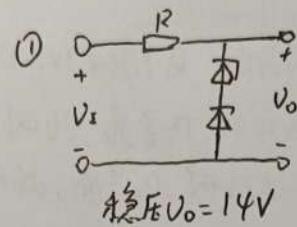

$$\text{稳压 } U_o = 14V$$

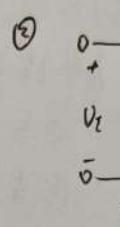


$$\text{稳压 } U_o = 1.4V$$

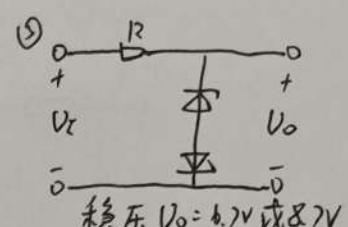


$$\text{稳压 } U_o = 6.7V \text{ 或 } 8.7V$$


并联

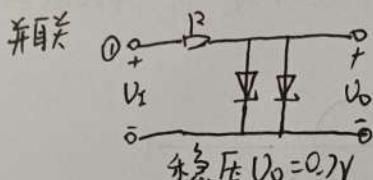

$$\text{稳压 } U_o = 0.7V$$

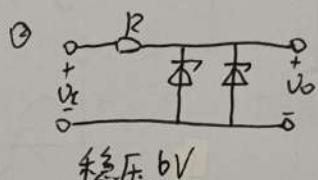

$$\text{稳压 } 6V$$

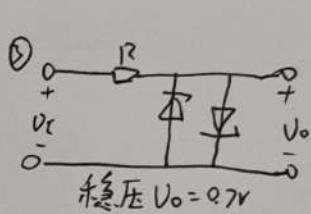

$$\text{稳压 } U_o = 0.7V$$

答：串联：4种，14V, 1.4V, 6.7V, 8.7V

并联：2种 0.7V, 6V.

1.6 已知图P1.6所示电路中稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$, 最小稳定电流 $I_{Z\min}=5mA$, 最大稳定电流 $I_{Z\max}=25mA$.

(1) 分别计算 U_I 为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压 U_o 的值；

(2) 若 $U_I=35V$ 时负载开路，则会出现什么现象？为什么？

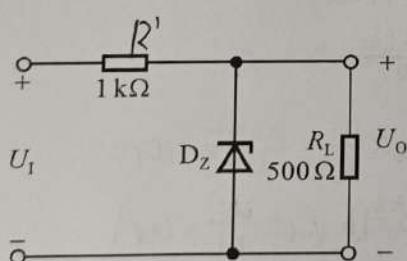


图 P1.6

解：(1) 假定稳压管处在稳压状态， $U_{RL}=U_Z=6V$

$$\text{此时 } I_{RL} = \frac{U_{RL}}{R_L} = 12mA$$

$$\text{① } U_I = 10V \text{ 时, } U_{R'} = U_I - U_Z = 4V,$$

$$I_{DZ} = \frac{U_{R'}}{R'} - I_{RL} = -8mA \text{ 假设不成立}$$

$$D_Z \text{ 截止, 使 } U_o = \frac{R_L}{R_L + R'} U_I \approx 3.33V$$

$$\text{② } U_I = 15V \text{ 时, } U_{R'} = U_I - U_Z = 9V$$

$$I_{DZ} = \frac{U_{R'}}{R'} - I_{RL} = -3mA \text{ 假设不成立}$$

$$D_Z \text{ 截止, } U_o = \frac{R_L}{R_L + R'} U_I \approx 5V$$

$$\text{③ } U_I = 35V \text{ 时, } U_{R'} = U_I - U_Z = 29V$$

$$I_{DZ} = \frac{U_{R'}}{R'} - I_{RL} = 17mA, \text{ 但假设不成立}$$

由于 $I_{Z\min} < I_{DZ} < I_{Z\max}$

$$\text{此时 } U_o = U_Z = 6V$$

(2). 负载开路时，

$$U_{R'} = U_I - U_{DZ} = U_I - U_Z = 29V$$

$$I = \frac{U_{R'}}{R'} = 29mA$$

$I > I_{Z\max}$, 稳压管电流过大

其最大稳定电流，会因结温升高而损坏。

220320726
芯向品

1.9 测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图 P1.9 所示。在圆圈中画出管子，并分别说明它们是硅管还是锗管。

硅： $V_{on} \approx 0.5V$ $V_D = 0.7V$
锗： $V_{on} \approx 0.1V$ $V_D = 0.2V$

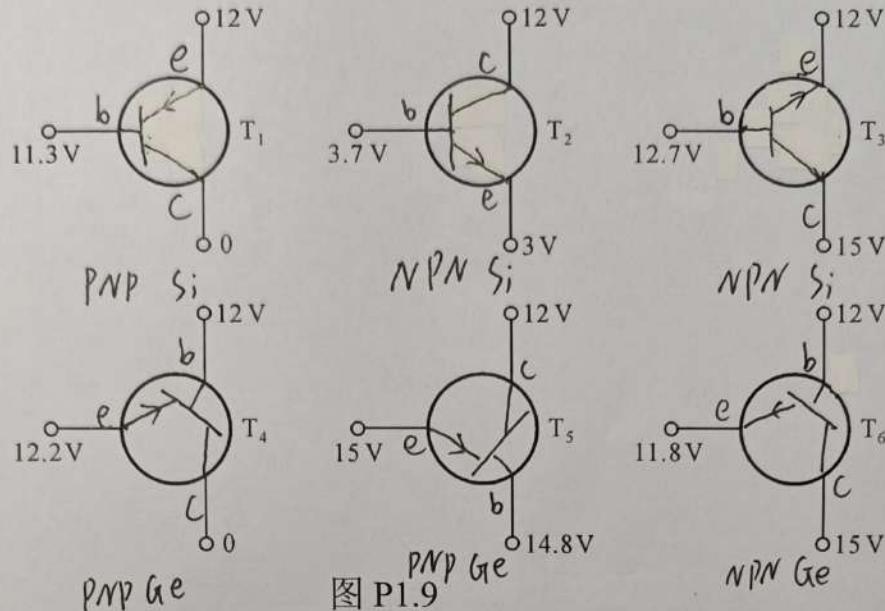


图 P1.9

1.10 电路如图 P1.10 所示，晶体管导通时 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=50$ 。试分析 V_{BB} 为 0V、1V、3V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压 u_o 的值。

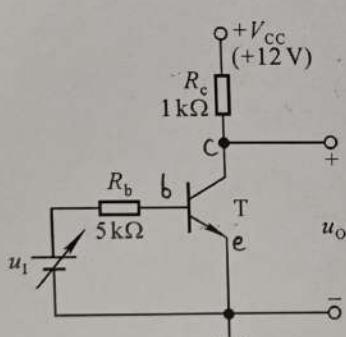


图 P1.10

解：(1) $V_{BB}=0V < U_{BE}$ 时，发射结截止

晶体管截止， $u_o = V_{CC} = +12V$

(2) $V_{BB}=1V$ 时，晶体管导通，假设工作在放大区。

$$i_b = \frac{U_T - U_{BE}}{R_b} = \frac{0.3V}{5k\Omega} = 0.06mA$$

$$i_c = \beta i_b = 3mA, U_{RE} = i_c R_c = 3V, U_o = V_{CC} - U_{RE} = 9V$$

若 $U_{CE} > U_{BE}$ ，假设成立， $U_o = 9V$

(3) $V_{BB}=3V$ 时，假设工作在放大区

$$i_b = \frac{U_T - U_{BE}}{R_b} = \frac{2.3V}{5k\Omega} = 0.46mA$$

$$i_c = \beta i_b = 23mA, U_{RE} = i_c R_c = 23V > V_{CC} = 12V, 假设不成立$$

故晶体管工作在饱和区， $U_o = V_{CES}$

1.12 分别判断图 P1.12 所示各电路中晶体管是否有可能工作在放大状态。

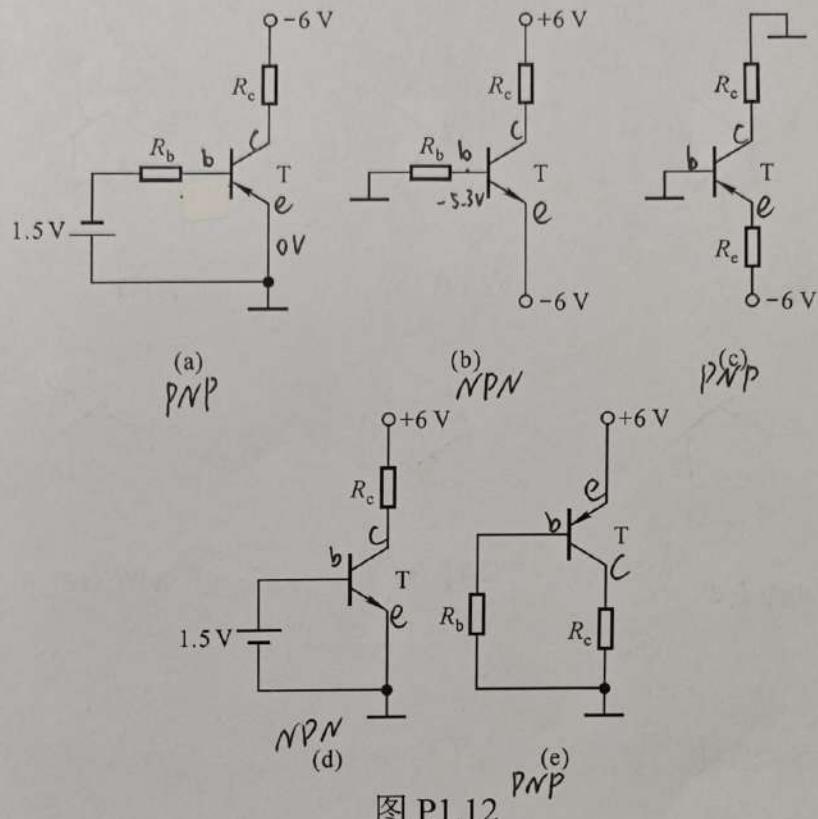


图 P1.12

(a) 可能

(b) 可能

(c) 不可能, 不满足

$$V_E > V_I > V_C$$

(d) 不可能, T 的发射结会因电流过大而损坏

$$1.5V > 0.7V$$

(e) 可能

模拟电子技术基础 第2章作业

班级 自动化7

学号220320726

姓名彭尚品

成绩

2.1 分别改正图 P2.1 所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法。

用蓝色笔迹修改：

NPN: $U_C > U_B > U_E$
PNP: $U_E > U_B > U_C$


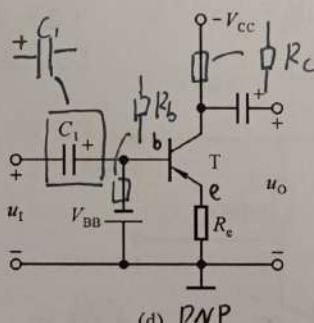
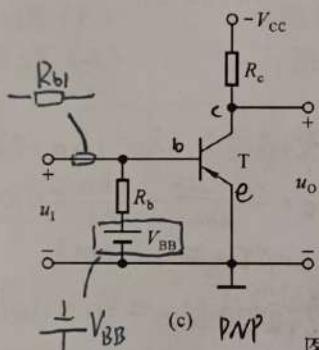
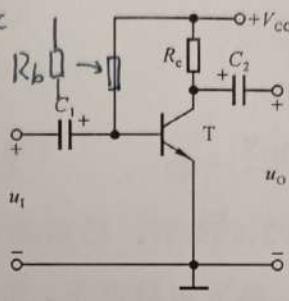
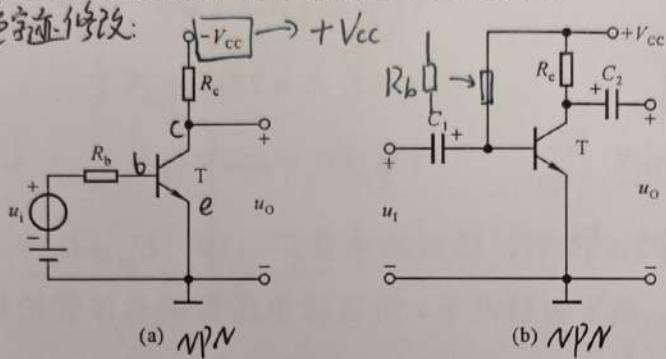


图 P2.1

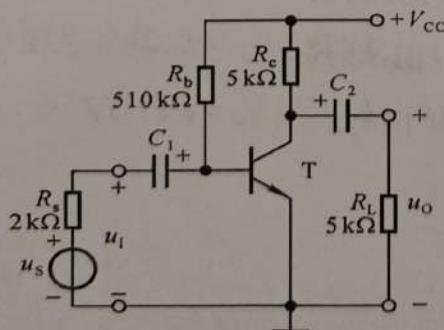2.5 在图 P2.5 所示电路中，已知晶体管的 $\beta = 80$, $r_{be} = 1k\Omega$, $U_i = 20mV$; 静态时 $U_{BEQ} = 0.7V$, $U_{CEQ} = 4V$, $I_{BQ} = 20 \mu A$ 。判断下列结论是否正确，凡对的在括号内打“√”，否则打“×”。




$$(1) A_u = -\frac{4}{20 \times 10^{-3}} = -200 (\times)$$

$$(2) A_u = -\frac{4}{0.7} \approx -5.71 (\times)$$

$$(3) A_u = -\frac{80 \times 5}{1} = -400 (\times)$$

图 P2.5

解：交流等效电路：

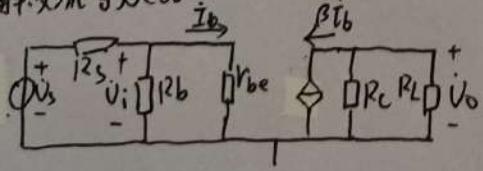

$$V_i = I_b r_{be}, \quad V_o = -\beta I_b (R_C || R_L) \Rightarrow A_u = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta (R_C || R_L)}{r_{be}} = \frac{-80 \times 2.5}{1}$$

$$r_{be} = R_b / \beta I_b \approx 1 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5 k\Omega$$

$$\text{输入: } V_i = 3V \Rightarrow V_3 = 3V_i = 60mV$$

$$(4) \checkmark A_u = -\frac{80 \times 2.5}{1} = -200 (\checkmark)$$

$$(5) R_i = \left(\frac{20}{20}\right)k\Omega = 1k\Omega (\times)$$

$$(6) R_i = \left(\frac{0.7}{0.02}\right)k\Omega = 35k\Omega (\times)$$

$$(7) R_i \approx 3k\Omega (\times)$$

$$(8) \checkmark R_i \approx 1k\Omega (\checkmark)$$

$$(9) \checkmark R_o \approx 5k\Omega (\checkmark)$$

$$(10) R_o \approx 2.5k\Omega (\times)$$



$$(11) U_s \approx 20mV (\times)$$

$$(12) \checkmark U_s \approx 60mV (\checkmark)$$

2.6 电路如图 P2.6 所示, 已知晶体管 $\beta = 120$, $U_{BE} = 0.7V$, 饱和管压降 $U_{CES} = 0.5V$ 。在下列情况下, 用直流电压表测晶体管的集电极电位, 应分别为多少?

- (1) 正常情况; (2) R_{b1} 短路; (3) R_{b1} 开路;
 (4) R_{b2} 开路; (5) R_{b2} 短路; (6) R_c 短路。

直流通路

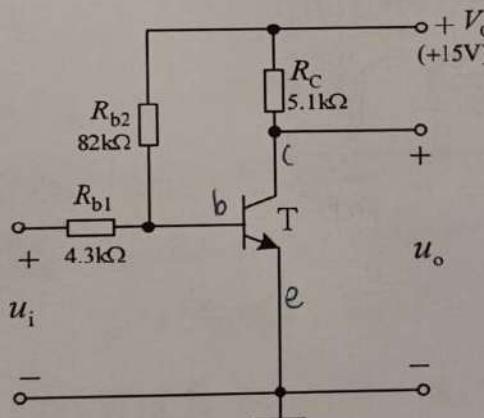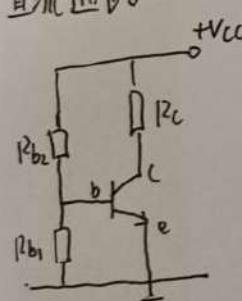

$$(1) \text{正常情况下, } V_{BQ} = V_{BE} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{cc} - V_{BQ}}{R_{b2}} = \frac{15 - 0.7}{82} \approx 0.0116mA$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.342mA$$

$$\text{集电极电位 } V_{CQ} = V_{cc} - I_{CQ} R_c = 7.901V$$

$$(2) R_{b1} \text{ 短路, } U_{BEQ} = 0, \text{ 三极管截止, } V_{CQ} \approx V_{cc} = 15V$$

$$(3) R_{b1} \text{ 开路, } V_{BQ} = 0.7V, I_{BQ} = \frac{V_{cc} - V_{BQ}}{R_{b2}} = \frac{15 - 0.7}{82} \approx 0.1398mA$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 16.537mA$$

$$V_{CQ} = V_{cc} - I_{CQ} R_c \approx -69.3V \text{ 不成立}$$

故晶体管不工作在放大区, 工作在饱和区, $V_{CQ} = V_{CES} = 0.5V$


$$(4) R_{b2} \text{ 开路, 晶体管截止, } V_{CQ} \approx V_{cc} = 15V$$

$$(5) R_{b2} \text{ 短路, } U_{BE} \text{ 过大, 晶体管烧毁}$$


$$(6) R_c \text{ 短路, } V_{CQ} = V_{cc} = 15V$$

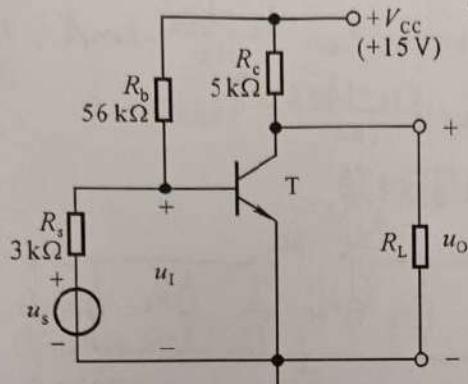2.7 电路如图 P2.7 所示，晶体管的 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 100 \Omega$ 。分别计算


$R_L = \infty$ 和 $R_L = 3k\Omega$ 时的 Q 点、 A_u 、 R_i 和 R_o 。



解：① 直流通路

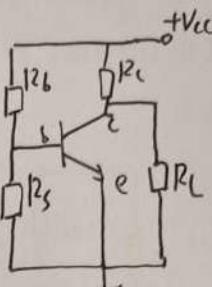

输出回路等效

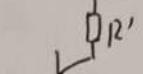

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R_L + R_c} V_{cc}$$

$$R' = R_L // R_c$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{cc} - V_{BEQ}}{R_b} - \frac{V_{BEQ}}{R_s} \approx 0.0220 \text{ mA}$$


为方便记 $R_L = \infty$ 时为情况①, $R_L = 3k\Omega$ 为②

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.762 \text{ mA}$$

$$\textcircled{1} V_{CEQ} = V_{cc} - R_c I_{CQ} \approx 6.192 \text{ V}$$

$$\textcircled{2} V_{CEQ} = V_{cc}' - R'_c I_{CQ} = \frac{3}{5+3} V_{cc} - (5/13) I_{CQ} \approx 2.322 \text{ V}$$

② 交流等效电路

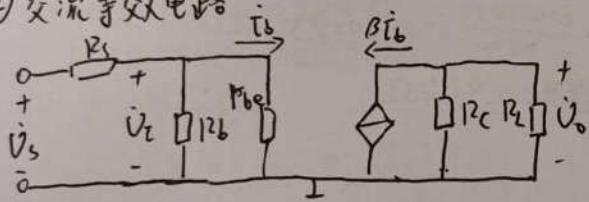

$$\textcircled{1} r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{CQ}} \approx 1281.8 \Omega \Rightarrow \text{相等}$$

$$\textcircled{2} r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 1281.8 \Omega$$

$$\text{推导: } V_i = I_b r_{be}, I_o = -\beta I_b (R_c // R_L) \Rightarrow A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_b // r_{be}, R_o = R_c$$

$$\text{代入数据有 } \textcircled{1} R_L = \infty, A_u = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} \approx -312.1, R_i \approx 1.253 \text{ k}\Omega, R_o = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{2} R_L = 3 \text{ k}\Omega, A_u = -117.02, R_i \approx 1.253 \text{ k}\Omega, R_o = 5 \text{ k}\Omega$$

综上, 当 $R_L = \infty$ 时, $I_{BQ} \approx 22.0 \text{ mA}$, $I_{CQ} \approx 1.762 \text{ mA}$, $V_{CEQ} \approx 6.192 \text{ V}$, $A_u \approx -312.1$, $R_i \approx 1.253 \text{ k}\Omega$, $R_o = 5 \text{ k}\Omega$

当 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 时, $I_{BQ} \approx 22.0 \text{ mA}$, $I_{CQ} \approx 1.762 \text{ mA}$, $V_{CEQ} \approx 2.322 \text{ V}$, $A_u \approx -117.02$, $R_i \approx 1.253 \text{ k}\Omega$, $R_o = 5 \text{ k}\Omega$

2.9 已知电路如图 P2.9 所示。晶体管的 $\beta = 100$, $r_{be} = 1k\Omega$ 。

- (1) 现已测得静态管压降 $U_{CEQ} = 6V$, 估算 R_b 约为多少千欧;
- (2) 已知负载电阻 $R_L = 5k\Omega$ 。若保持 R_b 不变, 为了使输入电压有效值 $U_i = 1mV$ 时输出电压有效值 $U_o > 220mV$, 则 R_c 至少应选取多少千欧?

$$\text{解: (1)} U_{CEQ} = 6V, I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = 2mA, I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.02mA$$

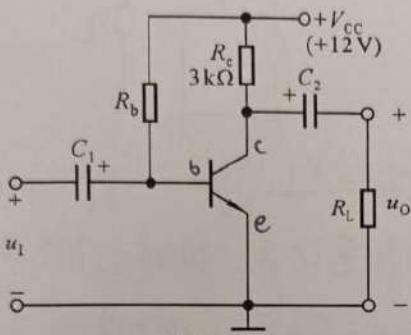
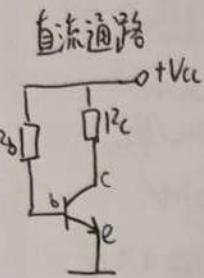


图 P2.9

$$R_b = \frac{V_{CC} - U_{PEQ}}{I_{BQ}} \approx 565k\Omega$$

(2) 交流等效电路

$$\begin{aligned} \dot{U}_i &= I_b r_{be} \\ \dot{U}_o &= -\beta I_b (R_c // R_L) \\ \dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}} \end{aligned}$$

$$\text{要使 } |\dot{A}_u| > 220 \text{ 即 } \beta R_c // R_L > \frac{r_{be}}{\beta} \cdot 220 = 2200$$

$$\text{解得 } R_L > \frac{11000000}{2200} \approx 3928.57\Omega$$



即 R_L 至少应选取 $4k\Omega$

2.11 电路如图 P2.11 所示, 晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$ 。

- (1) 求电路的 Q 点、 A_u 、 R_i 和 R_o ;

- (2) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管, 则 Q 点如何变化?

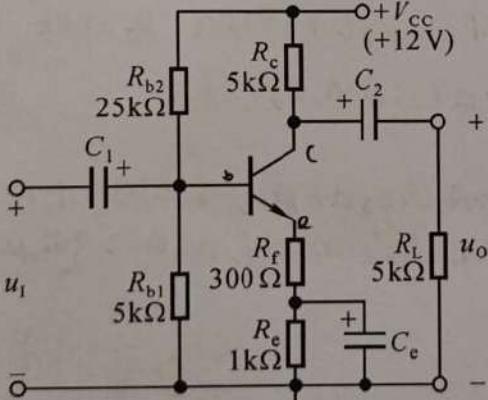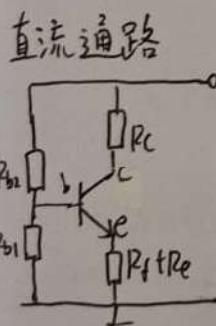- (3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 如何变化?



(1) $\beta = 200$ 时,
 $U_{BEQ} \approx 2V$ 不变, $I_{EQ} \approx 1mA$ 不变

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\beta + 1} \approx 5mA, U_{CEQ} = 5.7V \text{ 不变}$$

(2) C_e 开路后,

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_f + R_e)} \approx -1.865$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) (R_f + R_e)] \approx 4.04k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega \text{ 不变}$$

$$(1) U_{BEQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{cc} = 2V, I_{EQ} = \frac{V_{cc} - U_{BEQ} - 0V}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

$$\begin{aligned} I_{BQ} &\approx \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} = 10mA, U_{CEQ} = V_{cc} - I_{EQ} (R_f + R_e) \\ &= 12V - 5V - 1.3V = 5.7V \end{aligned}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 2.726k\Omega$$

交流等效电路

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L), \dot{U}_i = \dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta) R_f] \\ \dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_f} \approx -7.57 \end{aligned}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_f] \approx 3.70k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$


2.12 电路如图 P2.12 所示，晶体管的 $\beta = 80$, $r_{be} = 1k\Omega$ 。

(1) 求出 Q 点：

(2) 分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3k\Omega$ 时电路的 A_u 、 R_i 和 R_o 。

角：

直流通路：

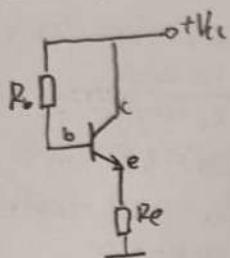

(1) 由 $V_{ce} = I_{BQ}R_b + V_{BEQ} + (1+\beta)I_{BQ}R_e$ 知，


$$I_{BQ} = \frac{V_{cc} - V_{BEQ}}{R_b + (1+\beta)R_e} \approx 32.30 \text{ mA}$$

$$I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ} \approx 2.615 \text{ mA}$$

$$V_{EQ} = I_{EQ}R_e \approx 7.844 \text{ V}$$

$$V_{CEQ} = V_{cc} - V_{EQ} \approx 7.160 \text{ V}$$

(2) 交流等效电路

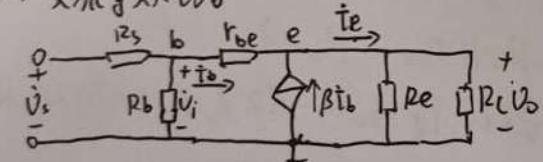


$$\text{分析: } V_1 = i_b r_{be} + i_e (R_e || R_L) \Rightarrow A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta)(R_e || R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e || R_L)}$$

$$V_o = i_e (R_e || R_L)$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = [r_{be} + (1+\beta)(R_e || R_L)] || R_b$$

求 R_o , 用等效法：

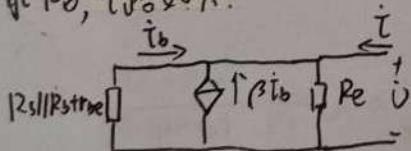

$$i = \frac{V}{R_e} - (1+\beta)i_b \text{ 且 } i = -i_b(R_s || R_b + r_{be})$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{V}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + \frac{1}{R_s || R_b + r_{be}}} = R_o$$

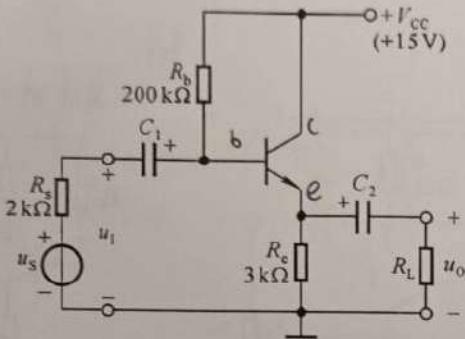


图 P2.12

代数据

$$\text{① } R_L = \infty \text{ 时, } A_u = \frac{(1+\beta)R_e}{r_{be} + (1+\beta)R_e} \approx 0.996$$

$$R_i = [r_{be} + (1+\beta)R_e] / I_{BQ} \approx 109.9 k\Omega$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + \frac{1}{R_s || R_b + r_{be}}} \approx 36.35 \Omega$$

$$\text{② } R_L = 3k\Omega \text{ 时, } A_u = \frac{(1+\beta)R_e / R_L}{r_{be} + (1+\beta)(R_e / R_L)} \approx 0.992$$

$$R_i = [r_{be} + (1+\beta)(R_e / R_L)] / I_{BQ} \approx 75.97 k\Omega$$


$$R_o \text{ 不变, } R_o \approx 36.35 \Omega$$

2.13 电路如图 P2.13 所示，晶体管的 $\beta = 60$, $r_{bb} = 100 \Omega$ 。


(1) 求解 Q 点、 A_u 、 R_i 和 R_o ；

(2) 设 $U_s = 10 \text{ mV}$ (有效值)，问 $U_i = ?$ $U_o = ?$ 若 C_3 开路，则 $U_i = ?$

$$U_o = ?$$

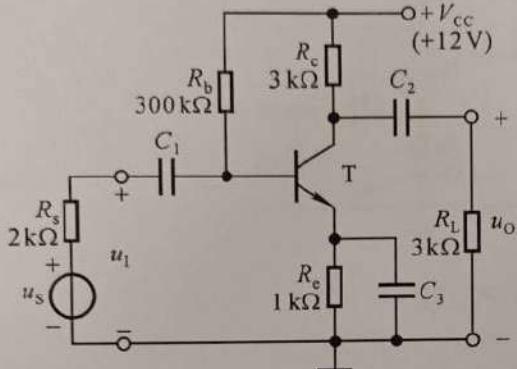

解：
(1) 直流通路

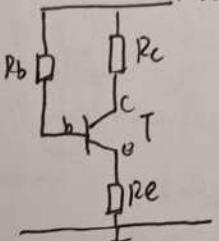


$$\begin{aligned} V_{ceQ} &= I_{BQ}R_c + V_{BEQ} + I_{EQ}R_e \\ I_{BQ} &= \frac{V_{cc} - V_{BEQ}}{R_b + (1+\beta)r_e} \approx 31.3 \text{ mA} \\ I_{CQ} &= \beta I_{BQ} \approx 1.878 \text{ mA} \\ V_{CEQ} &= V_{cc} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \\ &\approx 4.457 \text{ V} \end{aligned}$$

$$r_{be} = r_{b5} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 930.7 \Omega$$

图 P2.13


① C_3 存在时，交流等效电路如下：

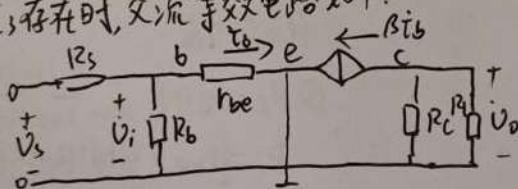

当 $U_s = 10 \text{ mV}$ 时，等效电路如下

$$\begin{aligned} U_i &= \frac{R_i}{R_i + R_s} U_s = 3.18 \text{ mV} \\ U_o &= |A_u| U_i \approx 307.1 \text{ mV} \end{aligned}$$

② C_3 开路时，交流等效电路如下：

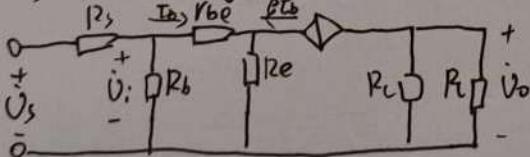

$$U_o = -\beta I_b (R_c // R_L) \quad U_i = r_{be} I_b \Rightarrow A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_b // r_{be}; \quad R_o = R_L$$

$$\text{代入数据得 } A_u \approx -96.7, R_i \approx 930.7 \Omega, R_o = 3k\Omega$$

$$\begin{aligned} U_o &= -\beta I_b (R_c // R_L), \quad U_i = r_{be} I_b + (1+\beta)r_e R_e \Rightarrow A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_e} \approx -1.453 \\ R_i &= R_b // [r_{be} + (1+\beta)R_e] \approx 51.33 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\text{从而: } U_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} U_s \approx 9.62 \text{ mV}$$

$$U_o = |A_u| U_i \approx 13.99 \text{ mV}$$

2.14 改正图 P2.14 所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共源接法。

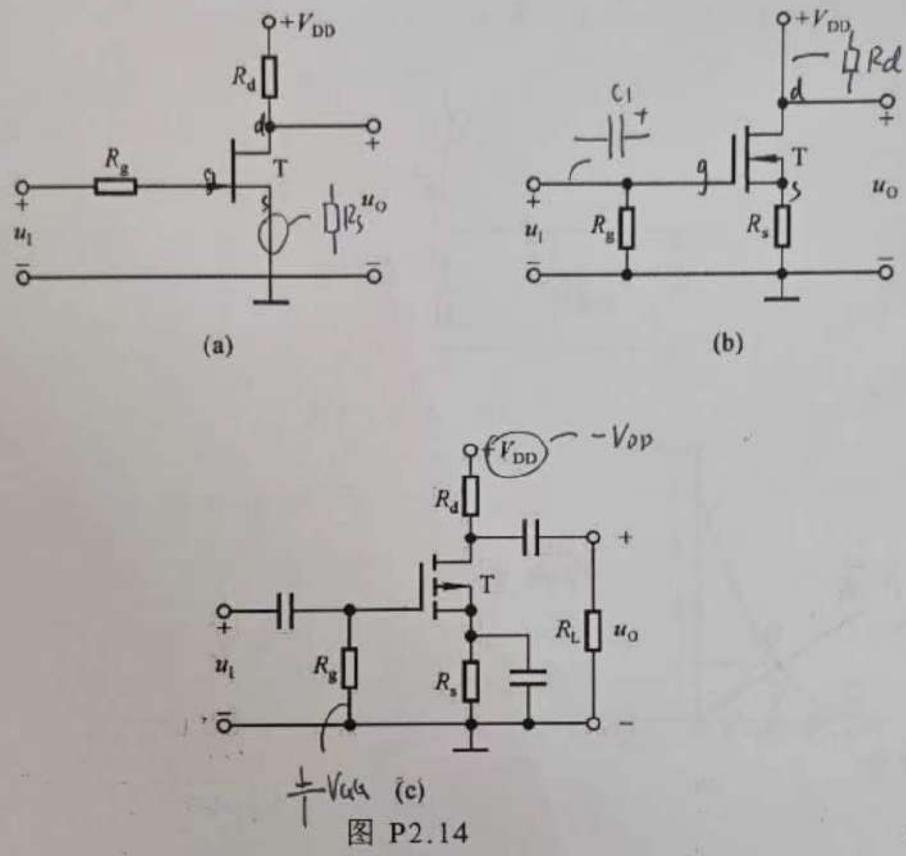


图 P2.14
D_{沟道}增强型管

2.15 已知图 P2.15(a)所示电路中场效应管的转移特性和输出特性
分别如图 (b) (c) 所示。

(1) 利用图解法求解 Q 点:

(2) 利用等效电路法求解 A_u 、 R_i 和 R_o 。


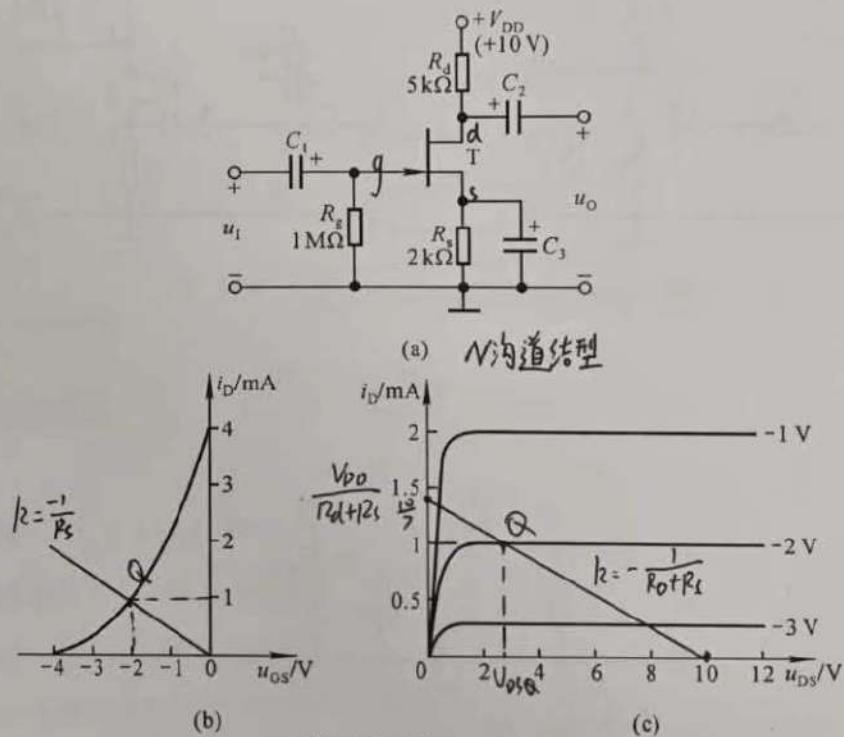


图 P2.15

(1) $U_{GS} = -i_D R_s$ 得 $i_D = -\frac{1}{R_s} U_{GS}$ $U_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_s)$ 得 $i_D = \frac{V_{DD}}{R_d + R_s} - \frac{1}{R_d + R_s} U_{DS}$
读图可知 Q 点有 $I_{DQ} = 1mA$, $U_{GSQ} = -2V$

(2) 等效电路

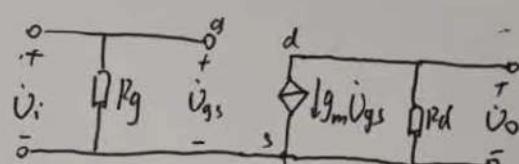

$$g_m = \frac{-2}{U_{GS,off}} / I_{DQ} = \frac{-2}{-2} / \frac{1}{4 \times 1} = 1mS$$

$$U_i = U_{GS} \quad U_o = -g_m U_{GS} R_d \Rightarrow A_u = \frac{U_o}{U_i} = -g_m R_d = -5$$


$$R_i = R_g = 1M\Omega$$

$$R_o = R_d = 5k\Omega$$

2.17 电路如图 P2.17 所示。

(1) 若输出电压波形底部失真，则可采取哪些措施？若输出电压波形顶部失真，则可采取哪些措施？


(2) 若想增大 $|A_u|$ ，则可采取哪些措施？

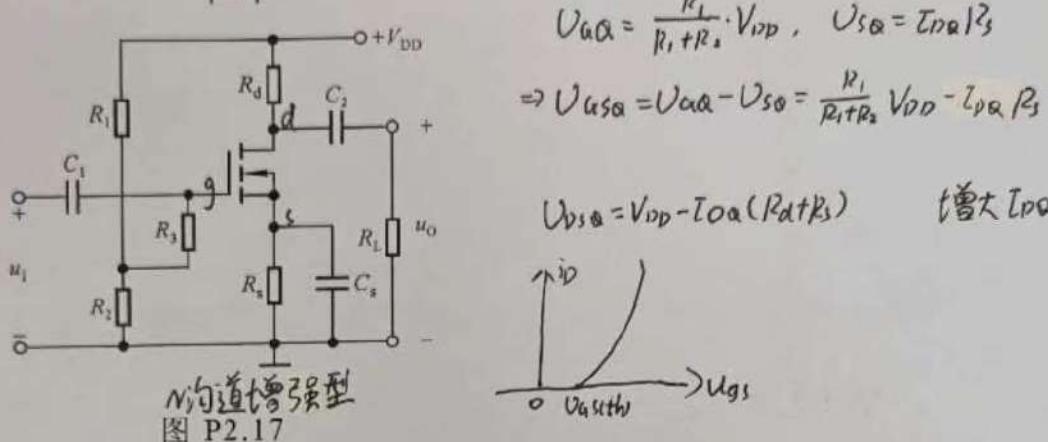

(1) 底部失真：增大 R_1, R_d ，减小 R_s, R_d

顶部失真：减小 R_1, R_s ，增大 R_d

C2.1 等效电路如下：

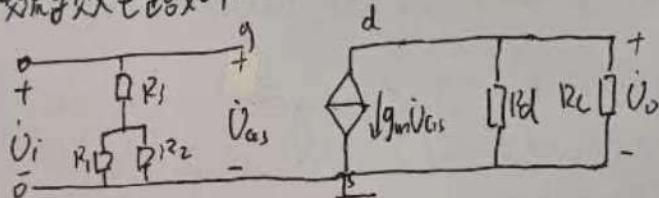

$$i_i = U_{GS}, \quad V_o = -g_m U_{GS} (R_d / R_L)$$

$$\Rightarrow \tilde{A}_u = -g_m (R_d / R_L), \text{ 其中 } g_m = \frac{2}{(U_{GS})_{\text{switch}}} \sqrt{I_{DQ} T_{DQ}}$$

要增大 $|\tilde{A}_u|$ \Rightarrow 增大 R_d

或增大 R_s 、减小 R_1 、减小 R_s \rightarrow 增大 $I_{DQ} \rightarrow$ 增大 g_m

模拟电子技术基础 第3章作业

班级自动化

学号 220320726

姓名 彭海品

成绩

3.2 设图 P3.2 所示各电路的静态工作点均合适，分别画出它们的交流等效电路，并写出 \bar{A}_u 、 R_i 和 R_o 的表达式。


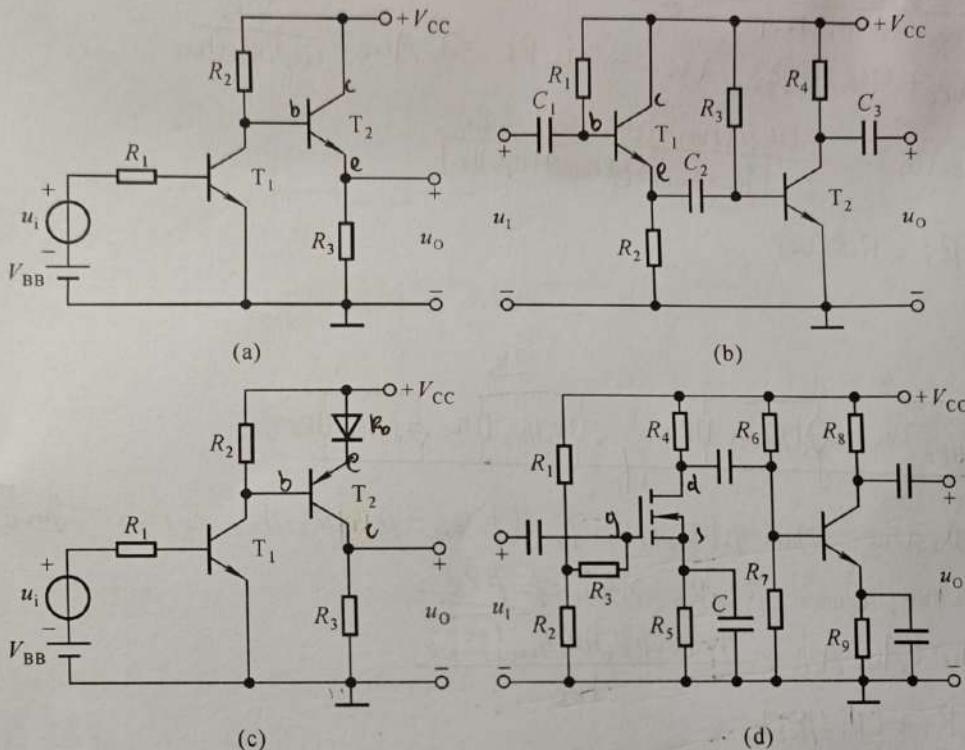


图 P3.2

(a) 角4: 交流等效电路:

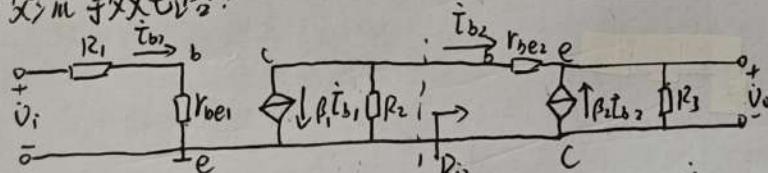


$$\text{第1级: } \dot{U}_{i1} = \dot{I}_{b1}(R_1 + r_{be1}), \dot{U}_{o1} = -\beta_1 \dot{I}_{b1} (R_2 // R_3) \Rightarrow \bar{A}_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_{i1}} = -\frac{\beta_1 (R_2 // R_3)}{R_1 + r_{be1}}$$

$$\text{第2级: } \dot{U}_{i2} = \dot{I}_{b2} r_{be2} + (1+\beta_2) \dot{I}_{b2} R_3, \dot{U}_{o2} = (1+\beta_2) \dot{I}_{b2} R_4 \Rightarrow \bar{A}_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} = \frac{(1+\beta_2) R_4}{r_{be2} + (1+\beta_2) R_3}$$

其中 $R_{i2} = r_{be2} + (1+\beta_2) R_3$, 代入 $\bar{A}_u = \bar{A}_{u1} \bar{A}_{u2}$, 得

$$\bar{A}_u = -\frac{\beta_1 (R_2 // [r_{be1} + (1+\beta_1) R_3]) \cdot (1+\beta_2) R_4}{(R_1 + r_{be1}) \cdot [r_{be2} + (1+\beta_2) R_3]}, \quad R_i = R_1 + r_{be1}, \quad R_o = R_4 // \frac{R_2 + r_{be2}}{1+\beta_2}$$

(b) 角4: 交流等效电路

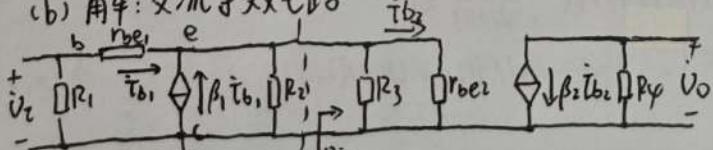

$$R_o = R_4$$

$$R_i = R_1 // \left[\frac{\dot{U}_{i1}}{\dot{I}_{b1}} \right] = R_1 // [r_{be1} + (1+\beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be1})]$$


$$R_{i2} = R_3 // r_{be2}, \dot{U}_{i1} = \dot{I}_{b1} r_{be1} + (1+\beta_1) \dot{I}_{b1} (R_2 // R_3 // r_{be1})$$

$$\Rightarrow \bar{A}_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_{i1}} = \frac{(1+\beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be1})}{r_{be1} + (1+\beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be1})}$$

$$\dot{U}_{o2} = -\beta_2 \dot{I}_{b2} R_4, \dot{U}_{i2} = \dot{I}_{b2} r_{be2} \Rightarrow \bar{A}_{u2} = -\frac{\beta_2 R_4}{r_{be2}}$$

$$\Rightarrow \bar{A}_u = \bar{A}_{u1} \bar{A}_{u2} = -\frac{\beta_1 R_4 \cdot (1+\beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be1})}{r_{be1} + (1+\beta_1) (\beta_2 R_4 // r_{be2})}$$

(c) 设二极管电阻为 R_D

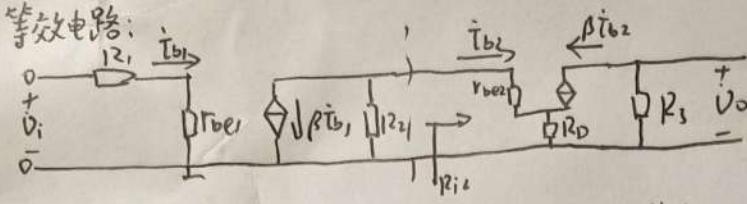

$$V_{i1} = I_{b1}(R_1 + r_{be1}), V_{o1} = -\beta_1 I_{b1}(R_2 \parallel R_{i2}), \text{ 其中 } R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_1)R_D$$


$$\Rightarrow A_{u1} = -\frac{\beta_1 [R_2 \parallel (r_{be1} + (1 + \beta_1)R_D)]}{R_1 + r_{be1}}$$

$$V_{i2} = I_{b2}r_{be2} + (1 + \beta_1)I_{b2}R_D, V_{o2} = -\beta_2 I_{b2}R_3 \Rightarrow A_{u2} = \frac{-\beta_2 R_3}{(1 + \beta_1)R_D + r_{be2}}$$

$$\text{故 } A_u = A_{u1}A_{u2} = \frac{\beta_1 [R_2 \parallel (r_{be1} + (1 + \beta_1)R_D)] \beta_2 R_3}{(R_1 + r_{be1}) [r_{be2} + (1 + \beta_1)R_D]}$$

$$R_o = R_3, R_i = R_1 + r_{be1}$$

(d) 解: 等效电路:

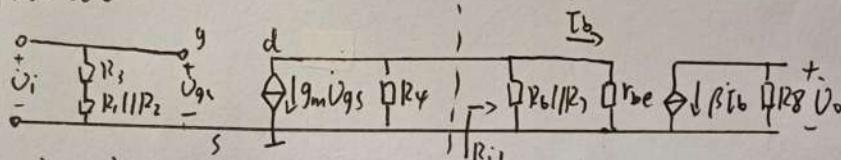

$$V_{i1} = V_{q1}, V_{o1} = -g_m V_{q1} [R_4 \parallel R_2], \text{ 其中 } R_{i2} = R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be} \Rightarrow A_{u1} = -g_m [R_4 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}]$$

$$V_{i2} = I_b r_{be}, V_{o2} = -\beta I_b R_8 \Rightarrow A_{u2} = \frac{-\beta R_8}{r_{be}}$$

$$\text{从而 } A_u = A_{u1}A_{u2} = \frac{g_m [R_4 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}] \beta R_8}{r_{be}}$$

$$R_i = R_3 + (R_1 \parallel R_2)$$

$$R_o = R_8$$

3.3 基本放大电路如图 P3.3 (a)、(b) 所示, 图 (a) 虚线框内为电路 I, 图 (b) 虚线框内为电路 II。由电路 I、II 组成的多级放大电路如图 (c)、(d)、(e) 所示, 它们均正常工作。试说明图 (c)、(d)、(e) 所示电路中,

(1) 哪些电路的输入电阻比较大: d,e

(2) 哪些电路的输出电阻比较小: c,e

(3) 哪个电路的 $|A_{us}| = |U_o / U_s|$ 最大。e

(1) (a): $R_{ic} = R_b \parallel R_{b2} \parallel r_{be1}$

d (b): $R_{id} = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)r_e], R_e' = R_e \parallel R_{i2}, R_{id} > R_{ic}$

(2) (b): $R_o : R_{e1} \parallel \frac{r_{be} + R_{i2}}{1 + \beta} \approx R_e$ d (b): $R_o = R_c$ e (b): $R_o \approx R_e$

(1) $A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_3} A_u$, 其中 $R_{ic} = R_b \parallel R_{b2} \parallel r_{be}, \frac{R_i}{R_i + R_3} < 1$

e (b) $A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_3} A_u, A_u \approx 1, R_{ie} = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_{i2})]$ 很大, $R_{ie} > R_{ic}$
从而 e (b) 的 A_{us} 大于 (1)

将 (1) 为差动放大器负载 R_c , e (b) 负载 $R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_{i2})]$ 更大, 故 A_{us} 更大

$$\text{放大倍数形式: } -\frac{\beta(R_c \parallel R_o)}{r_{be}}$$

$$\frac{R_i}{R_i + R_3} \approx 1$$

及看进去:
 $R_B \rightarrow R_B // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$
 或 $R_B + [r_{be} + (1+\beta)R_E]$

$R_E \rightarrow R_E // \frac{r_{be} + R_S}{1+\beta}$

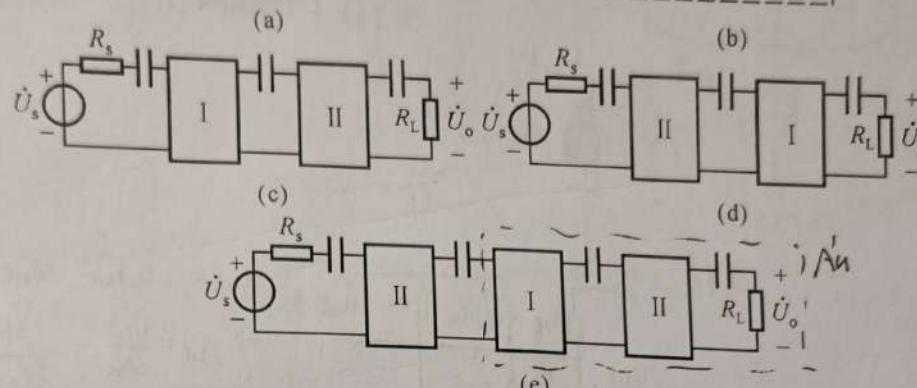
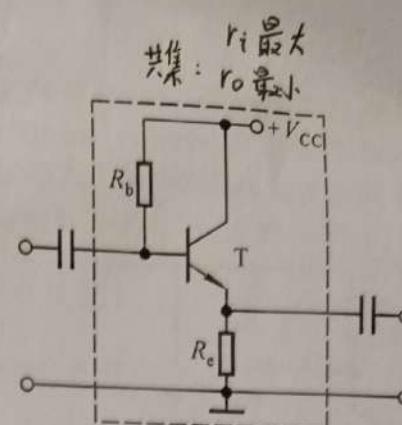
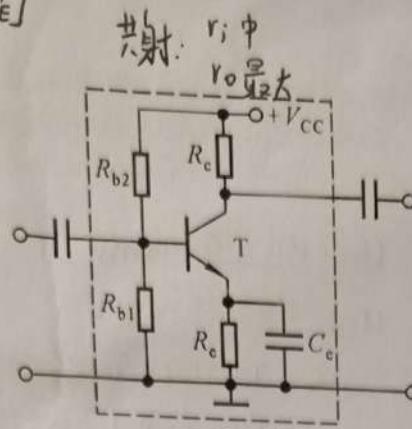


图 P3.3

3.5 图 P3.5 所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 100，
 $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} \approx 0.7V$ 。试计算 R_w 的滑动端在中点时 T1 管和 T2 管的发射极
 静态电流 I_{EQ} ，以及动态参数 A_d 和 R_i 。


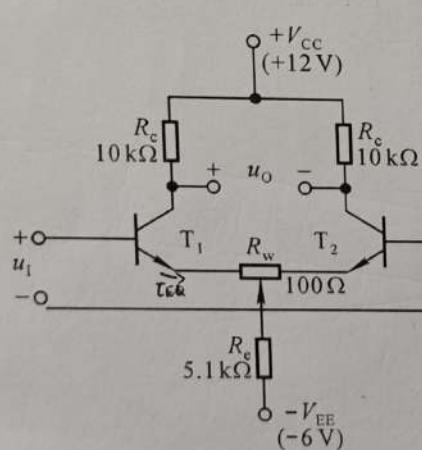


图 P3.5

静态时: $6V = U_{BEQ} + \frac{1}{2}R_wI_{EQ} + 2R_cI_{EQ}$
 $\Rightarrow I_{EQ} = 0.517mA$

动态时

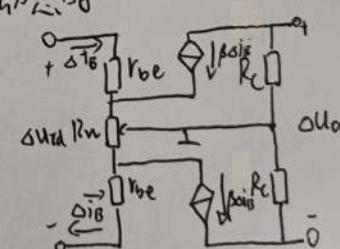

$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 5.18k\Omega$

$\Delta u_{od} = -\beta i_{B1}(R_c + R_L)$, $\Delta u_{id} = \Delta i_B r_{be} + 2(1+\beta)\Delta i_B \frac{R_w}{2}$

从而 $A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{id}} = \frac{-2R_c\beta}{2r_{be} + (1+\beta)R_w} \approx -98$

$R_i = 2r_{be} + (1+\beta)R_w = 20.5k\Omega$

3.6 电路如图 P3.6 所示, T_1 管和 T_2 管的 β 均为 140, r_{be} 均为 $4k\Omega$ 。试问:
若输入直流信号 $u_{11}=20mV$, $u_{12}=10mV$, 则电路的共模输入电压 $u_{IC}=?$ 差模输入电压 $u_{ID}=?$ 输出动态电压 $\Delta u_o=?$

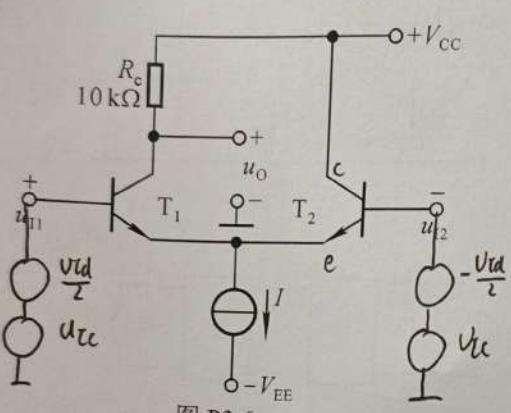



图 P3.6

$$U_{IC} = \frac{U_{T1} + U_{T2}}{2} = 15mV$$

$$U_{ID} = U_{T1} - U_{T2} = 10mV$$


$$\Delta u_o = A_d u_{ID} + A_c u_{IC}$$

由于接了恒流源, $R = \infty$, 故 $A_c = 0$,

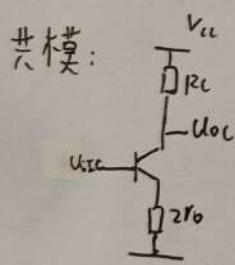

$$A_c = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (\beta + 1)r_0} \Big|_{r_0 \rightarrow \infty} = 0$$

差模:

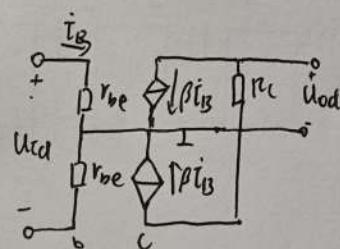

$$u_{ID} = 2i_B r_{be}, u_{ID} = -\beta i_B R_C$$

$$\Rightarrow A_d = \frac{u_{ID}}{u_{ID}} = -\frac{\beta R_C}{2r_{be}} = -175$$

$$\text{从而 } \Delta u_o = A_d \Delta u_{ID} \approx -1.75V$$

3.9 电路如图 3.9 所示。已知电压放大倍数为 -100，输入电压 u_i 为正弦波， T_2 和 T_3 管的饱和压降 $|U_{CES}| = 1V$ 。试问：

- (1) 在不失真的情况下，输入电压最大有效值 $U_{i\max}$ 为多少伏？
- (2) 若 $U_i = 10mV$ （有效值），则 $U_o = ?$ 若此时 R_3 开路，则 $U_o = ?$ 若 R_3 短路，则 $U_o = ?$

$$(1) U_{i\max} = V_{cc} - U_{CES} = 11V \rightarrow \text{有效值 } \frac{11V}{\sqrt{2}}$$

$$U_{i\max} = \frac{11V}{\sqrt{2} |A_{ul}|} = \frac{11}{100\sqrt{2}} V \approx 77.8mV$$

$$(2) U_o = 10mV \cdot |A_{ul}| = 1V$$



T_2 断开，则
若 R_3 开路，则 T_1 与 T_3 构成一复合管，
 $\beta \approx \beta_1 \beta_3$ ， T_3 电流很大，可能烧坏。

$$\text{当 } R_L \text{ 很大时, } V_{E3} = 0 - I_{R_L} R_L - (-V_{cc})$$

$$= V_{cc} - I_{R_L} R_L$$

R_L 过大会使 $V_{E3} < 1V$, T_3 饱和, $U_o = -11V$

若 R_3 短路, $U_o = V_{cc} - 0.7V = 11.3V$

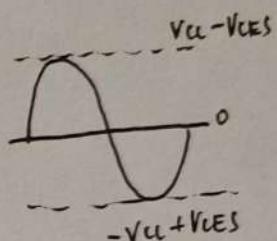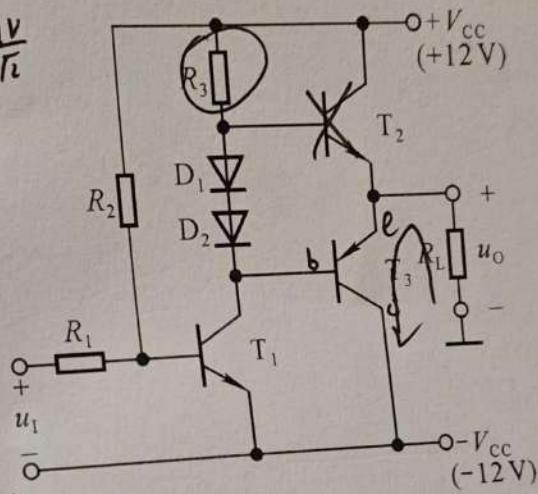

P3..9

模拟电子技术基础第4章作业

班级自动化7班

学号220320726

姓名彭尚品

成绩

4.2 已知某电路的波特图如图 P4.2 所示，试写出 \dot{A}_u 的表达式。

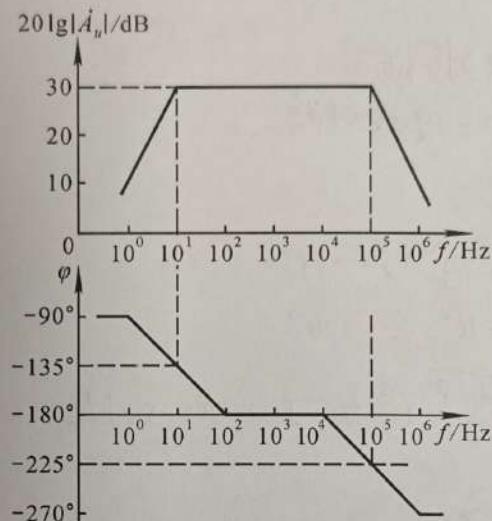


图 P4.2

解：由图可知是单管放大电路。 $f_L = 10 \text{ Hz}$, $f_H = 10^5 \text{ Hz}$, 中频 $\varphi = -180^\circ$. \dot{A}_u 为负, $20 \lg |\dot{A}_{ub}| = 30 \Rightarrow \dot{A}_{um} = -31.6$

$$\text{设 } \dot{A}_u = \dot{A}_{us} \frac{j \frac{f}{f_L}}{(1 + j \frac{f}{f_L})(1 + j \frac{f}{f_H})} \text{ 得 } \dot{A}_u = \frac{-3.16 j f}{(1 + j \frac{f}{10})(1 + j \frac{f}{10^5})}$$

4.3 已知某共射放大电路的波特图如图 P4.3 所示，试写出 \dot{A}_u 的表达式。

解：

$$40 = 20 \lg |\dot{A}_{us}|$$

$\Rightarrow \dot{A}_{us} = \pm 100$ 共射，故 $\dot{A}_{um} = -100$
 $f_{L1} = 1 \text{ Hz}$, $f_{L2} = 10 \text{ Hz}$, $f_H = 2.5 \times 10^5 \text{ Hz}$

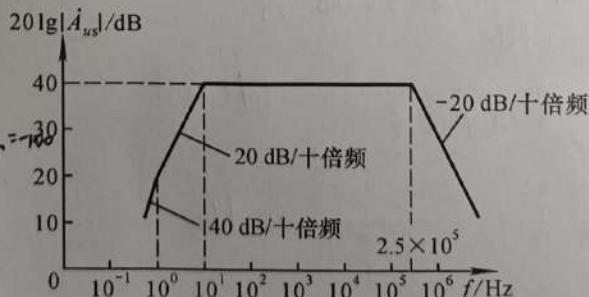


图 P4.3

$$\begin{aligned} \dot{A}_u &= \dot{A}_{um} \frac{j \frac{f}{f_{L1}} j \frac{f}{f_{L2}}}{(1 + j \frac{f}{f_{L1}})(1 + j \frac{f}{f_{L2}})(1 + j \frac{f}{f_H})} \\ &= -100 \frac{-\frac{f^2}{10}}{(1 + j f)(1 + j \frac{f}{10})(1 + j \frac{f}{2.5 \times 10^5})} \end{aligned}$$

4.4 已知某电路的幅频特性如图 P4.4 所示，试问：

- (1) 该电路的耦合方式；
- (2) 该电路由几级放大电路组成；
- (3) 当 $f = 10^4 \text{ Hz}$ 时，附加相移为多少？当 $f = 10^5 \text{ Hz}$ 时，附加相移又约为多少？
- (4) 该电路的上限频率 f_H 约为多少？

解：(1) 由于 $f_L = 0 \Rightarrow$ 电路直接耦合

(2) $-60 \text{ dB}/\text{十倍频} \Rightarrow$ 三级放大电路

$$\text{且 } f_{H1} = f_{H2} = f_{H3}$$

$$(3) ① f = 10^4 \text{ Hz} \text{ 时 } -45^\circ \times 3 = -135^\circ$$

$$② f = 10^5 \text{ Hz} \text{ 时, } -90^\circ \times 3 = -270^\circ$$

$$(4) \text{ 由 } \frac{1}{f_H} = 1.1 \sqrt{\frac{1}{f_{H1}} + \frac{1}{f_{H2}} + \frac{1}{f_{H3}}} \text{ 得 } f_H \approx f_{H1} \times 0.52 = 5.2 \text{ kHz}$$

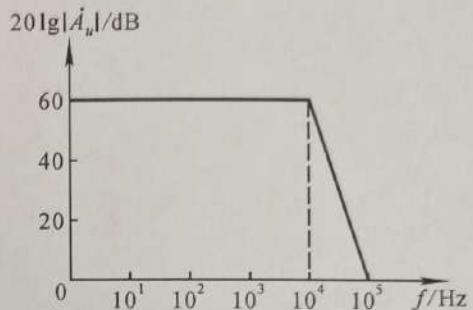


图 P4.4


4.5 已知某电路电压放大倍数

$$A_u = \frac{-10j\omega}{(1 + j\frac{\omega}{10})(1 + j\frac{\omega}{10^5})}$$

试求解 A_{um} 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图。

$$\Rightarrow f_L = 10 \text{ Hz}, f_H = 10^5 \text{ Hz} \quad A_u = A_{um} \frac{j\frac{\omega}{f_L}}{(1 + j\frac{\omega}{f_L})(1 + j\frac{\omega}{f_H})} \Rightarrow A_{um} = -100$$

$\oplus 20\lg|A_{um}| = 20 \times 2 = 40 \text{ dB}$ 得

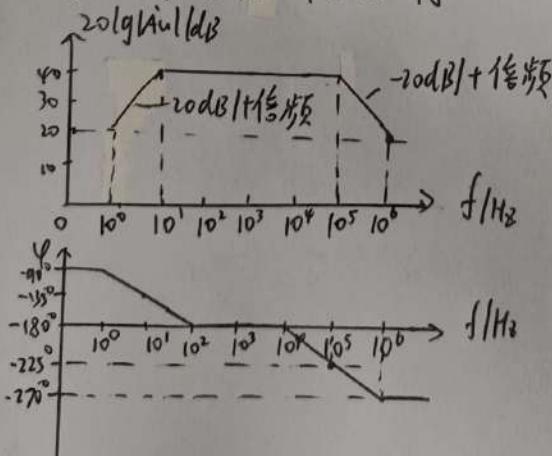

4.6 已知两级共射放大电路的电压放大倍数


$$A_u = \frac{200j\omega}{\left(1+j\frac{\omega}{10}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^4}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^5}\right)}$$

试求解 A_{um} 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图。

$$f_L = 10 \text{ Hz}, f_{H_1} = 10^4 \text{ Hz}, f_{H_2} = 10^5 \text{ Hz}, \text{ 由 } A_u = A_{um} \frac{j\omega}{(1+j\frac{\omega}{f_L})(1+j\frac{\omega}{f_{H_1}})(1+j\frac{\omega}{f_{H_2}})} \text{ 知 } A_{um} = 2000$$


由于 $f_H \ll f_{H_1}$, 故 $f_H \approx f_{H_1} = 10^4 \text{ Hz}$

$20 \lg |A_{um}| = 20 \lg 2000 \approx 66 \text{ dB}$, 中频中相位为 0° , 波特图如下

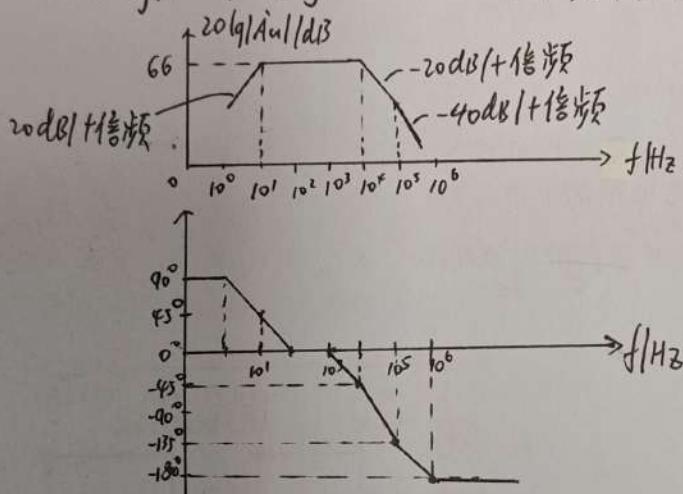


4.8 在图 P4.7 (b) 所示电路中, 若要求 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数相等, 且已知 $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$, 则 $C_1 : C_2 = ?$ 若 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数均为 25 ms , 则 C_1 、 C_2 各为多少? 下限频率 $f_L \approx ?$

解: 低频等效电路如图:

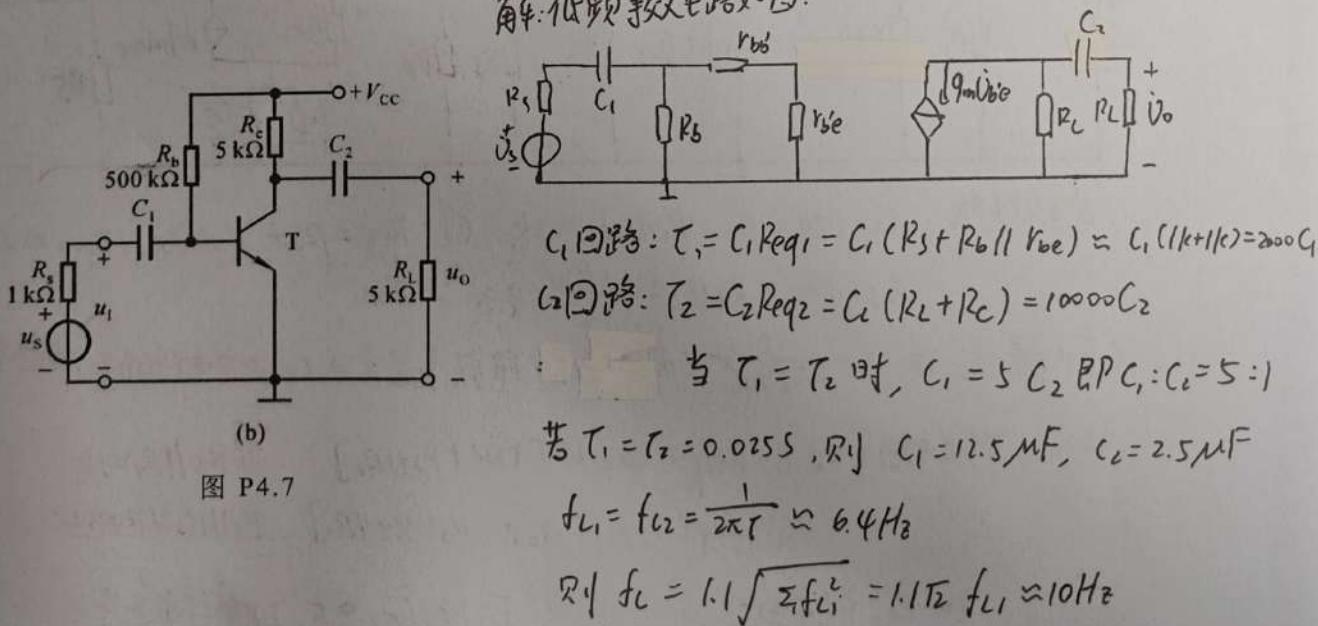


4.13 电路如图 P4.13 所示。试定性分析下列问题，并简述理由。

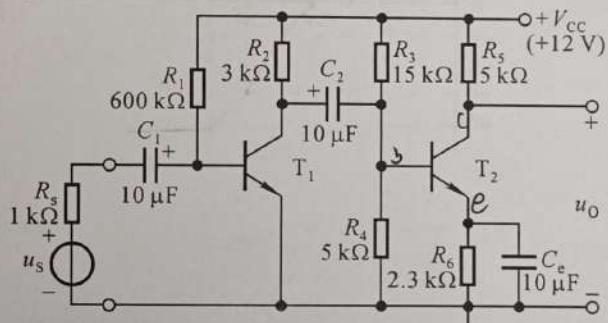- (1) 哪一个电容决定电路的下限频率：
- (2) 若 T_1 和 T_2 静态时发射极电流相等，且 r_{bb} 和 C_π 相等，则哪一级的上限频率低。



解：角解：(1) 低频等效电路如图：

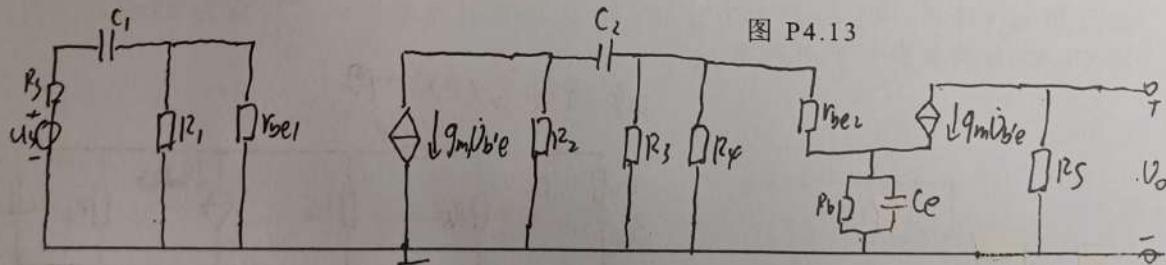

求等效电阻 $C_1: R_{eq} = R_s + R_1 // r_{be1} \approx 2k, C_2: R_{eq} = R_2 + R_3 // R_p // r_{be2} \approx 3.8k$

$$C_e: R_{eq} = R_b // \frac{r_{be} + R_s}{1 + \beta_2} \text{ 很小}$$

C_e 的 R_{eq} 最小，由 $f = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}$ 知 C_e 的下限频率最高 $\Rightarrow C_e$ 决定电路的下限频率

(2) 求等效电阻：对 $T_1: R_{eq} = r_{be1} // [r_{bb'} + R_2 // R_1]$ 由 $R_s // R_1 \approx 1k$

$$T_2: R_{eq} = r_{be2} // [r_{bb'} + R_3 // R_4 // R_2] R_2 // R_3 // R_4 \approx 2k$$

知 C_{in1} 在回路的时间常数 $T = R_{eq} C_{in1}$ 更大，上限频率更低

模拟电子技术基础第5章作业

班级 自动化7	学号 220320726	姓名 彭尚品	成绩
---------	--------------	--------	----

5.4 判断图 P5.4 所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。


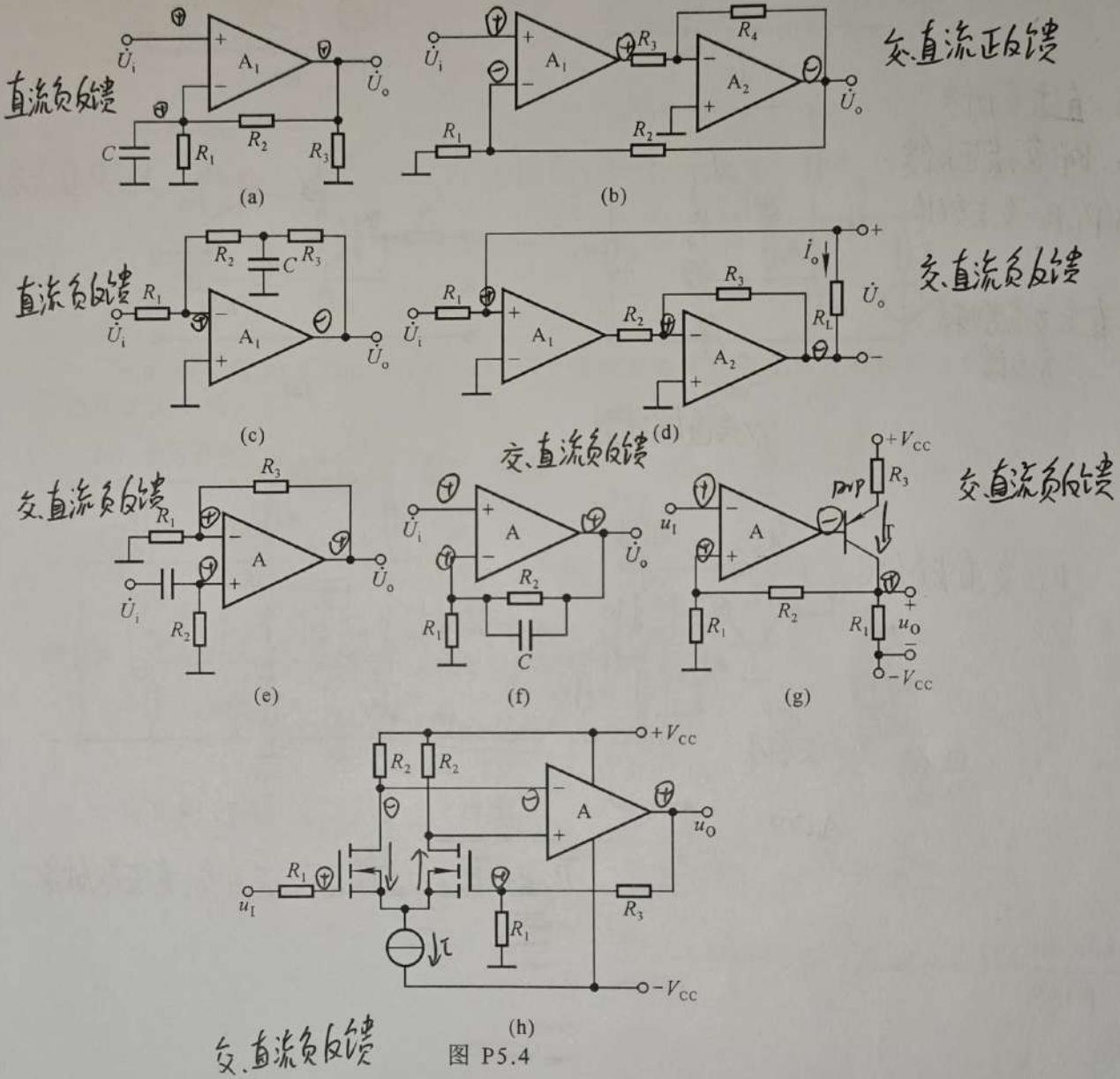


图 P5.4


5.5 电路如图 P5.5 所示，要求同题 5.4。

交、直流负反馈

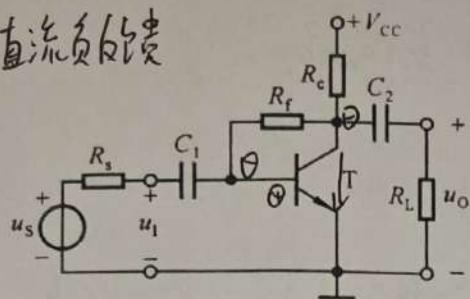

(a)

交、直流负反馈

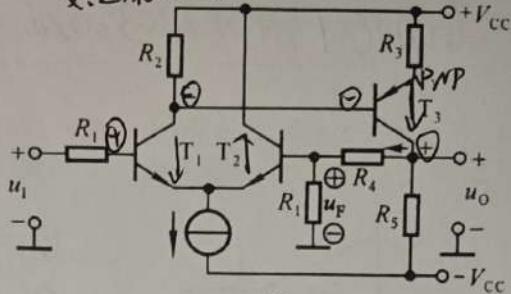

(b)


R_F : 直流负反馈

C_2, R_g : 交流正反馈

R_3, R_2, R_1 : 交流负反馈


R_s : 直流交流者除花

负反馈

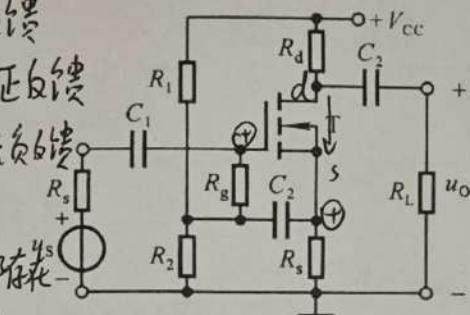


(c)

N沟道增强型

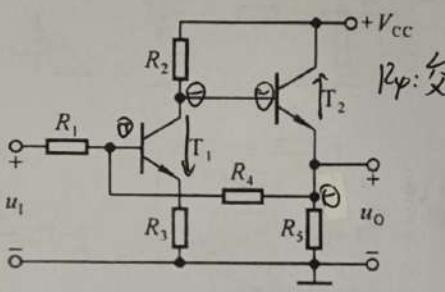


(d)

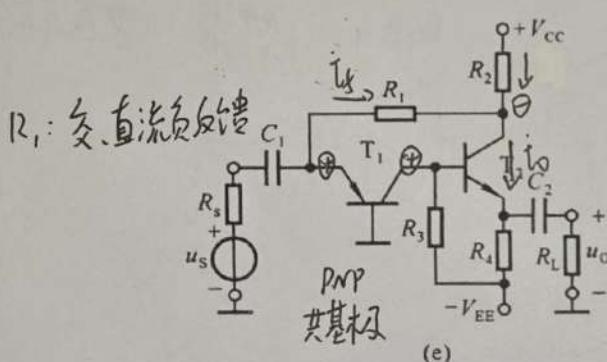

(e)

$A_u > 0$

共基极

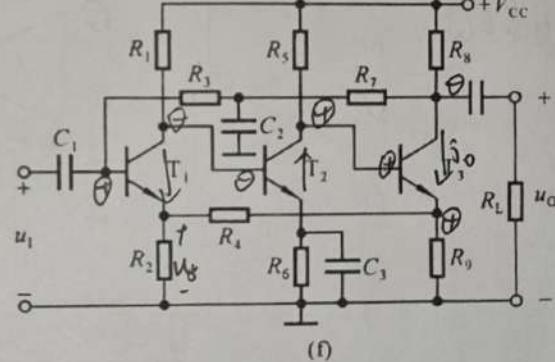

(f)

图 P5.5

R_3, R_7 : 直流负反馈

R_F : 交、直流负反馈

5.6 分别判断图 P5.4 (d) ~ (h) 所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

d: 电流并联

e: 电压串联

f: 电压串联

g: 电压串联

h: 电压串联

5.7 分别判断图 P5.5 (a)、(b)、(e)、(f) 所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

a: 电压并联

b: 电压串联

e: 电流并联

f: 电流串联

5.8 估算图 P5.4 (d) ~ (h) 所示各电路在理想运放条件下的电压放大倍数。

$$d: F_{ui} = \frac{V_f}{V_o} = 1, A_{uiif} = \frac{1}{F_{ui}} = 1, A_{uuf} = \frac{V_o}{V_t} = \frac{R_L T_o}{R_1 i_1} = \frac{R_L}{R_1} A_{uiif} = \frac{R_L}{T_o},$$

$$e: F_{uu} = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, A_{uuf} = \frac{1}{F_{uu}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

$$f: F_{uu} = \frac{V_f}{V_o} = 1, A_{uuf} = \frac{1}{F_{uu}} = 1,$$

$$g: F_{uu} = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, A_{uuf} = \frac{1}{F_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

$$h: F_{uu} = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, A_{uuf} = \frac{1}{F_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{T_o},$$

5.9 估算图 P5.5 (a)、(b)、(e)、(f) 所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。

$$(a) \text{ 电压并联} \quad F_{iu} = \frac{i_f}{v_o} = -\frac{1}{R_f} \quad A_{uif} = -R_f \quad A_{uaf} = \frac{i_o}{v_s} = -\frac{v_o}{R_s T_f} = -\frac{R_f}{R_s T_f}$$

$$(b) \text{ 电压串联} \quad F_{iu} = \frac{i_f}{v_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_p} \quad A_{uif} = \frac{1}{F_{iu}} = 1 + \frac{R_4}{R_1}$$

$$(c) \text{ 电流并联} \quad F_{ii} = \frac{i_f}{i_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad A_{iif} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$A_{uaf} = \frac{i_o}{v_s} = \frac{T_o (R_4 || R_C)}{R_s T_f} = \frac{R_4 || R_C}{R_s} \cdot A_{iif} = \frac{R_4 || R_C}{R_s} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$


$$(d) \text{ 电流串联} \quad F_{ii} = \frac{i_f}{i_o} = \frac{R_2 T_f}{T_o} = R_2 \frac{12q}{12_2 + 12_4 + R_q} \quad A_{iuf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{1}{F_{ii}}$$

$$A_{uaf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{-T_o (R_2 || R_8 || R_C)}{V_i} = -\frac{(R_2 || R_8 || R_C)}{12_2 / 12q} \quad A_{iuf} = \frac{- (R_7 || R_8 || R_C) (R_2 + R_4 + R_q)}{12_2 / 12q}$$


5.13 以集成运放作为放大电路，引入合适的负反馈，分别达到下列目的，
要求画出电路图来。

- (1) 实现电流—电压转换电路。
- (2) 实现电压—电流转换电路。
- (3) 实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路。
- (4) 实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路。


(1) 电压并联负反馈

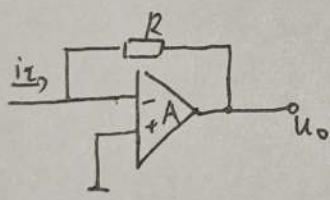


(2) 电流串联负反馈

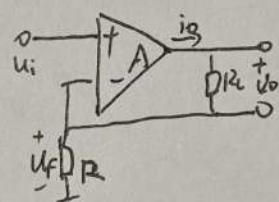

(3) 电压串联负反馈

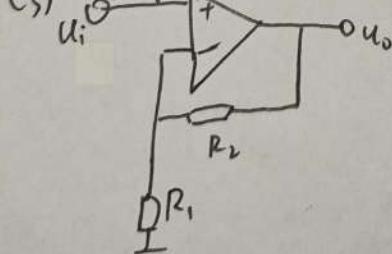

(4) 电流并联负反馈

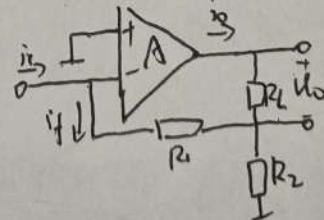

模拟电子技术基础第6章作业

班级 自动化7	学号 220320726	姓名 赵伟	成绩
---------	--------------	-------	----

6.4 电路如图 P6.4 所示，试求其输入电阻和比例系数。

解：由图知 $R_i = 50\text{k}\Omega$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2 = -\frac{u_m}{R_2} \Rightarrow u_m = -2u_i$$

$$i_4 = \frac{0 - u_m}{R_4} = \frac{2u_i}{R_4} \Rightarrow i_3 = i_2 + i_4 = u_i \left(\frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_4} \right)$$

$$\frac{u_m - u_o}{R_3} = i_3 \Rightarrow u_o = -(2 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{2R_3}{R_4})u_i$$

$$\Rightarrow k = \frac{u_o}{u_i} = -(2 + \frac{R_3}{R_2} + 2 \frac{R_3}{R_4}) = -104$$

比例系数为 -104

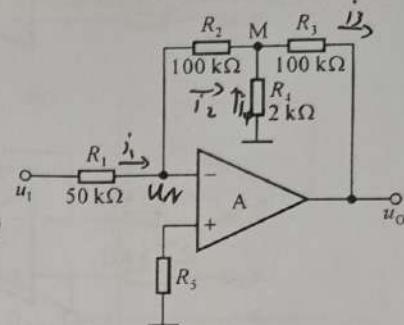


图 P6.4

6.5 电路如图 P6.4 所示，集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 14V$ ， u_i 为 $2V$ 的直流信号。分别求出下列各种情况下的输出电压。

(1) R_2 短路；(2) R_3 短路；(3) R_4 短路；(4) R_4 断路。


解：(1) R_2 短路， $u_m = 0$,

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_3 = -\frac{u_o}{R_3} \Rightarrow k = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_3}{R_1} = -2, u_i = 2V \Rightarrow u_o = -4V$$

(2) R_3 短路： $u_m = u_o$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2 = -\frac{u_o}{R_2} \Rightarrow k = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1} = -2, u_i = 2V \Rightarrow u_o = -4V$$

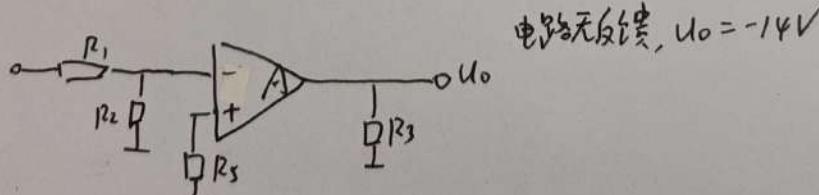(3) R_4 短路， $u_m = 0V, i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = 0$



$$(4) R_4$$
 断路， $i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2 = \frac{-u_o}{R_2 + R_1} \Rightarrow k = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} = -4$

$$u_i = 2V \Rightarrow u_o = -8V$$

6.6 试求图 P6.6 所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。

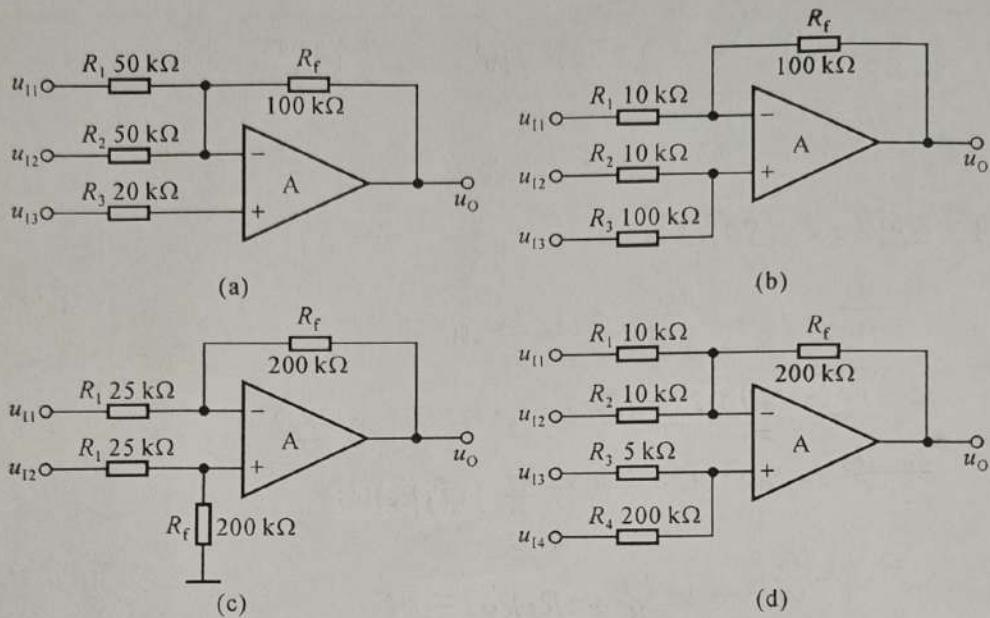


图 P6.6

解：四个电路均有 $R_p = R_N$

$$(1) \quad R_p = R_3 = 20\text{ k}\Omega, \quad R_N = |R_1||R_2|R_f = 20\text{ k}\Omega \Rightarrow R_p = R_N$$

$$U_o = R_f \left(\frac{U_{11}}{R_1} - \frac{U_{12}}{R_2} - \frac{U_{13}}{R_3} \right) = 5U_{13} - 2U_{11} - 2U_{12}$$

$$(2) \quad R_p = R_N = |R_1||R_f|$$

$$U_o = R_f \left(\frac{U_{11}}{R_1} + \frac{U_{12}}{R_2} + \frac{U_{13}}{R_3} \right) = -10U_{11} + 10U_{12} + U_{13}$$

$$(3) \quad R_p = R_N$$

$$U_o = R_f \left(-\frac{U_{11}}{R_1} + \frac{U_{12}}{R_1} \right) = -8U_{11} + 8U_{12}$$

$$(4) \quad R_p = R_N$$

$$U_o = R_f \left(-\frac{U_{11}}{R_1} - \frac{U_{12}}{R_2} + \frac{U_{13}}{R_3} + \frac{U_{14}}{R_4} \right) = -20U_{11} - 20U_{12} + 40U_{13} + U_{14}$$

6.9 电路如图 P6.9 所示。

- (1) 写出 u_o 与 u_{11} 、 u_{12} 的运算关系式;
- (2) 当 R_w 的滑动端在最上端时, 若 $u_{11} = 10\text{mV}$, $u_{12} = 20\text{mV}$, 则 $u_o = ?$
- (3) 若 u_o 的最大幅值为 $\pm 14\text{V}$, 输入电压最大值 $u_{11\max} = 10\text{mV}$, $u_{12\max} = 20\text{mV}$, 最小值均为 0V , 则为了保证集成运放工作在线性区, R_2 的最大值为多少?

解: (1) A_2 用于电压跟随,

$$u' = R_f \left(-\frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{11}}{R_1} \right) = 10(u_{11} - u_{12})$$

$$\begin{aligned} u_o &= \frac{R_1 + R_2}{R_2} u' \\ &= 10 \frac{R_1 + R_2}{R_2} (u_{12} - u_{11}) \end{aligned}$$

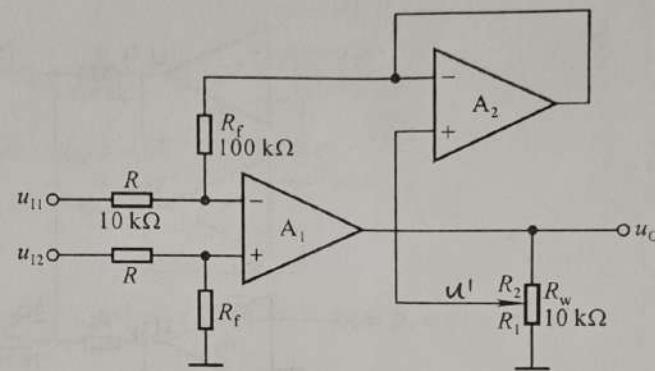


图 P6.9

(2) R_w 在最上端时, $R_2 = 0$, $\frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1$

$$u_o = 10 \cdot 1 \cdot (u_{12} - u_{11}) = 100\text{mV}$$

(3) $u_{11} = u_{11\min} = 0$, $u_{12} = u_{12\max} = 20\text{mV}$ 时,

$$u_o = 200\text{mV}, \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{20\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 2\text{V/k}\Omega = 14\text{V} \Rightarrow R_1 = \frac{1}{7}\text{k}\Omega \approx 143\text{\Omega}$$

由 $R_2 = 10\text{k}\Omega - R_1 \approx 9.857\text{k}\Omega$

6.10 分别求解图 P6.10 所示各电路的运算关系。

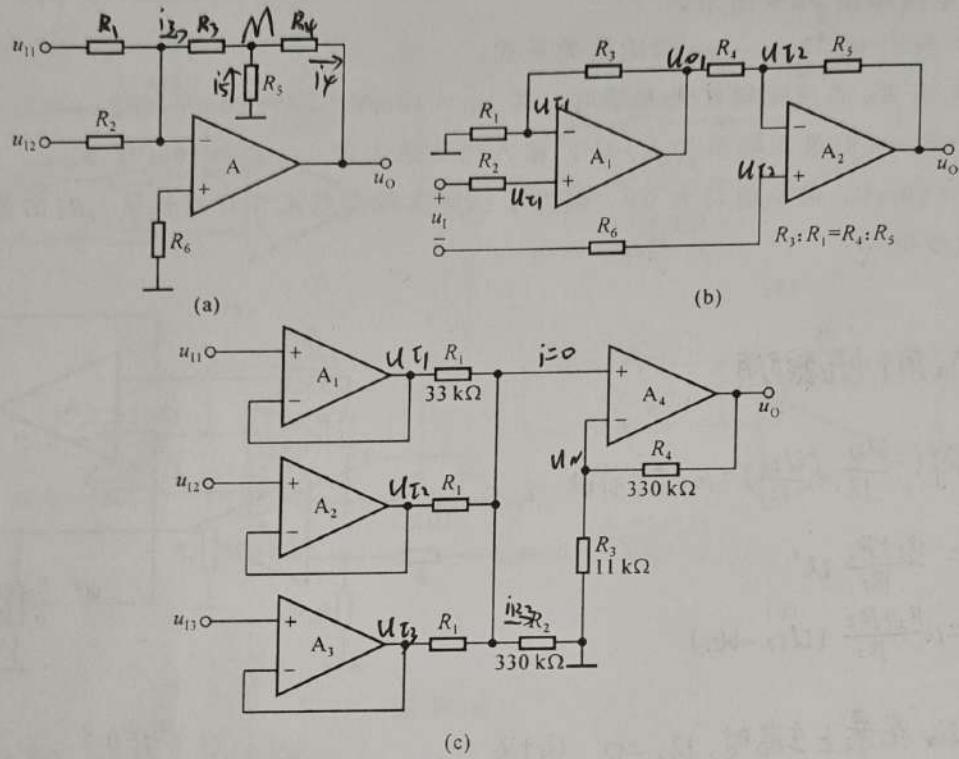


图 P6.10

$$\text{解: (a)} \quad i_3 = \frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2}, \quad U_m = -i_3 R_3 = -R_3 \left(\frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2} \right)$$

$$i_5 = -U_m R_5 = \frac{R_3}{R_5} \left(\frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2} \right), \quad i_4 = i_3 + i_5 = \left(1 + \frac{R_3}{R_5} \right) \left(\frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2} \right)$$

$$U_m - U_o = R_p i_4 \Rightarrow U_o = U_m - R_p i_4 = -R_3 i_3 - (R_p + \frac{R_4 R_3}{R_5}) i_3 = -(R_3 + R_p + \frac{R_3 R_4}{R_5}) i_3$$

$$\text{BP} \quad U_o = -(R_3 + R_p + \frac{R_3 R_4}{R_5}) \left(\frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2} \right)$$

$$\text{(b)} \quad \text{设 } U_{P1} = U_{T1}, U_{P2} = U_{T2}, \text{ 有 } U_o = U_{T1} - U_{T2}$$

$$U_{o1} = \frac{R_1 R_3}{R_2} U_{T1},$$

$$\frac{U_{T2} - U_{o1}}{R_4} = \frac{U_o - U_{T1}}{R_5} \Rightarrow U_o = \left(\frac{R_5}{R_4} + 1 \right) U_{T1} - \frac{R_5 (R_1 + R_3)}{R_2 R_4} U_{T1} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) (U_{T2} - U_{T1})$$


$$\Rightarrow U_o = -\left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) U_{T1}$$

$$\text{(c)} \quad U_p = R_p \left(\frac{U_{T1}}{R_1} + \frac{U_{T2}}{R_2} + \frac{U_{T3}}{R_3} \right) = \frac{R_p}{R_1} (U_{T1} + U_{T2} + U_{T3}),$$


$$U_o = \frac{R_3 + R_p}{R_1} U_p = R_p \frac{R_p}{R_N} \frac{U_{T1} + U_{T2} + U_{T3}}{R_1} \quad \text{且 } R_p = 11k\Omega / 330k\Omega, R_N = 11k\Omega / 330k\Omega$$

$$\Rightarrow R_p = R_N \Rightarrow U_o = \frac{R_p}{R_1} (U_{T1} + U_{T2} + U_{T3}) = 10 (U_{T1} + U_{T2} + U_{T3})$$

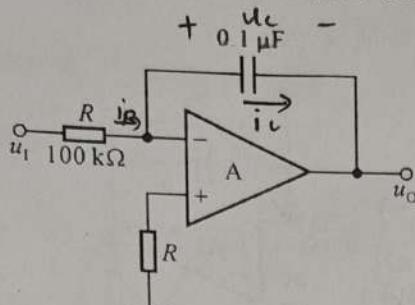6.11 在图 P6.11 (a) 所示电路中, 已知输入电压 u_1 的波形如图 (b) 所示, 当 $t=0$ 时 $u_o=0$ 。试画出输出电压 u_o 的波形。



(a)

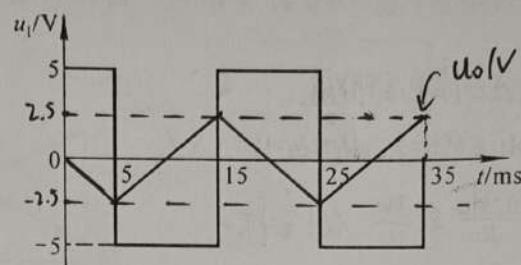

(b)

$$i_L = i_C = \frac{u_L}{R}, \quad u_L = -u_o. \quad \text{由 } i_C = C \frac{du_C}{dt} \text{ 得 } u_o = -\frac{1}{RC} \int u_L dt = -100 \int u_L dt$$

$$t=0 \text{ 时 } u_o=0, \quad u_o = -100 \int_0^t u_L dt + 0$$

6.14 在图 P6.14 所示电路中, 已知 $R_1=R=R'=100k\Omega$, $R_2=R_f=100k\Omega$, $C=1\mu F$ 。

(1) 试求出 u_o 与 u_1 的运算关系。

(2) 设 $t=0$ 时 $u_o=0$, 且 u_1 由零跃变为 $-1V$, 试求输出电压由零上升到 $+6V$ 所需要的时间。

解: (1) 对 A_1 , 有 $R_p=R_N=50k\Omega$

$$u_{o1} = R_f \left(\frac{u_o}{R_2} - \frac{u_L}{R_1} \right) = u_o - u_L$$

$$i_C = \frac{u_{o1} - u_L}{R} = \frac{u_{o1} - u_o}{R} = -\frac{u_L}{R}$$

代入 $i_C = C \frac{du_L}{dt}$, 有 $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_L dt$

$$\text{即 } u_o = -10 \int u_L dt$$

$$(2) \quad t=0 \text{ 时 } u_o=0, \quad \text{设 } u_o = -10 \int_0^t u_L dt + 0$$

$$u_L = -1V \text{ 为定值, 有 } u_o = -10u_L t \quad \text{代入 } u_o = 6V \Rightarrow t = 0.6s$$

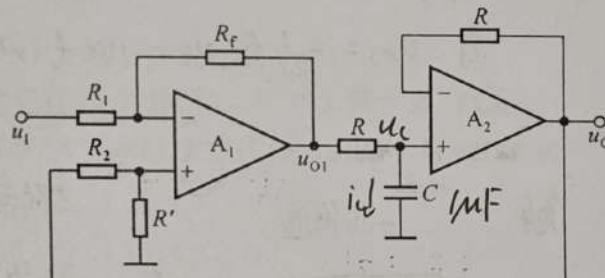


图 P6.14

6.16 在图 P6.16 所示电路中，已知 $u_{11} = 4V$, $u_{12} = 1V$ 。回答下列问题：

- (1) 当开关 S 闭合时，分别求解 A、B、C、D 和 u_o 的电位；
- (2) 设 $t=0$ 时 S 打开，问经过多长时间 $u_o=0$ ？

解：(1) A_1, A_2 作电压跟随器，

$$U_B = U_C = 4V, U_D = U_{12} = 1V$$

$$T_{R2} = \frac{U_B - U_C}{R_2} = \frac{3V}{12} \text{ 从上到下,}$$

$$U_A = U_B + T_{R2}R = 7V, U_D = U_C - T_{R2}R = 2V$$

A_3 输出电压为 0, A_4 作同向比例放大器

$$R_p = \frac{R}{2}, R_N = R_1/R = \frac{R}{2} \text{ 有 } R_p = R_N$$

$$U_o = R \left(\frac{U_D}{\frac{R_2}{2}} \right) = 2U_D = -4V$$

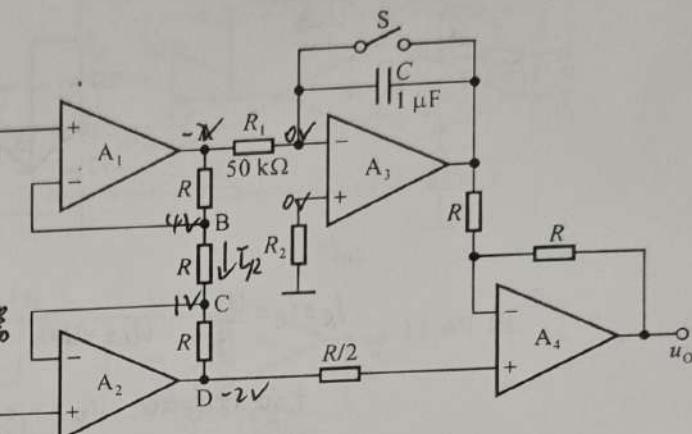


图 P6.16

$$(2) u_o(0) = -4V, u_{o3}(0) = 0V$$

$t=0$ 时打开开关，

$$u_o = 2u_D - u_{o3} = -4 - u_{o3}$$

$$u_o = -4 + 140t (V)$$

将 $u_o = 0$ 代入，得 $t = 28.6ms$


$$i_C = \frac{u_A}{R_1}, \quad U_C = -u_{o3} \quad \text{设 } i_C = C \frac{du_{o3}}{dt},$$

$$\text{有 } u_{o3} = -\frac{1}{R_1 C} \int u_{o3} dt = -140t (V)$$

6.21 设一阶 LPF 和二阶 HPF 的通带放大倍数均为 2，通带截止频率分别为 2kHz 和 100Hz。试用它们构成一个带通滤波电路，并画出幅频特性。

解：一阶低通

二阶高通

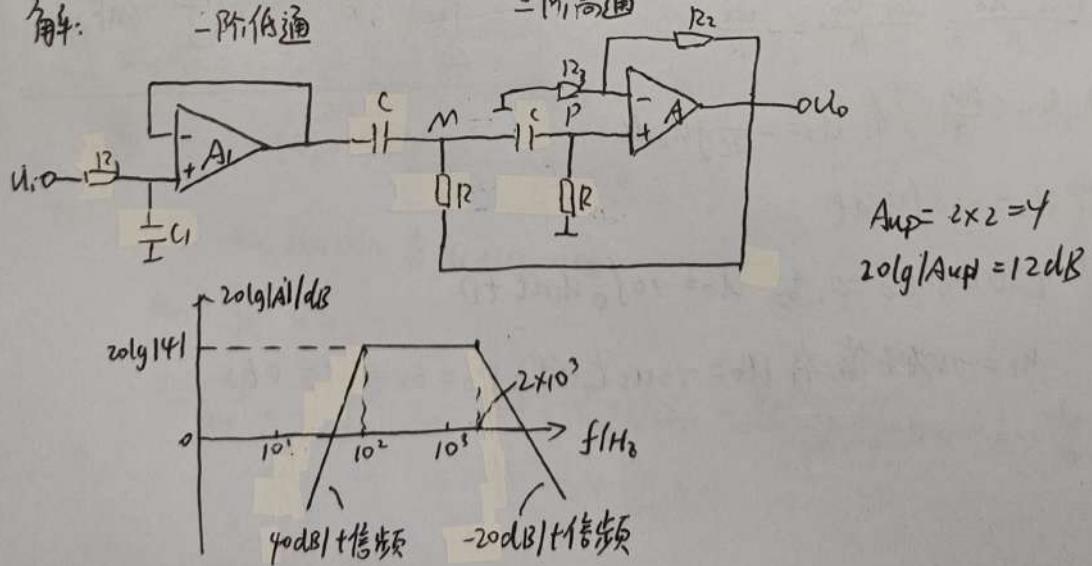

6.22 在图 6.3.9 所示电路中, 已知通带放大倍数为 2, 截止频率为 1kHz, C 取值为 $1 \mu F$ 。试选取电路中各电阻的阻值。

解: $f \rightarrow 0$ 时为通带, 此时 $|A_{up}| = 2$

$$|A_{up}| = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 2 \Rightarrow R_2 = R_1$$


$$f_H = \frac{1}{2\pi R C} = 1 \text{ kHz}, C = 1 \mu F$$

$$\Rightarrow R = 160 \Omega$$

$$R_p = 2R, R_N = R_1 // R_2,$$

图 6.3.9 压控电压源二阶低通滤波电路

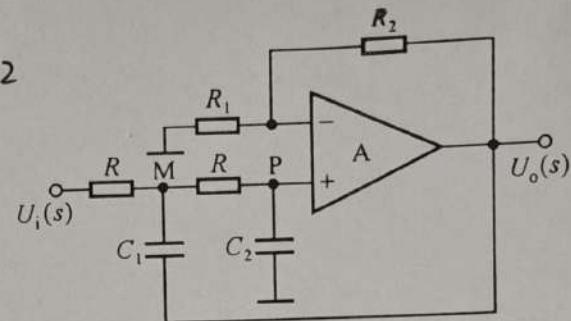
$$\begin{aligned} \text{要求 } R_p = R_N &\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 4R = 640 \Omega \\ R_2 = 640 \Omega \end{cases} \end{aligned}$$



模拟电子技术基础第7章作业

班级 自动化7班	学号 220320726	姓名 袁瑞品	成绩
----------	--------------	--------	----

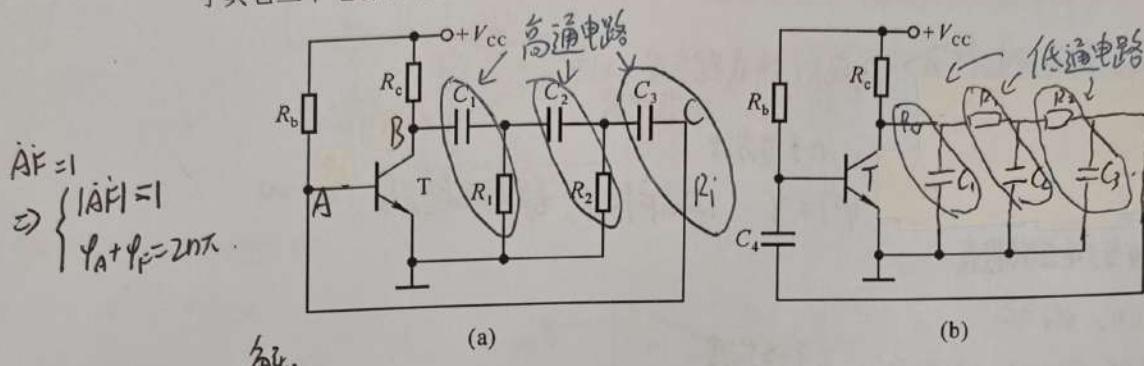7.4 判断图 P7.4 所示各电路是否可能产生正弦波振荡，简述理由。设图 (b) 中 C_4 容量远大于其它三个电容的容量。



解：

(a) 共射放大电路，A点为输入 B点为输出
 $\varphi_A = 180^\circ$
 φ_F 为 B点到 C点的相移，B到 C 为三阶高通电路
 φ_F 可能为 $(0^\circ, 270^\circ)$
 可能产生振荡，取 $\varphi_F = 180^\circ$ 时

(b) 共射， $\varphi_A = 180^\circ$
 有三阶低通电路
 φ_F 可能为 $(-270^\circ, 0^\circ)$
 取 $\varphi_F = -180^\circ$
 可能产生振荡

7.7 电路如图 P7.7 所示，稳压管 D_z 起稳幅作用，其稳定电压 $U_z = \pm 6V$ 。试估算：

- (1) 输出电压不失真情况下的有效值；
- (2) 振荡频率。

解：RC串并联选频网络： $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$,

$$\text{当 } f = f_0 \text{ 时, } F = \frac{U_f}{U_o} = \frac{1}{3}$$

由于引入负反馈，“虚短”， $U_N = U_P = U_f$

$$\text{故 } |U_N| = \frac{1}{3}|U_o|$$

$$|U_{RF}| = 6V = |U_o - U_N| = \frac{2}{3}|U_o| \Rightarrow |U_o| = 9V$$

$$U_o = \frac{q}{R} = 6.36V$$

(2)

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 16k \times 10 \times 10^{-6}} \approx 9.95Hz$$

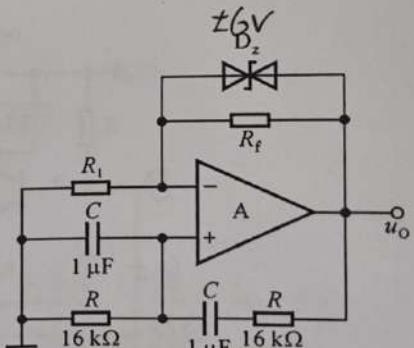


图 P7.7

7.8 电路如图 P7.8 所示。

(1) 为使电路产生正弦波振荡, 标出集成运放的“+”和“-”; 并说明电路是哪种正弦波振荡电路。

(2) 若 R_1 短路, 则电路将产生什么现象?

(3) 若 R_1 断路, 则电路将产生什么现象?

(4) 若 R_f 短路, 则电路将产生什么现象?

(5) 若 R_f 断路, 则电路将产生什么现象?

(1) 要引入正反馈, 则 \boxed{A} , 构成 RCL 样式正弦波振荡电路

(2) 相当于开环运放, $u_o \approx +V_{cc}$, n 为方波

(3) $A_u = 1$, $\varphi_A = 0$, $\varphi_F = 0$, $|F| = \frac{1}{3}$ $|A_u F| < 1$, 故无法起振, $u_o = 0$
相当于电压跟随器

(4) 同(3), $u_o = 0$

(5) 开环, 同(2), $u_o \approx +V_{cc}$, n 为方波

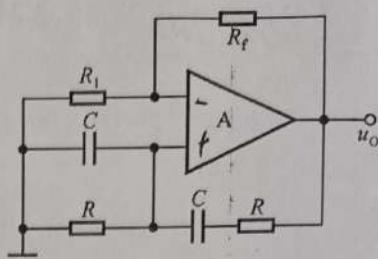


图 P7.8

7.10 分别判断图 P7.10 所示各电路是否满足正弦波振荡的相位条件。

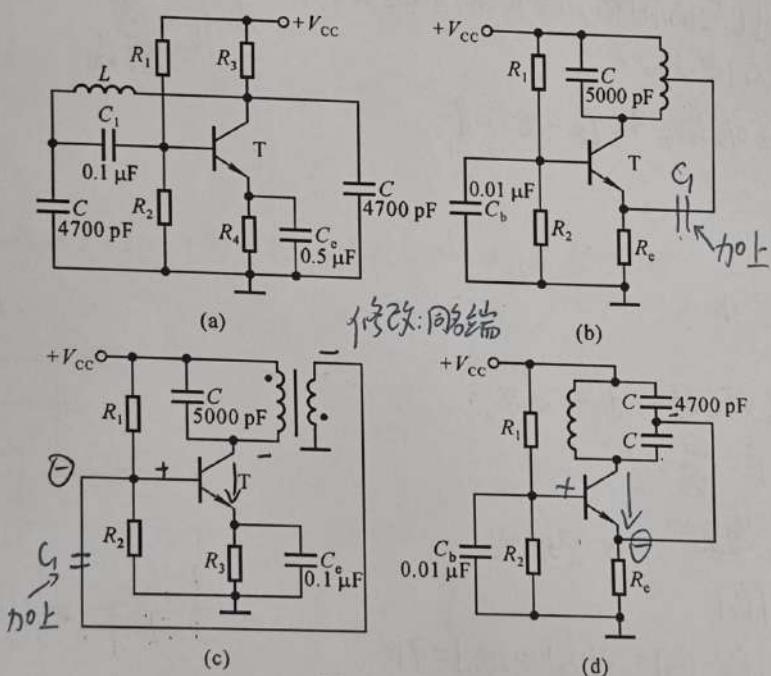


图 P7.10

(a) 共射放大电路, $\varphi_A = -180^\circ$ $\varphi_F = 180^\circ$, 可以产生振荡

(b) 共基放大电路, 电感三点式, 首端交流接地, $\varphi_F = 0^\circ$
 $\varphi_A = 180^\circ$

但静态时 $U_C = U_E = V_{cc}$, $U_{BE} < 0.7V$, 晶体管截止, 不能产生振荡

(c) 共射放大电路, $\varphi_A = 180^\circ$ 引入了负反馈, 不能产生振荡

(d) 共基, 电容三点式, 满足相位条件, 静态工作点合适, 可以产生振荡

7.13 试分别求解图 P7.13 所示各电路的电压传输特性。


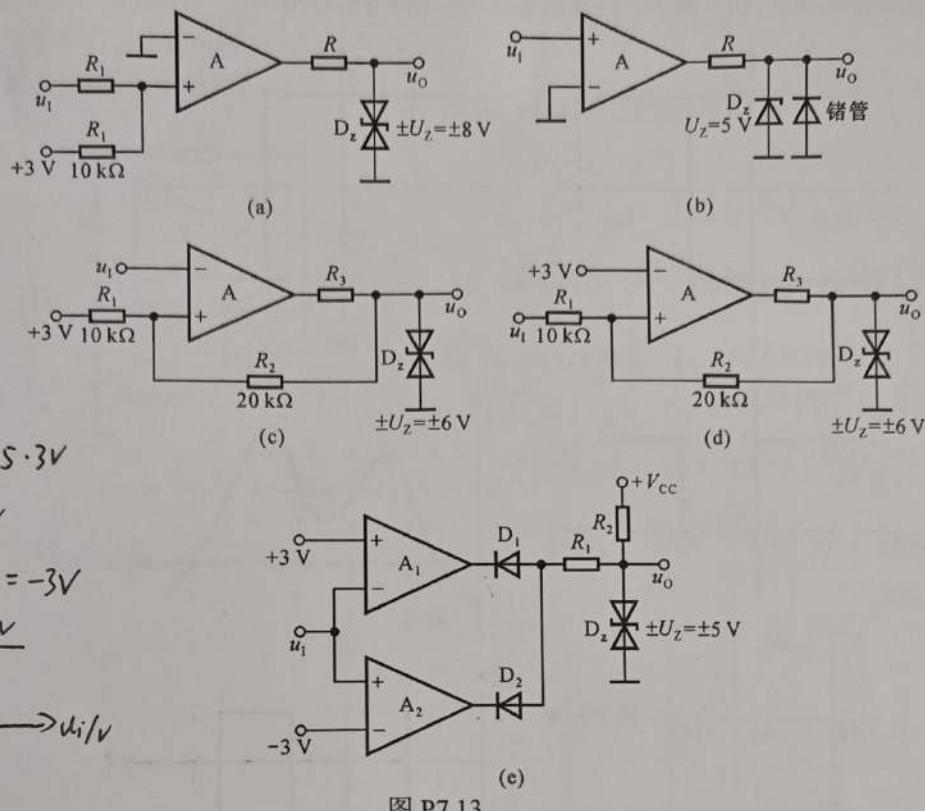


图 P7.13

$$(a) U_p = 0.5 U_z + 3V$$


$$= \frac{U_r}{2} + 1.5V$$

$$U_T = U_z / U_p = U_r = -3V$$

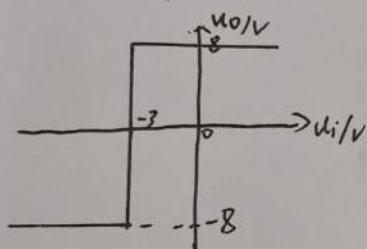

$$(b) \text{ Given } U_z+ = 5V, U_z- = -0.2V$$


$$U_T = U_z \Big|_{U_p=U_r} = 0V$$

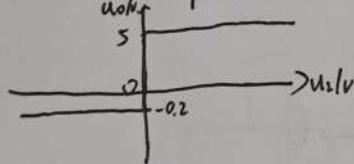

$$(d) U_p = \frac{R_1}{R_1+R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1+R_2} U_r$$


$$U_T = U_r / U_p = U_r = 3V \Rightarrow U_{T+} = \frac{3}{2}(3 + \frac{1}{3}U_z) = 7.5V$$
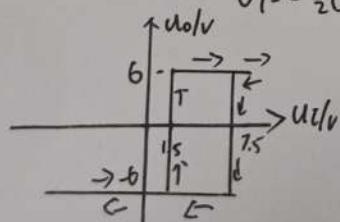
$$U_{T-} = \frac{3}{2}(3 - \frac{1}{3}U_z) = 1.5V$$



$$(c) U_p = \frac{R_1}{R_1+R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot 3V$$

$$U_T = U_z \Big|_{U_p=U_r} = 2V \Rightarrow U_{T+} = 2 + \frac{1}{3}U_z = 4V, U_{T-} = 2 - \frac{1}{3}U_z = 0V$$

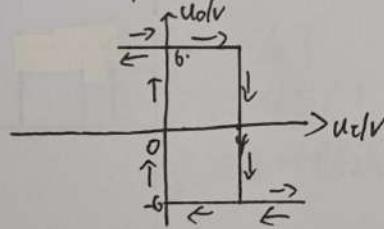

$$(e) ① U_z > 3V \text{ 时, } D_1 \text{ 导通, } D_2 \text{ 截止, } U_o = -5V$$

$$② U_z < -3V \text{ 时, } D_1 \text{ 截止, } D_2 \text{ 导通, } U_o = 5V$$

$$③ -3V < U_z < 3V \text{ 时, } D_1, D_2 \text{ 均截止, } U_o = 5V$$

7.14 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 P7.14 (a)、(b)、(c) 所示，它们的输入电压波形均如图 (d) 所示，试画出 u_{O1} 、 u_{O2} 和 u_{O3} 的波形。

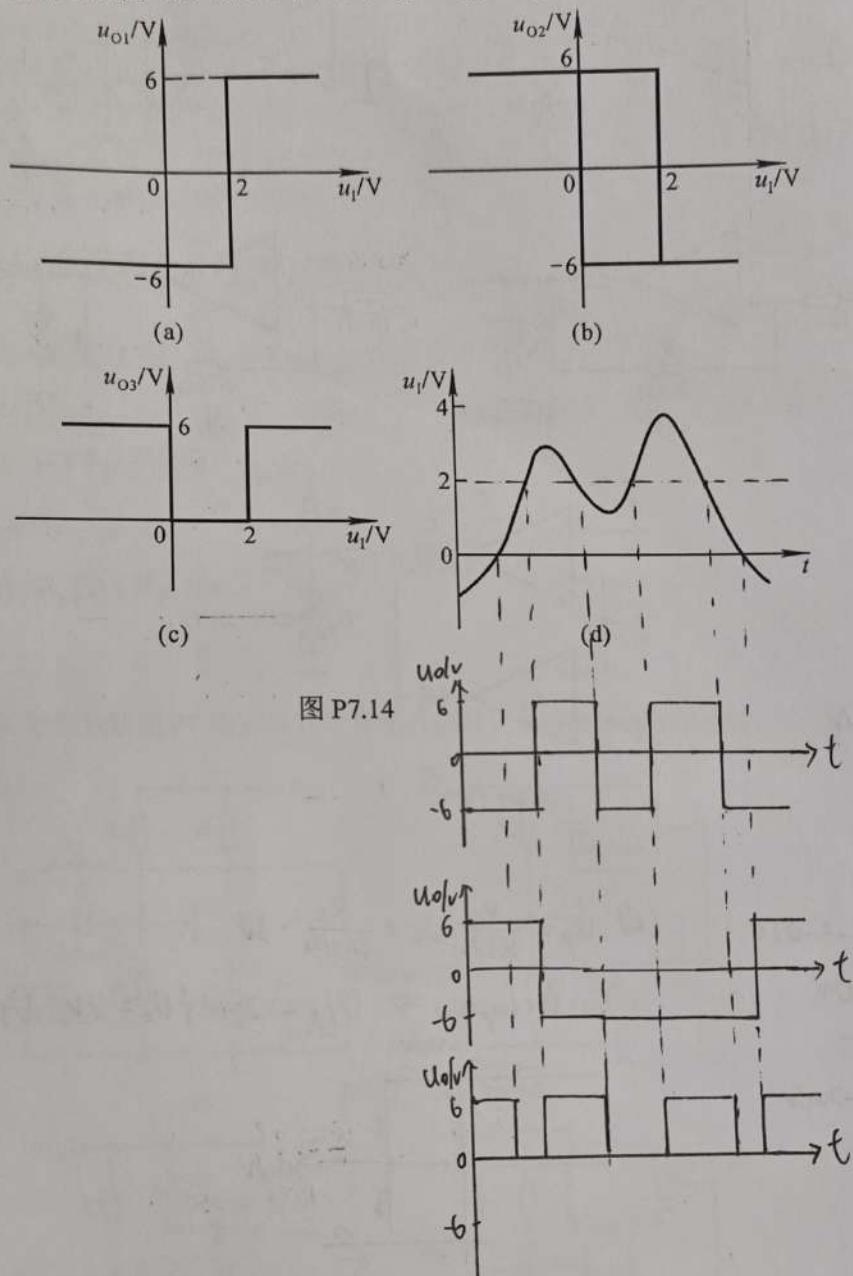


图 P7.14

$$f(t) = f(\infty) + [f(0) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{T}}$$

7.17 在图 P7.17 所示电路中, 已知 $R_1=10 \text{ k}\Omega$, $R_2=20 \text{ k}\Omega$, $C=0.01 \mu\text{F}$, 集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 12V$, 二极管的动态电阻可忽略不计。

(1) 求出电路的振荡周期;

(2) 画出 u_o 和 u_c 的波形。

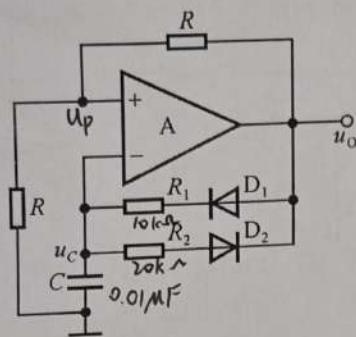


图 P7.17

$$u_p = \frac{1}{2} u_o$$

(1) ① $u_o = +12V$ 时, 通过 $D_1 R_1$ 给 C 充电

$$T_1 = R_1 C = 10^{-4} \text{ s}$$

$$u_{c(0)} = -6V, u_{c(t)} = 6V, u_{c(\infty)} = 12V$$


$$\text{三要素法: } 6 = 12 + [-6 - 12] e^{-\frac{t}{T_1}} \Rightarrow t_1 = T_1 \ln 3 = 10^{-4} \ln 3 \text{ s}$$

② $u_o = -12V$ 时, $T_2 = R_2 C = 2 \times 10^{-4} \text{ s}$


$$u_{c(0)} = 6V, u_{c(t)} = -6V, u_{c(\infty)} = -12V$$

$$\text{三要素法: } -6 = -12 + [6 + 12] e^{-\frac{t}{T_2}} \Rightarrow t_2 = 2 \times 10^{-4} \ln 3 \text{ s}$$
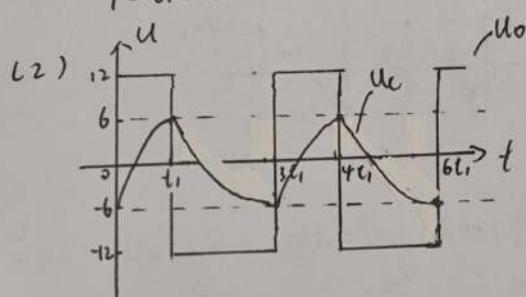
$$T = t_1 + t_2 = 3 \times 10^{-4} \ln 3 \text{ s} \approx 3.30 \times 10^{-4} \text{ s}$$



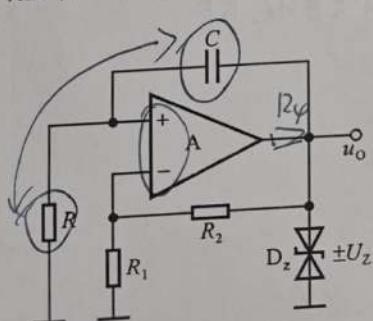7.18 图 P7.18 所示电路为某同学所接的方波发生电路, 试找出图中的三个错误, 并改正。



- ① + - 反了
- ② R 与 C 位置反了
- ③ D_z 需要一个限流电阻 R_y

图 P7.18

7.20 电路如图 P7.20 所示, 已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V, U_i 的数值在 u_{o1} 的峰峰值之间。

(1) 求解 u_{o3} 的占空比与 U_i 的关系式;

(2) 设 $U_i=2.5V$, 画出 u_{o1} 、 u_{o2} 和 u_{o3} 的波形。

(3) 至少说出三种故障情况 (某元件开路或短路) 使得 A_2 的输出电压 u_{o2} 恒为 12V。

由于 A_1 、 A_3 为正反馈, 故 $U_{o2} = \pm 12V$ $U_{o1} = \pm 12V$


$$U_{p2} = \frac{12}{R_2 + R_3} (U_{o2} + \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{o1}) ; U_{n2} = 0V$$

$$\therefore U_i = U_{i2} | U_{p2} = U_{n2} = \mp \frac{R_2}{R_3} U_{o2} = \mp 6V$$

当 $U_{o1} > U_i$ 时, $U_{o3} = -12V$

当 $U_{o1} < U_i$ 时, $U_{o3} = +12V$

示意:

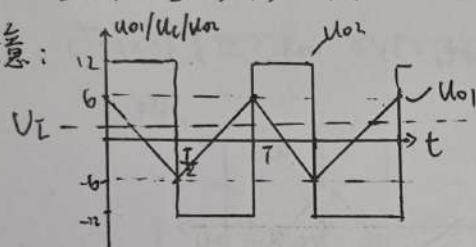

$$-6V \leq U_i \leq 6V, \Delta U = 12V, \Delta Q = 12C = 1.2\mu C$$

$$\text{充电电流 } i_c = \frac{U_{o2}}{R_1} = \frac{12}{100k} = 1.2 \times 10^{-5} A$$

$$\frac{T}{2} = \frac{\Delta Q}{i_c} = \frac{1.2 \times 10^{-6}}{1.2 \times 10^{-5}} = 0.01S$$


$$T = 0.02S$$

设 U_{o3} 高电平占时为 T_1 , 经过 $\frac{T-T_1}{2}$ 从 6V 放到 U_i , 即

$$\frac{T-T_1}{2} = \frac{\Delta Q'}{i_c} = \frac{(6-U_i) \cdot 0.1M}{1.2 \times 10^{-5}} \Rightarrow T_1 = \frac{6+U_i}{600} S$$

$$\text{占空比 } q = \frac{T_1}{T} = \frac{6+U_i}{12}$$

(1) $U_i = 2.5V$ 时, 波形如下:

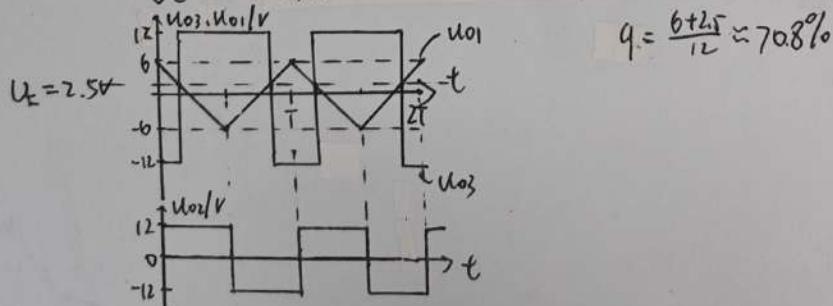

(3) R_2 短路、 C 断路、 R_3 开路

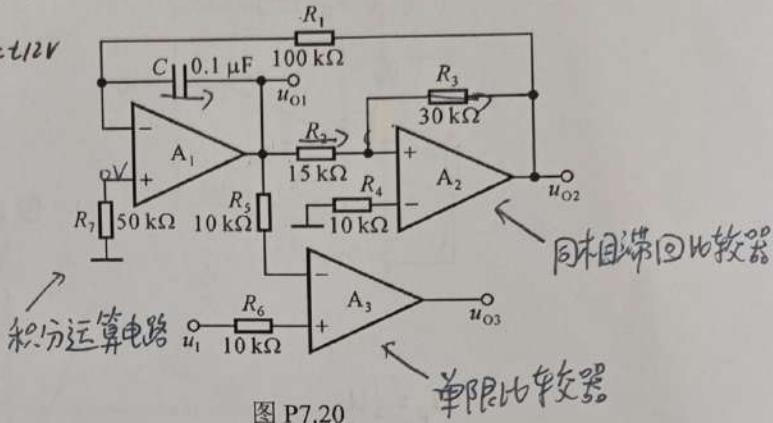


图 P7.20

模拟电子技术基础第8章作业

班级 自动化7班

学号 220320726

姓名 彭尚品

成绩

8.3 电路如图 P8.2 所示。在出现下列故障时，分别产生什么现象。

- (1) R_1 开路；(2) D_1 开路；(3) R_2 开路；(4) T_1 集电极开路；
- (5) R_1 短路；(6) D_1 短路。

消除交越失真的晶体管OCL电路

(1) R_1 开路： T_1 一直不通， T_2 只在负半周导通，
 u_o 只有负半波形

(2) D_1 开路： $I_{BQ} = \frac{2V_{cc} - (V_{BEQ1} + V_{BEQ2})}{R_1 + R_2}$ ，且 T_1, T_2 均放大，
 $P_T = V_{cc} I_{CQ} = V_{cc} \beta I_{BQ}$ 很大
 T_1, T_2 管可能因功耗过大而损坏

(3) R_2 开路： u_o 只有正半波形

(4) T_1 集电极开路：可能会功耗过大而损坏
若没有烧坏，则输出 u_o 波形的负半周幅值大，正负半周不对称

(5) R_1 短路： D_1 被击穿断路，输出 u_o 被钳位在 $14.3V$ (若 $V_{cc} = 15V$)

(6) D_1 短路：静态时： T_1 没有微导通， T_2 微导通
 $\Rightarrow u_o$ 正半周失真，负半周不失真

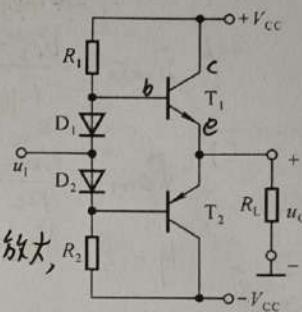


图 P8.2

8.4 在图 P8.2 所示电路中，已知 $V_{cc} = 16V$, $R_L = 4\Omega$, T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{ces}| = 2V$, 输入电压足够大。试问：

(1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？

(2) 晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？

(3) 为了使输出功率达到 P_{om} , 输入电压的有效值约为多少？

$$(1) P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{cc} - |U_{ces}|)^2}{2R_L} = \frac{(16-2)^2}{2 \times 4} = 24.5W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \frac{V_{cc} + |U_{ces}|}{V_{cc}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{16+2}{16} \approx 68.7\%$$

$$(2) P_{Tmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{16^2}{\pi^2 \times 4} \approx 6.48W$$

$$(3) P_o = P_{om} \Rightarrow U_o = U_{om} = \frac{V_{cc} - |U_{ces}|}{\sqrt{2}} \approx 9.9V$$

由于 $u_o = u_i$ 跟随作用， $U_i = U_o = 9.9V$

8.9 在图 P8.9 所示电路中, 已知 $V_{CC} = 15V$, T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$, 输入电压足够大。求解:

(1) 最大不失真输出电压的有效值;

(2) 负载电阻 R_L 上电流的最大值

(3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 。

解:

$$(1) U_{om} = \frac{R_L}{R_4 + R_L} V_{CC} = \frac{R_L}{R_4 + R_L} \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \approx 8.65V$$

$$(2) i_{max} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_4 + R_L} \approx 1.53A$$

$$(3) P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} \approx 9.35W$$

$$\eta = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES} - U_{RR}}{V_{CC}} \approx 64\%$$

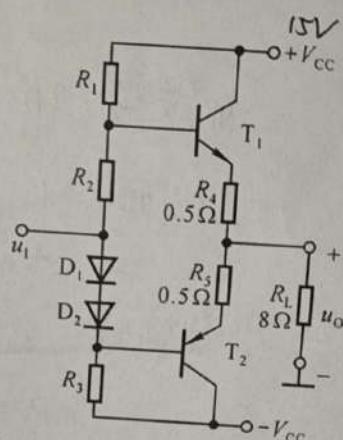


图 P8.9

8.11 在图 P8.11 所示电路中, 已知 $V_{CC} = 15V$, T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 1V$, 集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 13V$, 二极管的导通电压为 $0.7V$ 。

(1) 若输入电压幅值足够大, 则电路的最大输出功率为多少?

(2) 为了提高输入电阻, 稳定输出电压, 且减小非线性失真, 应引入哪种组态的交流负反馈? 画出图来。

(3) 若 $U_i = 0.1V$ 时, $U_o = 5V$, 则反馈网络中电阻的取值约为多少?

$$(1) V_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \quad P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

解:(1) $V_{om} = V_{CC} - U_{CES} = 14V$

但输入只有 $\pm 13V$, 达不到 $14V$

$$V_{om} = V_{im} = 13V$$

$$P_{om} = \frac{V_{om}^2}{R_L} = \frac{13^2}{2 \times 8} = 10.56W$$

(2) 引入电压串联负反馈

(3) ~~$U_p = U_n = U_i = 0.1V$~~ 由虚短虚断知,

$$U_p = U_n = U_i = 0.1V \quad \text{由 } \frac{U_n}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \text{ 得 } R_f = 49k\Omega$$

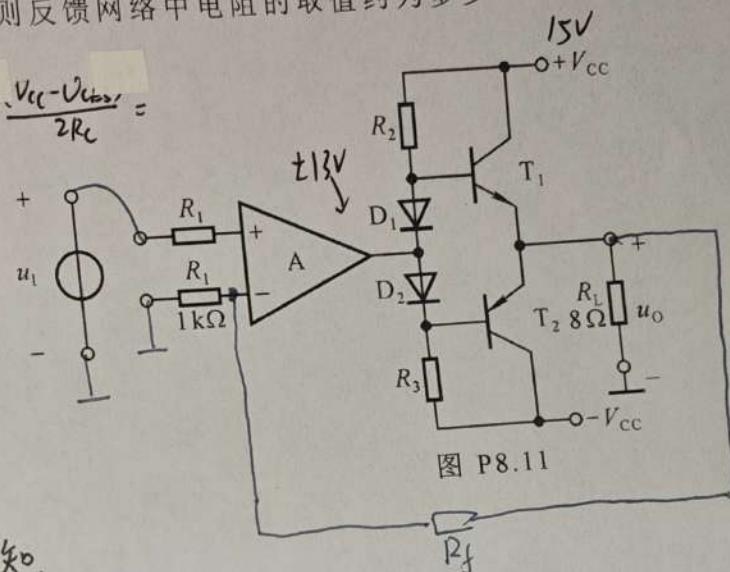


图 P8.11

模拟电子技术基础第9章作业

班级 自动化7班	学号 220320726	姓名 彭伟	成绩
----------	--------------	-------	----

9.6 电路如图 P9.6 所示，变压器副边电压有效值为 $2U_2$ 。

(1) 画出 u_2 、 u_{D1} 和 u_o 的波形；

(2) 求出输出电压平均值 $U_{o(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{L(AV)}$ 的表达式；

(3) 二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$ 和所承受的最大反向电压 U_{Rmax} 的表达式

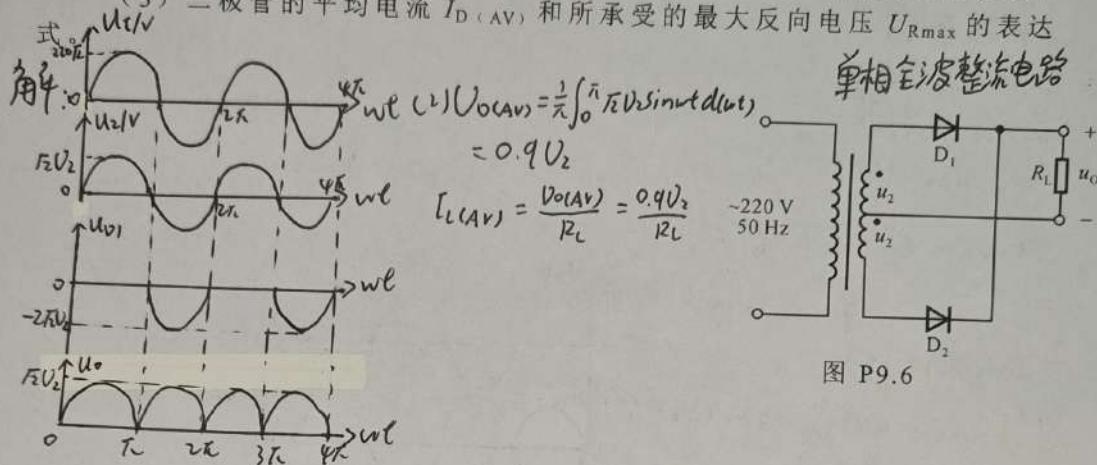


图 P9.6

(3) 对每一个二极管，只在周期内一半时间是导通的 $I_{D(AV)} = \frac{I_{L(AV)}}{2} = \frac{0.45 U_2}{R_L}$

$$\text{最大反向电压 } U_{Rmax} = 2U_2$$

9.7 电路如图 P9.7 所示，变压器副边电压有效值 $U_{21} = 50V$ ， $U_{22} = 20V$ 。
试问：

(1) 输出电压平均值 $U_{o1(AV)}$ 和 $U_{o2(AV)}$ 各为多少？

(2) 各二极管承受的最大反向电压为多少？

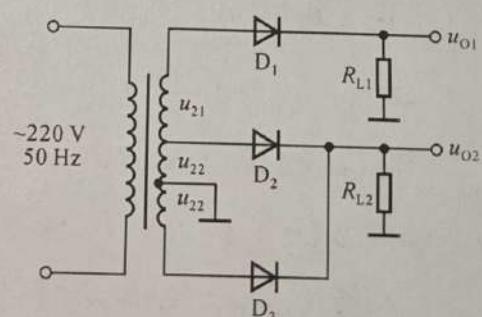
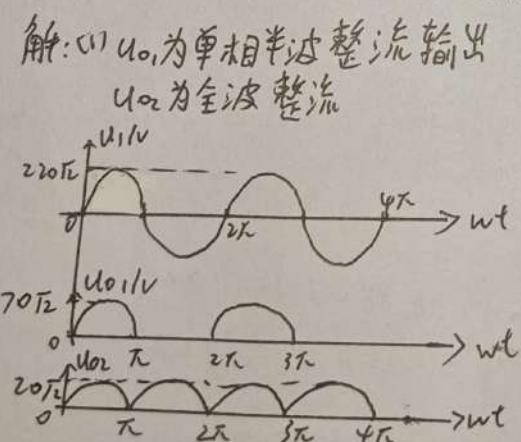


图 P9.7

$$\text{故 } U_{o1(AV)} = 70 \cdot 0.45 = 31.5V$$

$$U_{o2(AV)} = 20 \cdot 0.9 = 18V$$

$$(2) D_1: U_{Rmax} = 70\sqrt{2}V \approx 99V$$

$$D_2: U_{Rmax} = 20\sqrt{2}V = 40\sqrt{2} \approx 57V$$

$$D_3: U_{Rmax} \approx 57V$$

9.8 电路图 P9.8 所示。

- (1) 分别标出 u_{O1} 和 u_{O2} 对地的极性;
- (2) u_{O1} 、 u_{O2} 分别是半波整流还是全波整流?
- (3) 当 $U_{21}=U_{22}=20V$ 时, $U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$ 各为多少?
- (4) 当 $U_{21}=18V$, $U_{22}=22V$ 时, 画出 u_{O1} 、 u_{O2} 的波形; 并求出 $U_{O1(AV)}$ 和 $U_{O2(AV)}$ 各为多少?

解:

(1) 输入信号正半周:

$$u_{O1} = u_{21}, \quad u_{O2} = -u_{22}$$

输入信号负半周:

$$u_{O1} = u_{22}, \quad u_{O2} = -u_{21}$$

(2) u_{O1} 、 u_{O2} 都是全波整流

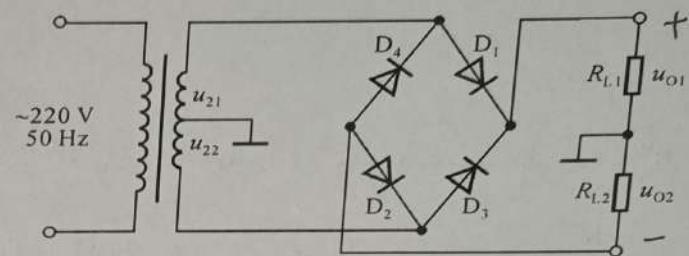



图 P9.8

$$(3) U_{O1(AV)} = 0.9 \cdot 20V \approx 18V,$$

$$U_{O2(AV)} \approx 18V$$

$$(4) U_{O1(AV)} = 0.45 U_{21} + 0.45 U_{22} \approx 18V, \quad U_{21} = 18V$$

$$U_{O2(AV)} \approx 18V$$

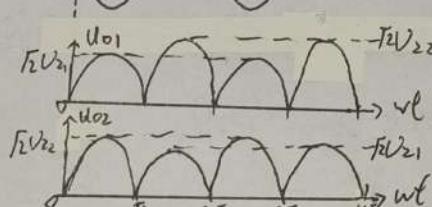

9.17 在图 P9.17 所示电路中, $R_1 = 240\Omega$, $R_2 = 3k\Omega$; W117 输入端和输出端电压允许范围为 3~40V, 输出端和调整端之间的电压 U_R 为 1.25V。试求解:

(1) 输出电压的调节范围;

(2) 输入电压允许的范围。

$$\text{解: (1)} \quad U_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_R$$

$$\Rightarrow U_R \leq U_o \leq \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_R$$

$$\text{即 } 1.25V \leq U_o \leq 16.88V$$

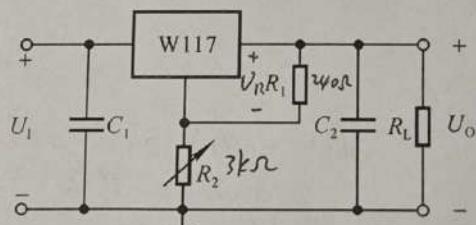


图 P9.17

(2) 由题意知 $U_t - U_o = 3 \sim 40V$

$$\text{故 } U_{t \min} = U_{o \max} + (U_t - U_o)_{\min} = 16.88V + 3V = 19.88V$$

$$U_{t \max} = U_{o \min} + (U_t - U_o)_{\max} = 1.25V + 40V = 41.25V$$

故 输入电压允许范围是 $19.88V \sim 41.25V$