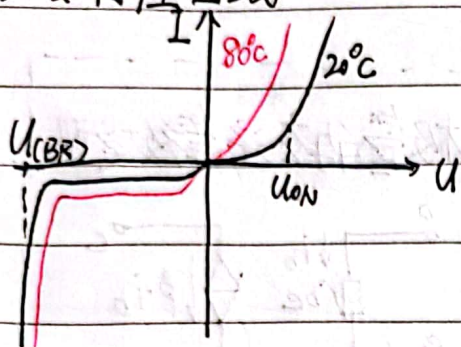


# 模电期末总结

## 第一章: 常用半导体器件

### 1. 二极管

#### (1) 伏安特性曲线




利用单向导电性可用于整流  
利用反向特性可用于稳压


(2) 重要公式:  $i = I_s (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$

( $U_T$  为温度下的电压当量, 常温下,  $U_T = 26\text{mV}$ )

#### (3) 二极管的微变等效

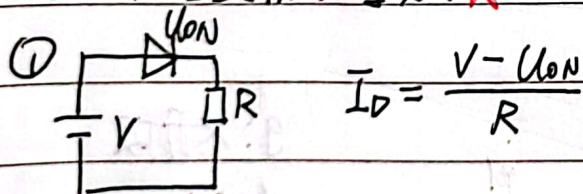


②  $r_d = \frac{U_T}{I_D}$

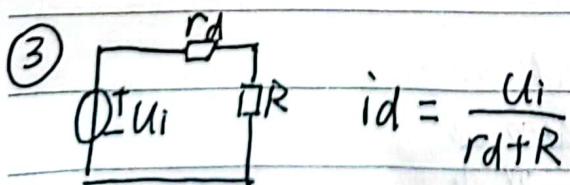


### 2. 三极管

NPN:

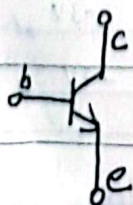


PNP:

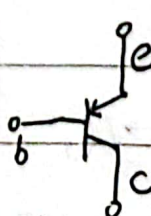


b: 基极  
c: 集电极  
e: 发射极

(1) 工作状态:   
 截止: 发射结反偏, 集电结反偏   
 放大: 发射结正偏, 集电结反偏  $i_B = \beta \cdot i_C$    
 饱和: 发射结正偏, 集电结正偏


(2) NPN 特性曲线

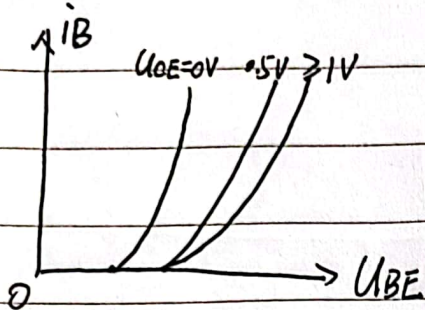

三极管的交流等效模型

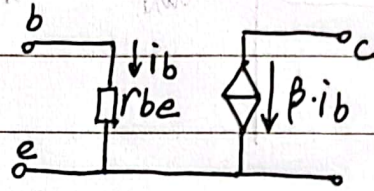

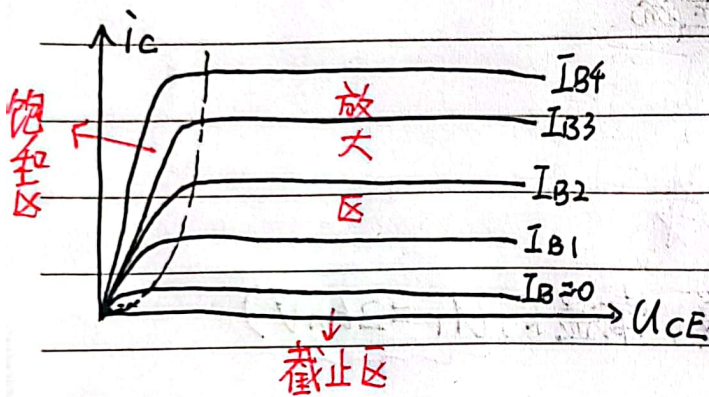
$$r_{be} = r_{b'b} + (1 + \beta) \cdot \frac{U_T}{I_{ER}}$$




3. 场效应管 (了解)

(1) 结型场效应管

N沟道:


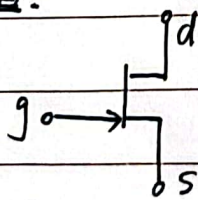


P沟道:

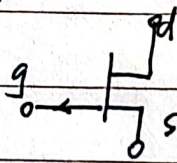

g: 栅极  
 d: 漏极  
 s: 源极

(2) 特性曲线 (N沟道)

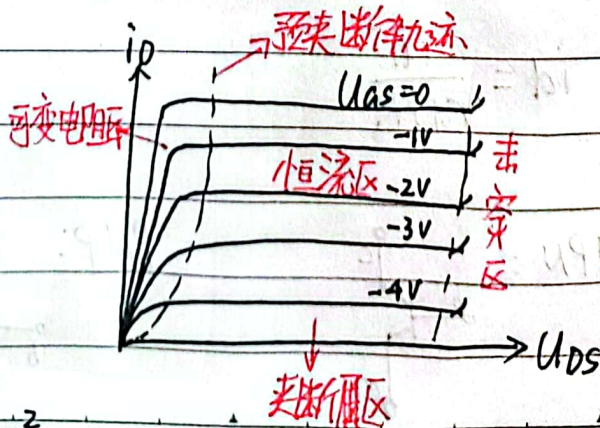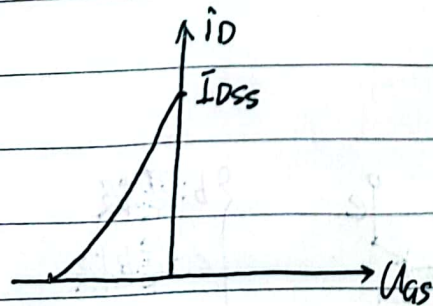


$$I_D = I_{DSS} \left( \frac{U_{GS}}{U_{GS(Off)}} - 1 \right)^2$$


## (2) 绝缘栅型场效应管

### ① 增强型



N沟道

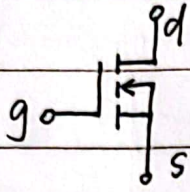

P沟道

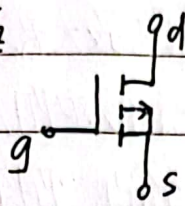


### 特性曲线

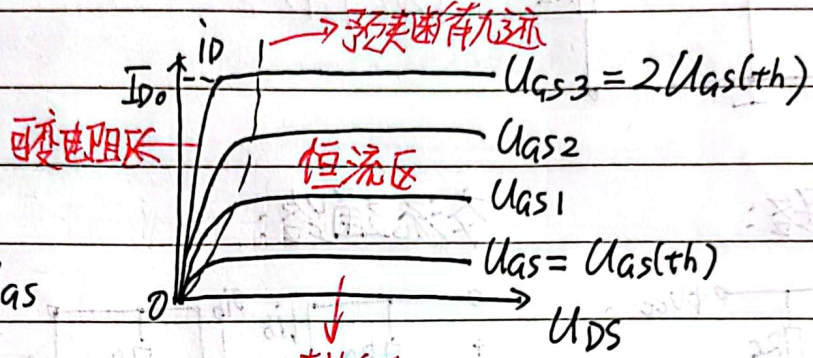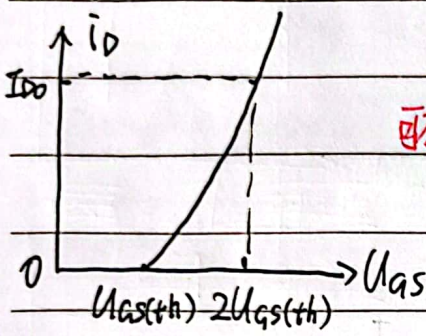


$$i_D = I_{D0} \left( \frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

### ② 耗尽型



N沟道

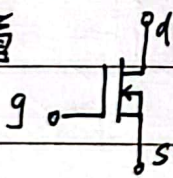

P沟道

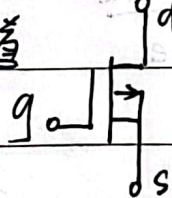


### 特性曲线

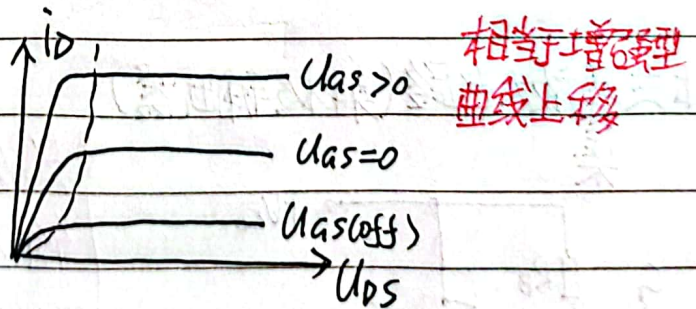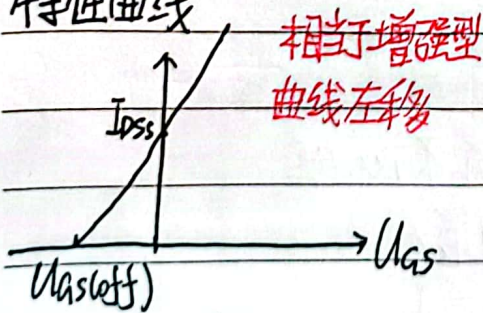

$$i_D = I_{DSS} \left( \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} - 1 \right)^2$$


### 场效应管的交流等效模型

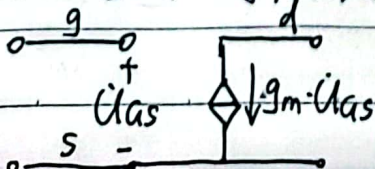

# 第二章:基本放大电路


## 1. 几类放大电路 ★★★

### ① 基本共射放大电路

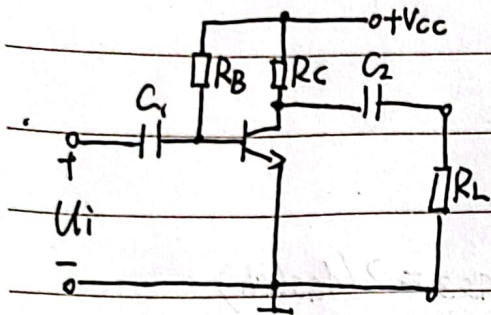


既放大电流 又放大电压  
输入电阻居三种电路之中  
输出电阻较大  
频带较窄

直流通路:

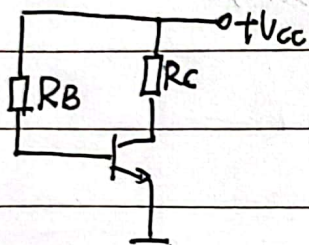

交流通路:

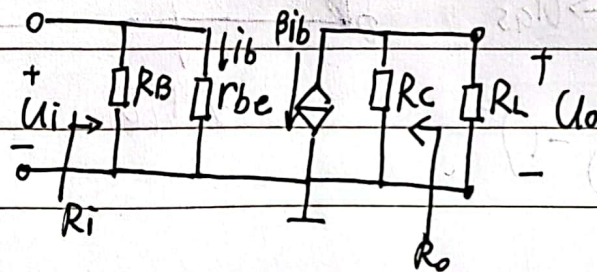


$$A_u = \frac{-\beta \cdot i_b \cdot R_c // R_L}{i_b \cdot r_{be}} = \frac{-\beta \cdot R_c // R_L}{r_{be}}$$

$$R_o = R_c$$


$$R_i = R_B // r_{be}$$

### ② 基本共集放大电路 (射极输出器)

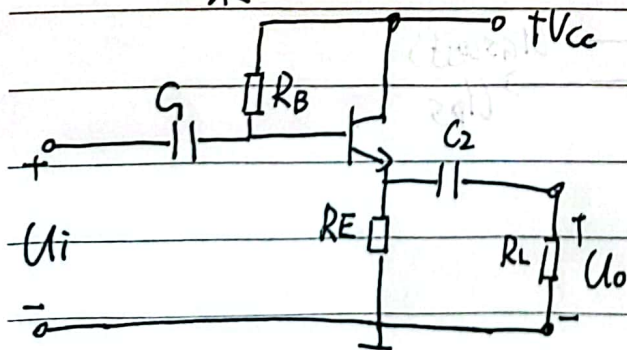


只放大电流 不放大电压  
输入电阻最大  
输出电阻最小

直流通路:

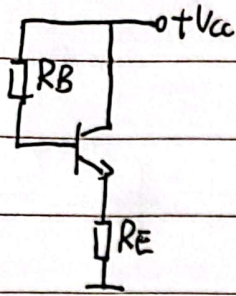

交流通路:

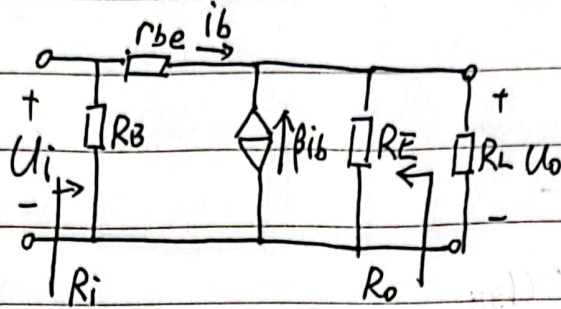


$$A_u = \frac{(1+\beta) i_b \cdot RE // RL}{(1+\beta) i_b \cdot RE // RL + i_b \cdot r_{be}} = \frac{(1+\beta) RE // RL}{(1+\beta) RE // RL + r_{be}} < 1 \text{ (但趋向于1)}$$

$$R_i = R_B // [r_{be} + (1+\beta) RE // RL]$$

$$R_o = RE // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

### ③基本共基放大电路

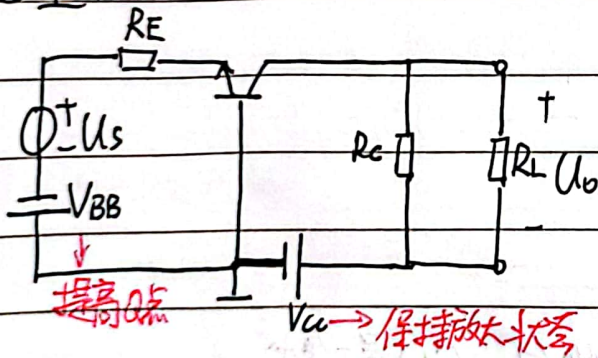


只放大电压, 不放大电流

输入电阻小


放大倍数, 输出电阻与共射电路相当

通频带最宽

直流通路:

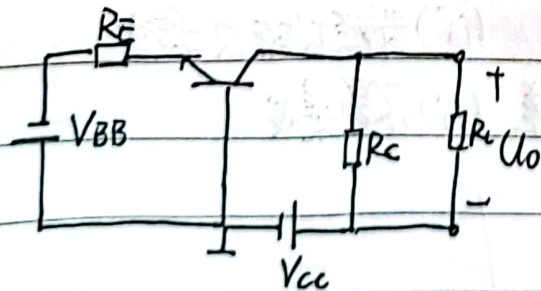

交流通路:

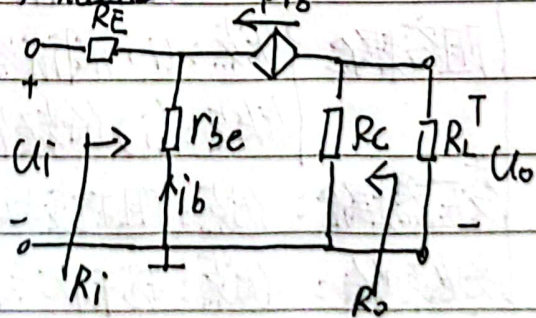


$$A_u = \frac{-\beta i_b \cdot RC // RL}{-i_b \cdot r_{be} - (1+\beta) i_b \cdot RE} = \frac{\beta RC // RL}{r_{be} + (1+\beta) RE}$$

$$R_i = RE + \frac{r_{be}}{1+\beta}$$


$$R_o = RC$$

## 2. 截止失真与饱和失真

### ① 截止失真

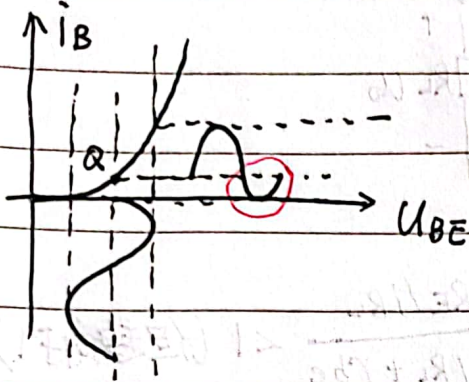


### ② 饱和失真

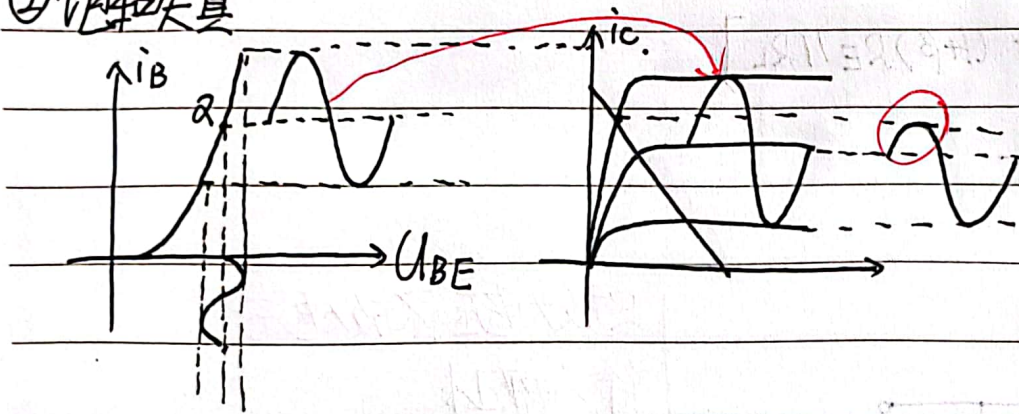

## 第三章：集成运算放大电路

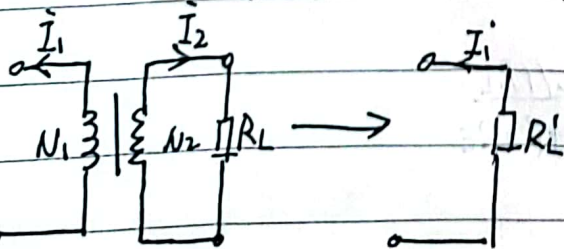
### 1. 多级放大电路

- ① 耦合方式
- 直接耦合
    - 优点：(i) 低频特性好 (ii) 易于集成
    - 缺点：(i) 调试难 (ii) 静态工作点  $Q$  不稳定
  - 阻容耦合
    - 优点：(i) 调试容易 (ii) 静态工作点  $Q$  稳定
    - 缺点：(i) 低频特性差 (ii) 不易集成
  - 变压器耦合：优点：阻抗变换
  - 光电耦合：优点：抗干扰好




$$R_L' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$$

## 2. 多级放大电路的动态分析

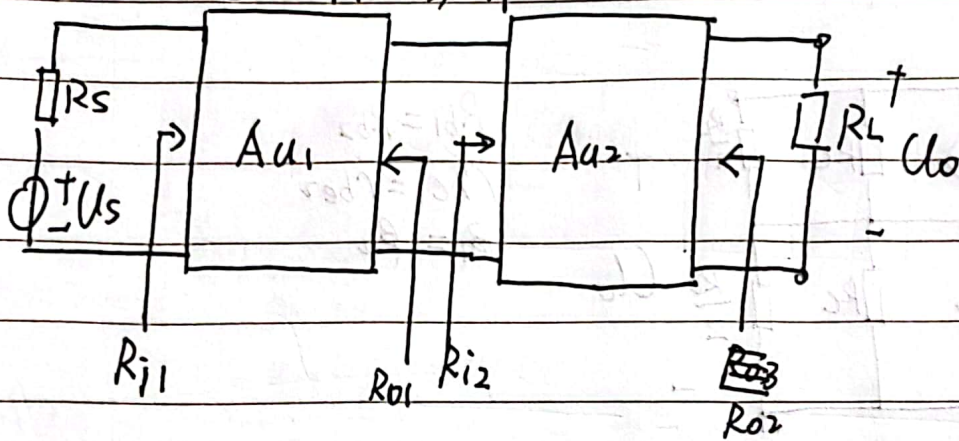

① 求  $R_{i2}$   $\rightarrow$  等效电路

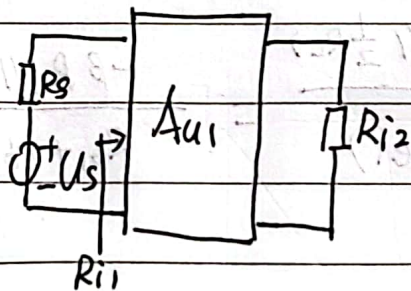

② 求  $R_{i1}$


求  $R_{o1}$  和  $R_{o2}$  方法同理

放大倍数  $A_u = \frac{U_o}{U_i} = A_{u1} \cdot A_{u2}$


## 3. 差分放大电路

信号 { 共模:  $U_{i1} = U_{i2}$  干扰信号  
 差模:  $U_{i1} = -U_{i2}$  有效信号

① 长尾式差分放大电路

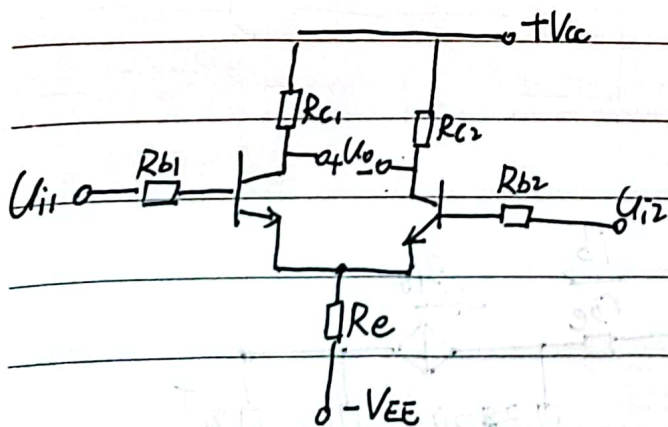

# 差模信号的交流通路 ★

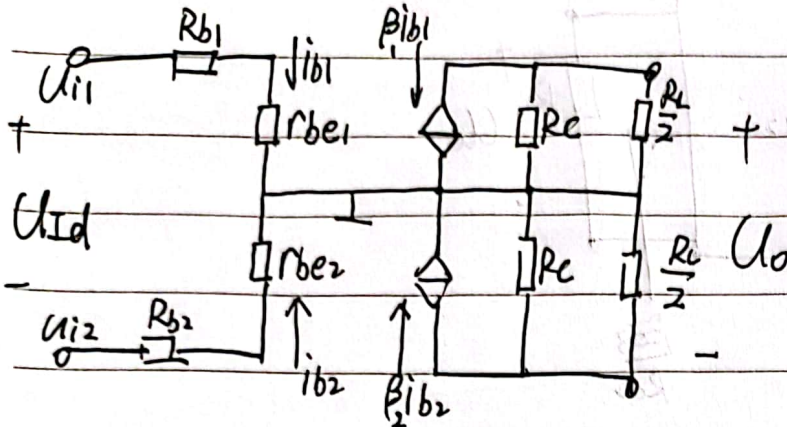

$$R_{b1} = R_{b2}$$

$$r_{be1} = r_{be2}$$

$$\beta_1 = \beta_2$$


$$A_{ud} = \frac{-2\beta \cdot i_{b1} \cdot (R_c \parallel \frac{1}{2}R_L)}{2i_{b1} \cdot (R_{b1} + r_{be1})} = \frac{-\beta R_c \parallel \frac{1}{2}R_L}{R_{b1} + r_{be1}}$$

$$R_i = 2(R_{b1} + r_{be1})$$


$$R_o = 2R_c$$

## ② 其他接法


### (i) 双入单出

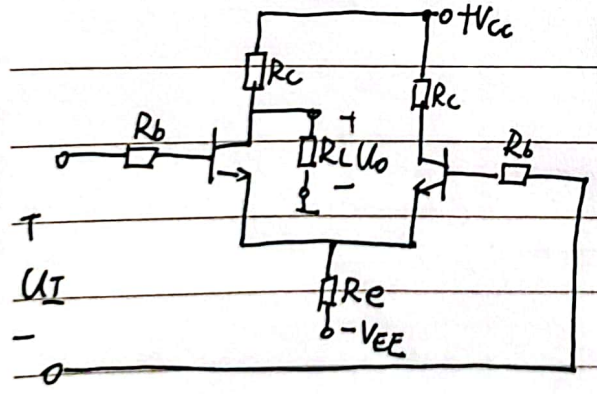

对于共模信号 电路等效为

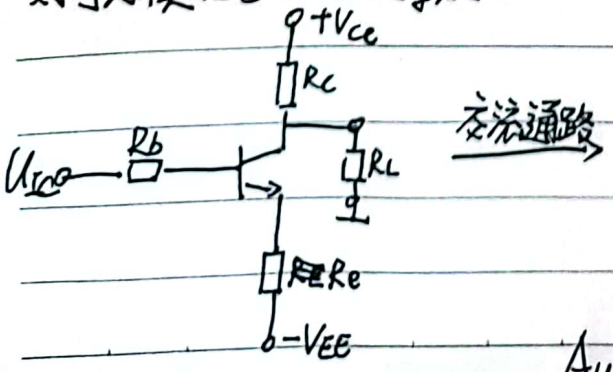


交流通路

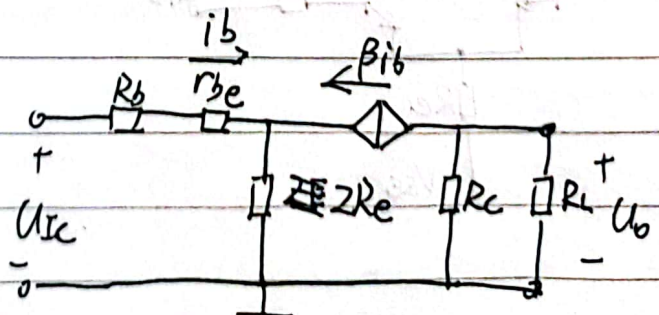

$$A_{uc} = \frac{-\beta R_c \parallel R_L}{R_b + r_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_e} \approx -5\% \text{ (共模抑制)}$$




对于差模信号

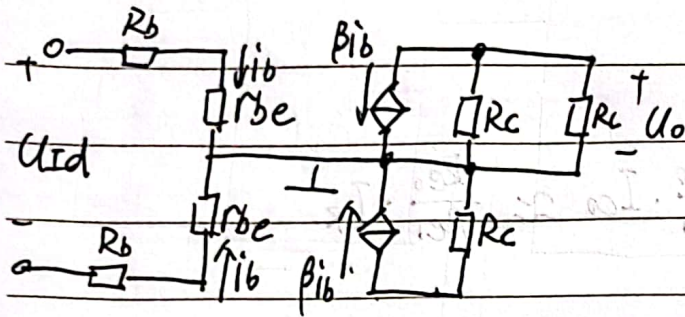

$$A_{ud} = \frac{-\beta I_b \cdot R_c \parallel R_L}{2 I_b \cdot (R_b + r_{be})} = \frac{-\beta \cdot R_c \parallel R_L}{2(R_b + r_{be})}$$

(ii) 单入双出

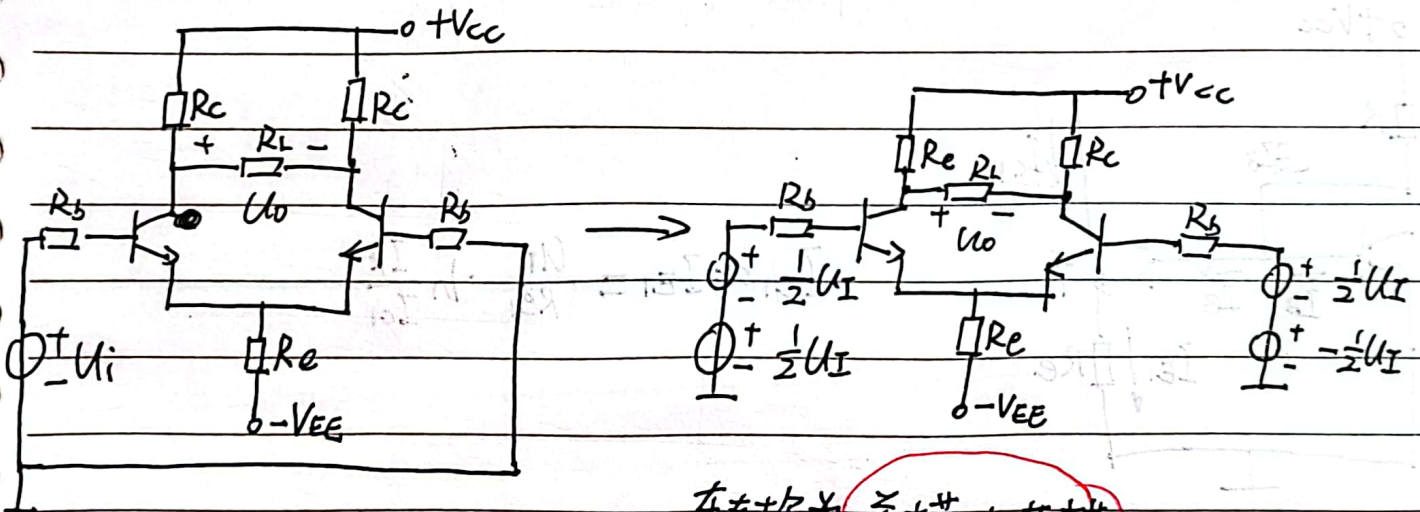


转换为差模+共模

(iii) 单入单出 → 相当于双入单出

### 4. 电流源电路 (讲解)

#### 基本电流源


① 镜像

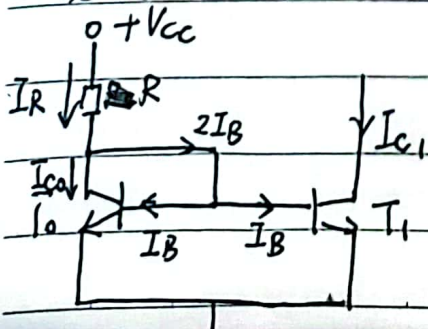

$$I_{c1} = I_{c0} = \frac{\beta + 2}{\beta} I_R \approx I_R \quad (\beta \gg 2)$$


## 5. 互补输出级

OCL: 无输出电容器电路

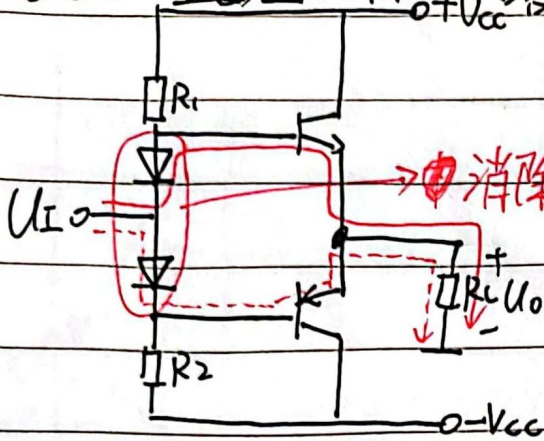

→ 正半周

--- → 负半周

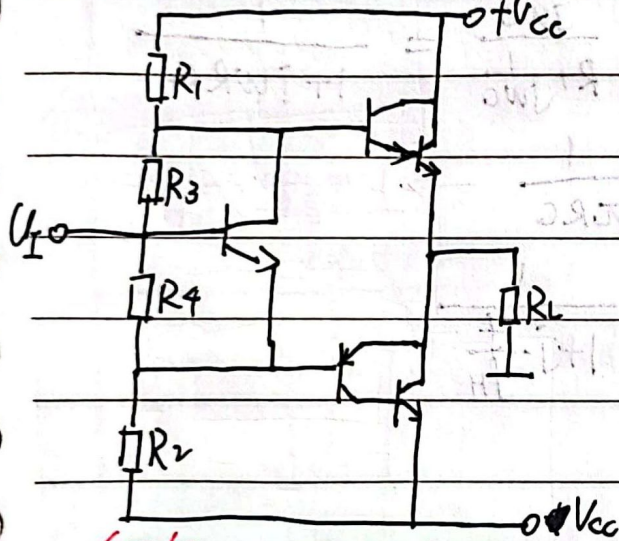


复合的互补输出级

## 第四章小结: 放大电路的频率响应

### 1. 基本根底 (高通电路, 低通电路, 波特图)

#### ① 高通电路

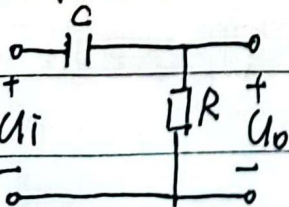


传输特性: 
$$A_u = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

令  $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$  → 下限截止频率


$$\Rightarrow A_u = \frac{j \cdot \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}$$

## ② 比例电流源

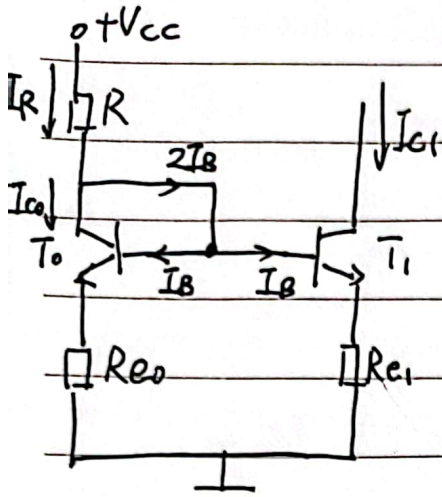

$$I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} \cdot I_{C0} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} \cdot I_R$$


## ③ 微电流源

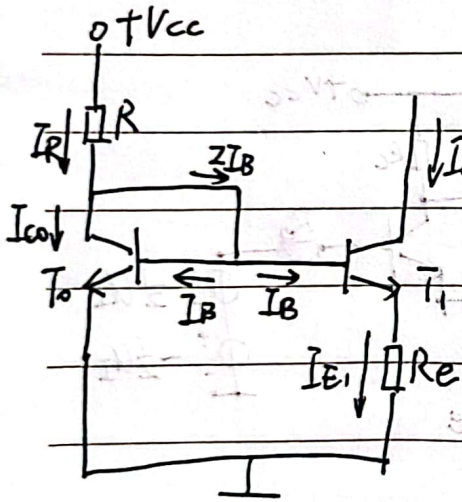


$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{U_T}{R_{e1}} \cdot \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$$

## 改进型电流源

### ① 威尔逊电流源

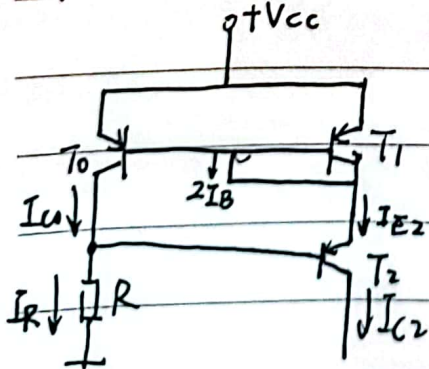

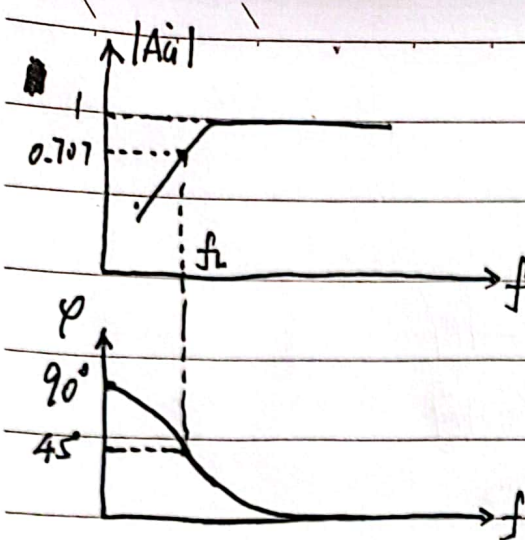
$$I_{C2} = I_R \cdot \left( 1 - \frac{2}{\beta^2 + 2\beta + 2} \right)$$



幅频特性

相频特性


② 低通电路

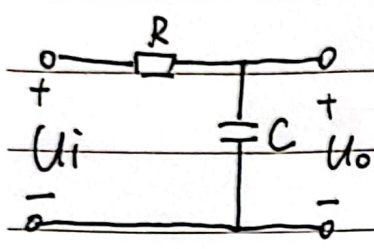


传输特性:  $A_u = \frac{j\omega C}{R + j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$

令  $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$   $\rightarrow$  上限截止频率

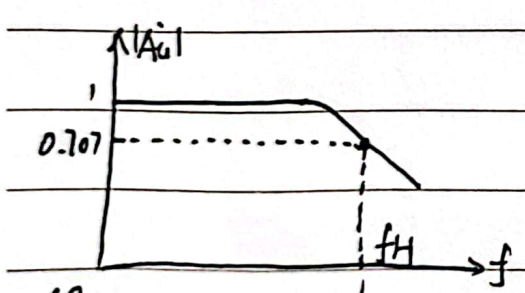$\Rightarrow A_u = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}$



幅频特性

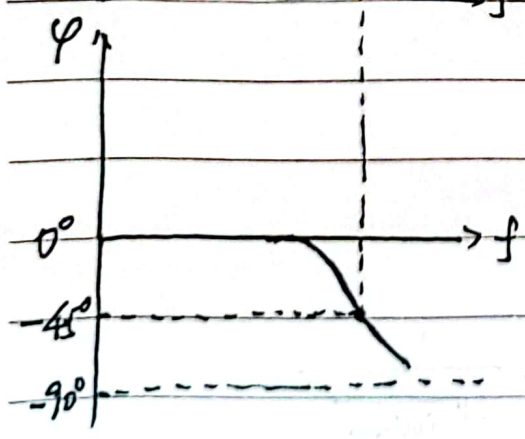


相频特性


③ 波特图

变纵坐标  $|Au|$  为  $20\lg|Au|$

# 高通电路的波特图

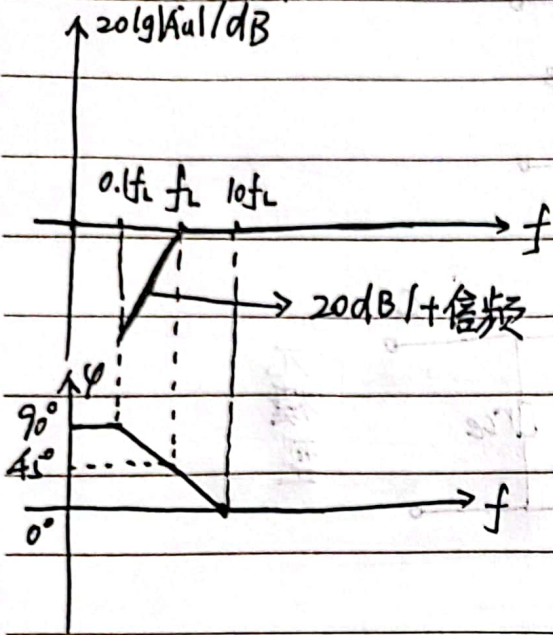

# 低通电路的波特图

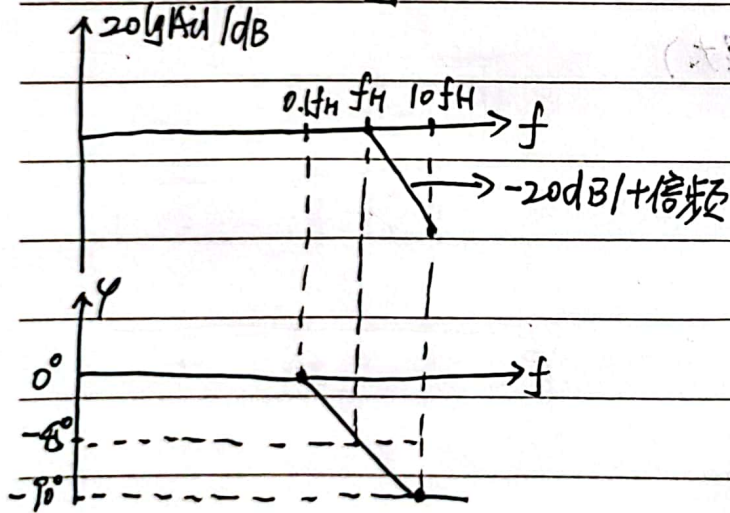


$0 \text{dB} \rightarrow$  不放大       $> 0 \text{dB} \rightarrow$  放大       $< 0 \text{dB} \rightarrow$  减小


斜率: (n级放大电路  $\times$   $20 \text{dB}/\text{十倍频}$ )

## 2. 混合π模型 (了解, 不知道会错这么准)


① 由H参数推到π模型

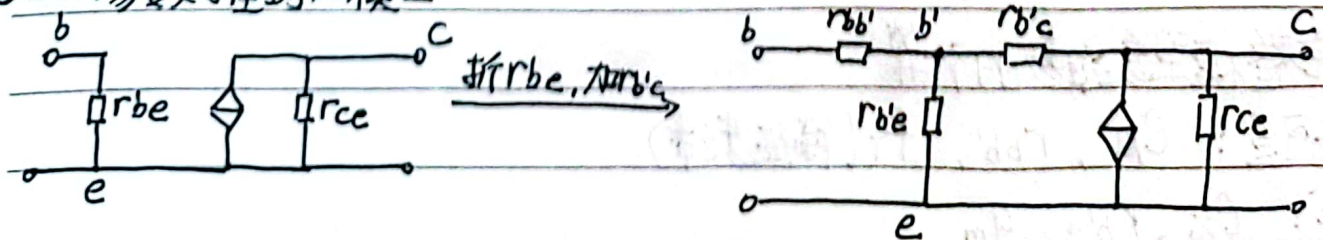

加极间电容

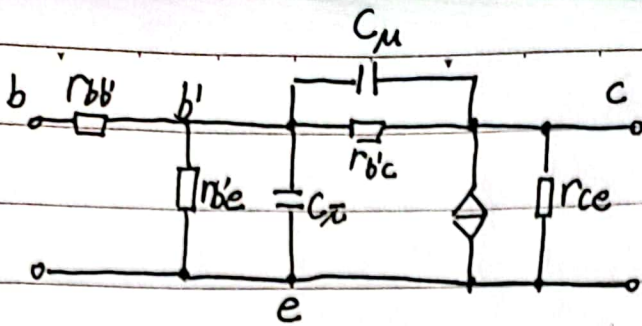


修改受控源

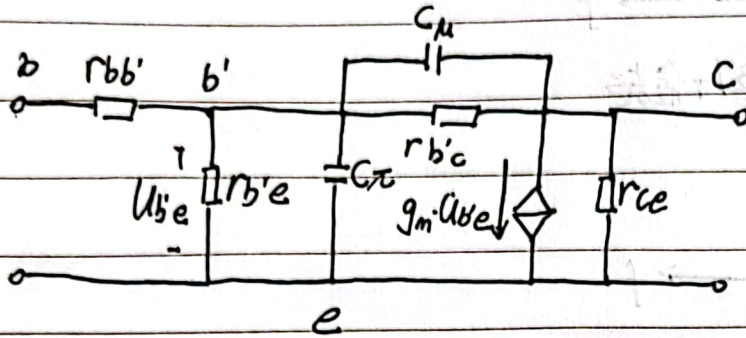


π模型

## ② 不完整模型

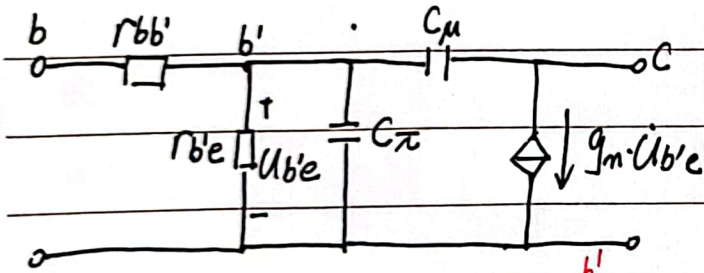i) 由π模型去  $r_{b'c}$ ,  $r_{ce}$  得 ( $r_{b'c}$ ,  $r_{ce}$  很大)



(ii)  $C_{\mu}$  的单向化

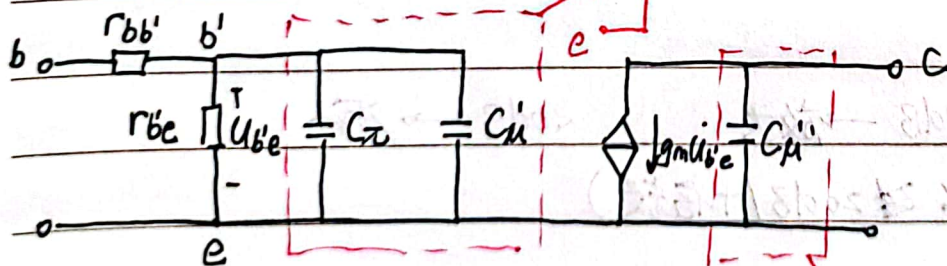

$$C_{\mu}' = (1-k) \cdot C_{\mu} \quad (k = \frac{U_{ce}}{U_{be}})$$

一般忽略

## ③ 不完整模型参数数的计算

手册可查:  $C_{\mu}$ ,  $r_{bb'}$ ,  $f_T$  (特征频率)

待求:  $C_{\pi}$ ,  $r_{b'e}$ ,  $g_m$

$$(i) r_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{U_T}{I_{EQ}} \quad (\text{用静态工作点 } Q)$$

$$(ii) \frac{I_c}{I_B} = \frac{g_m \cdot U_{be}}{U_{be}/r_{b'e}} = g_m \cdot r_{b'e} = \beta_0$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}}$$

(iii) 当  $f = f_T$  时 (特征频率也是截止频率)

$$k = \frac{U_{ce}}{U_{be}} = 0 \Rightarrow C_{\mu'} = \cancel{C_{\mu}}$$

$$C_{\pi'} = C_{\pi} + C_{\mu'} = \frac{1}{2\pi(r_{b'e} + r_{bb'}) \cdot f_T}$$

$$\Rightarrow C_{\pi} = \frac{1}{2\pi(r_{b'e} + r_{bb'}) f_T} - C_{\mu'} = \frac{1}{2\pi(r_{b'e} + r_{bb'}) f_T} - C_{\mu}$$

(注: 这仅是在  $f = f_T$  情况下, 其余情况  $C_{\mu'} = C_{\mu}(1-k)$  会变化)

### 3. 利用混合 $\pi$ 模型求解电路波特图的一般步骤

① 求解静态工作点  $Q$ , 并用  $Q$  点求解不完整模型中的其他参数

② 求出中频段情况下的  $A_{usm}$

③ 低频段 (高通电路), 求 ~~电容~~ <sup>负载</sup> 用于消除输出信号的电容的等效电阻  
得到  $f_L = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}$


④ 高频段 (低通电路), 求三极管极间电容  $C_{\pi}$  的等效电阻, 得到

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_{\pi}}$$

### ④画波特图

以  $A_{usm} < 0$  为例 (大于0则幅角范围为  $-90^\circ \sim -270^\circ$ )

以一级放大电路为例

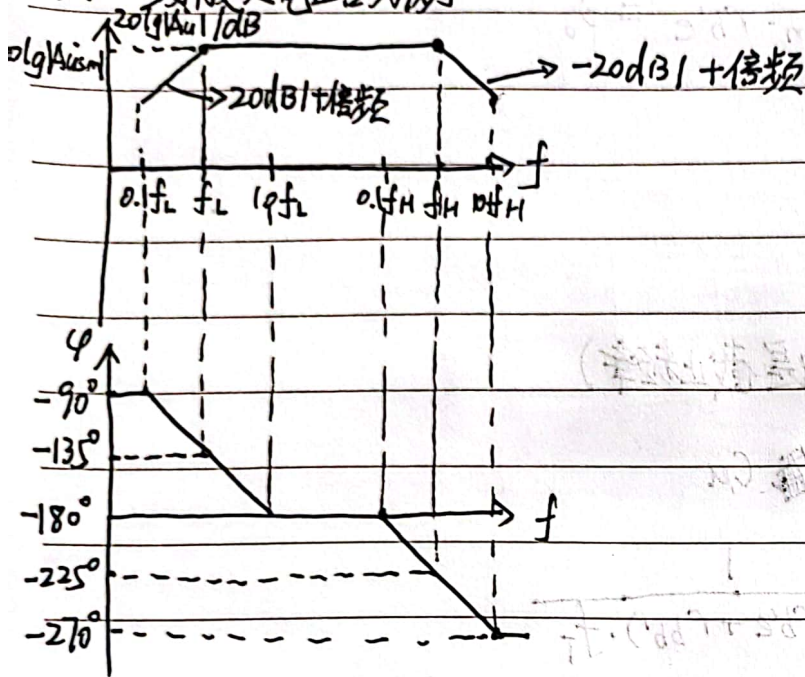

### 4. 增益带宽积

放大倍数与通频带宽度乘积为一个定值

### 5. 多级放大电路的频率响应

$$f_L = 1.1 \sqrt{\sum_{i=1}^K f_{Li}^2}$$

$$\frac{1}{f_H} = 1.1 \sqrt{\sum_{i=1}^K \frac{1}{f_{Hi}^2}}$$

- RC 最小的一级放大电路对  $f_L$  影响最大
- RC 最大的一级放大电路对  $f_H$  影响最大




# 第五章：放大电路中的反馈★

## 1. 基本概念

① 反馈：言阶 or 全部输出量对输入量的影响

② 类型	正反馈	串联	直流	电压
	负反馈	并联	交流	电流

## ③ 反馈放大电路的方框图

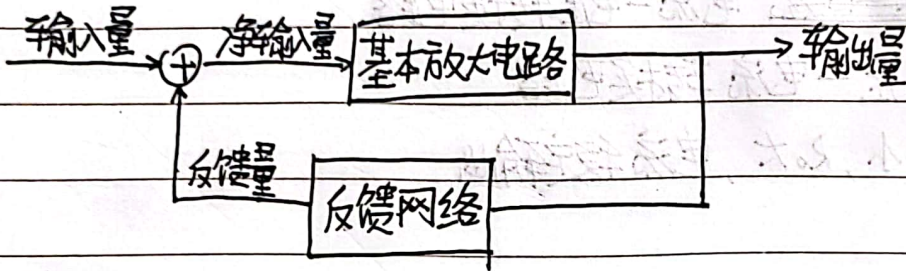

## ④ 反馈的判断

(i) 存在与否 { 看结构  
看反馈量能否引起响应 (原信号源置0, 输出量作为信号源)

(ii) 正负判断 → 瞬时极性法

反馈信号	相异端子	极性	相同 → 负
			相反 → 正
输入信号	相同端子	极性	相同 → 正
			相反 → 负

(iii) 交流、直流判断

看直流通路、交流通路中反馈网络是否存在

(注：对于直接耦合放大<sup>电路</sup>网络，只要存在直流反馈，就存在交流反馈)

(iv) 电压 or 电流判断

输出电压  $U_o$  置0 → 反馈消失 → 电压

→ 反馈依然存在 → 电流

## (v) 串联判断

★ 相异端子  $\rightarrow$  串联

相同端子  $\rightarrow$  并联

由上述类型组合得到负反馈的四种组合


电压串联  $\rightarrow R_i$  大,  $R_o$  小, 电压稳定输出

电压并联  $\rightarrow$  ~~电压~~ 电流-电压转换电路

电流串联  $\rightarrow$  电压-电流转换电路

电流并联  $\rightarrow R_i$  小,  $R_o$  大, 电流稳定输出

## 2. 方块图

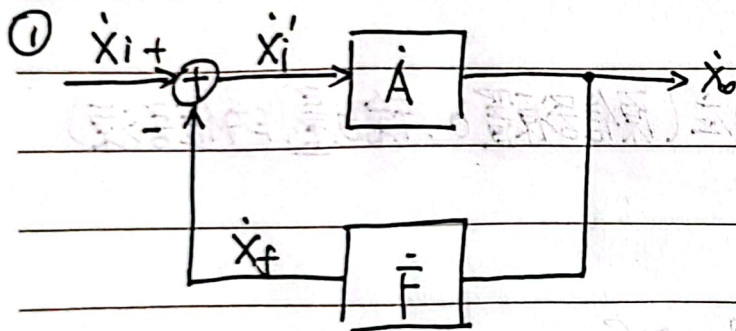

$$X_o = A \cdot X_i'$$

$$X_f = F \cdot X_o$$

$$X_i' = X_i - X_f$$

### (i) 闭环放大倍数

$$A_f = \frac{X_o}{X_i} = \frac{A X_i'}{X_i' + A F X_i'} = \frac{A}{1 + A F}$$

(ii) 环路放大系数:  $A F$

(iii) 反馈深度:  $|1 + A F|$

### ② 深度负反馈


当  $A$  很大时  $A_f = \frac{A}{1 + A F} \approx \frac{1}{F}$

深度负反馈的实质：忽略了 \$X\_i\$ (净输入量) → “虚短”

反馈

### ③ 四种组态的放大电路在深度负反馈下的分析


#### (i) 电压串联

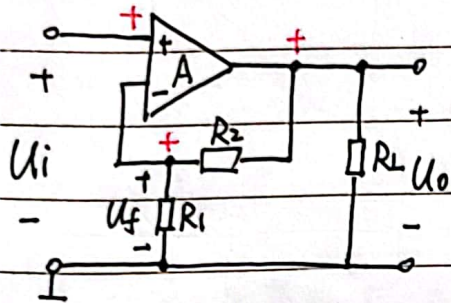

$$F_{uu} = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{U_o}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$A_{uuf} = \frac{1}{F_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

#### (ii) 电流串联

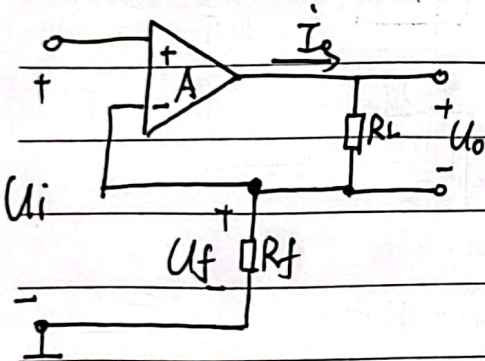


$$F_{ui} = \frac{U_f}{I_o} = \frac{I_o \cdot R_f}{I_o} = R_f$$

$$A_{iuf} = \frac{1}{F_{ui}} = \frac{1}{R_f} (= \frac{I_o}{U_i})$$

$$A_{usf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_o \cdot R_L}{U_i} = \frac{R_L}{R_f}$$

#### (iii) 电压并联

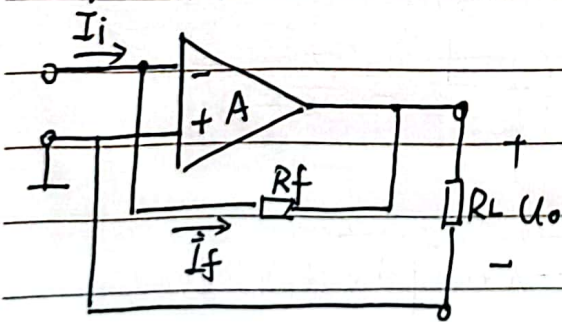


$$F_{iu} = \frac{I_f}{U_o} = \frac{0 - U_o}{R_f} = -\frac{1}{R_f}$$

$$A_{iuf} = \frac{U_o}{I_i} = \frac{1}{F_{iu}} = -R_f$$

$$A_{usf} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_o}{I_i \cdot R_s} = \frac{R_f}{R_s}$$

#### (iv) 电流并联

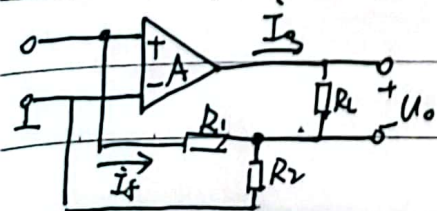

$$F_{ii} = \frac{I_f}{I_o} = \frac{-\frac{R_2}{R_1 + R_2} I_o}{I_o} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$A_{iif} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{1}{F_{ii}} = -\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$A_{usf} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_L \cdot I_o}{R_s \cdot I_i} = -\frac{R_L}{R_s} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

### 3. 负反馈对放大电路性能的影响

① 稳定放大倍数，但放大倍数下降了  $(1+AF)$  倍

② ~~串联  $R_i$  放大  $(1+AF)$  倍~~  
 ~~$R_o$  倍~~

输入电阻 } 串联 : 放大  $(1+AF)$  倍  
              } 并联 : 减小  $(1+AF)$  倍

③ 输出电阻 } 电流 : 放大  $(1+AF)$  倍  
              } 电压 : 减小  $(1+AF)$  倍

④ 展宽频带  $(1+AF)$  倍

### 4. 负反馈放大电路的稳定性

① 自激振荡产生的原因

$$\dot{X}_i' = \dot{X}_i - \dot{X}_f = \dot{X}_i - A\dot{F}\dot{X}_i$$

在中频段  $|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| - |A\dot{F}\dot{X}_i|$

若在高频段某频率下  $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$

$$|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| + |A\dot{F}\dot{X}_i| \rightarrow \text{正反馈}$$


② 自激振荡的平衡条件

$$f: \varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$$


$$|A\dot{F}| = 1$$

起振 :  $|A\dot{F}| > 1$

③ 能否起振的判断

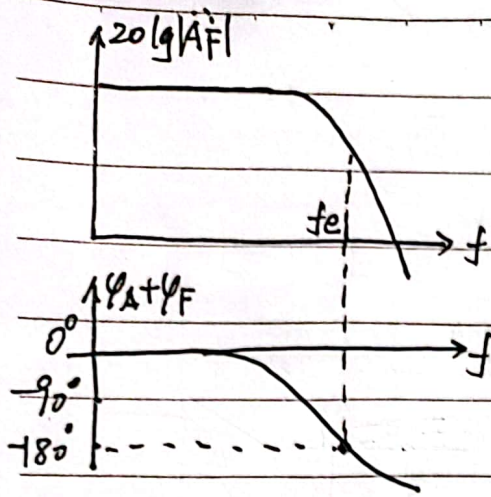

可以起振

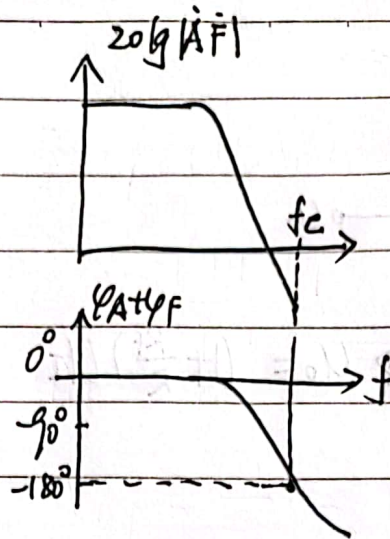

不能起振

#### ④ 防止自激振荡的措施

加低通电路电容, 使到达  $-180^\circ$  之前 ~~放大倍数~~  $20\lg|AF|$  衰减为 0


### 第六章: 信号的运算和处理

1. 核心:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{虚短: } U_p = U_n \text{ (深度负反馈条件下)} \\ \text{虚断: } i_I = 0 \\ i_N = i_p = 0 \end{array} \right.$

### 2. 运算电路

#### (1) 反相比例


① 基本反相比例运算电路 ( $U = -kx$ )

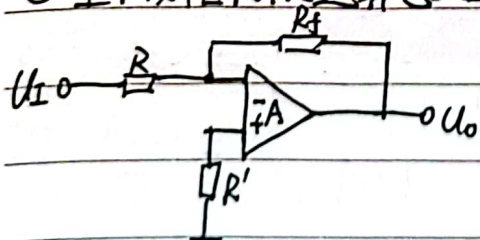

$$\frac{U_I - 0}{R} = \frac{0 - U_O}{R_f}$$

$$\Rightarrow U_O = -\frac{R_f}{R} U_I$$


② T型网络反相比例运算电路

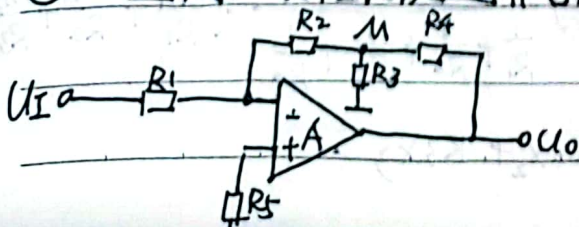

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{U_I - 0}{R_1} = \frac{0 - U_M}{R_2} \\ \frac{0 - U_M}{R_3} = \frac{U_M - U_O}{R_4} \end{array} \right.$$


$$\Rightarrow U_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) R_4 \cdot U_I$$

(2) 同相比例  $y=kx$

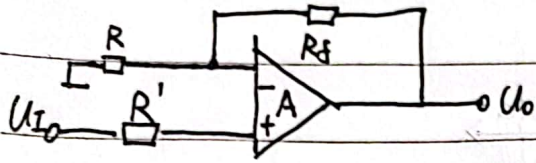

$$\frac{U_I}{U_o} = \frac{R}{R+R_f} \Rightarrow U_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) U_I$$


(3) 电压跟随器

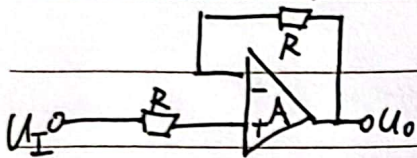

### 3. 加、减、积分、微分、指数、对数

① 加、减

(i) 反相求和

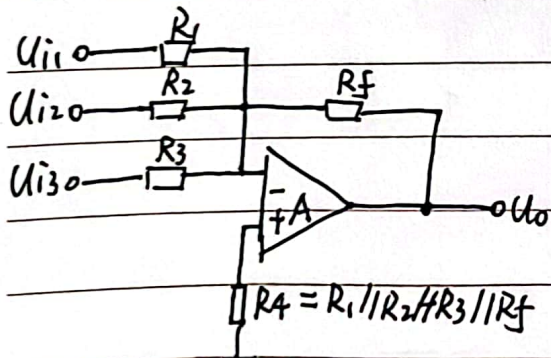


$$R_4 = R_1 // R_2 // R_3 // R_f$$

$$U_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} U_{i1} + \frac{R_f}{R_2} U_{i2} + \frac{R_f}{R_3} U_{i3}\right)$$

$$y = -(k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3)$$


(ii) 同相求和

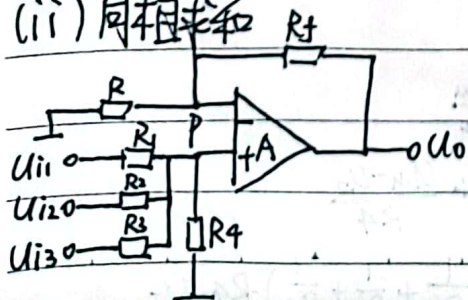

$$U_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} \cdot (U_{i1} + U_{i2} + U_{i3})$$


$$y = k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$$

(iii) 加、减

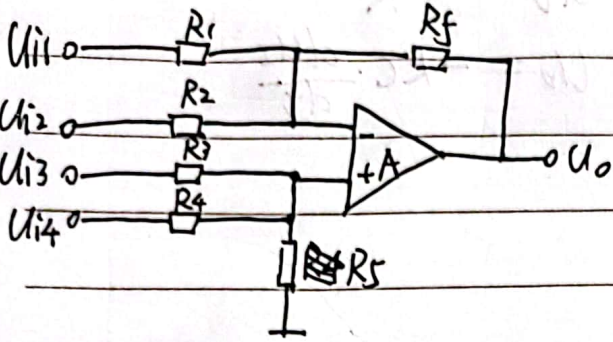


同相加、反相减

差分比例电路

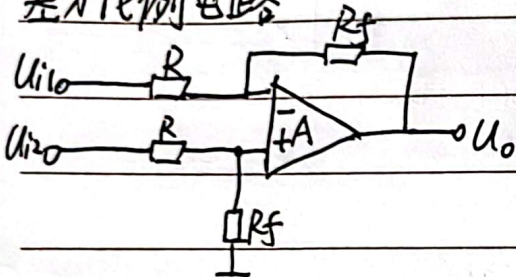


高输入电阻的差分比例运算电路

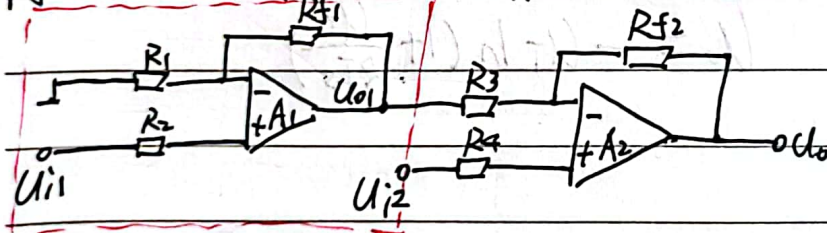

同相比例 → 高输入电阻

② 积分、微分


(i) 积分

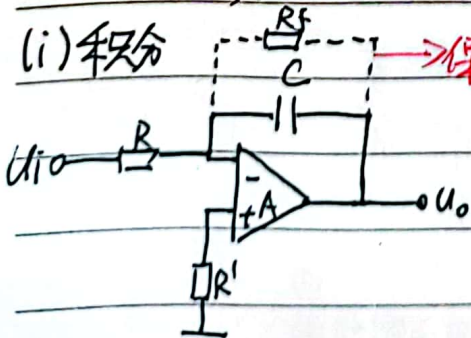

$$\frac{U_i - 0}{R} = -C \cdot \frac{dU_o}{dt}$$

$$\Rightarrow U_o = -\frac{1}{Rc} \int U_i dt$$


(ii) 微分

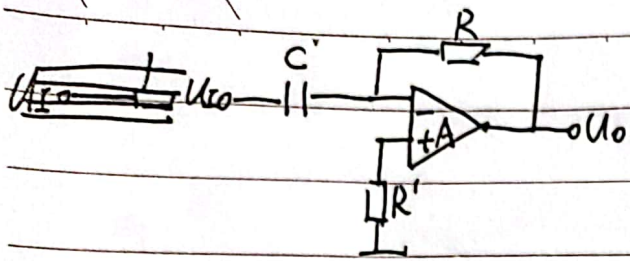

$$C \frac{dU_i}{dt} = \frac{0 - U_o}{R}$$


$$\Rightarrow U_o = -RC \cdot \frac{dU_i}{dt}$$

实用微分运算电路

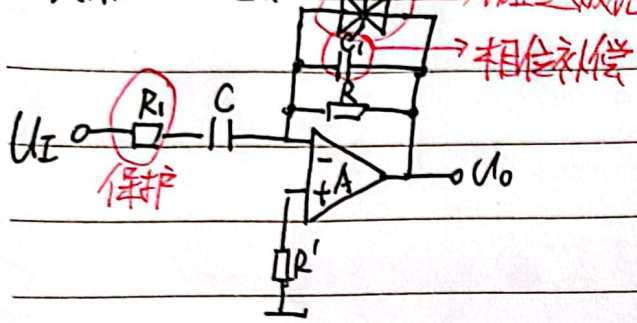

### ③ 对数、指数


(i) 对数

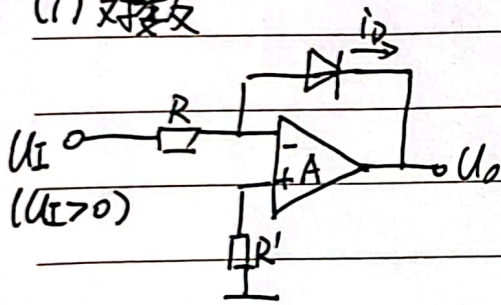

$$\frac{U_i}{R} = I_s \cdot (e^{-\frac{U_o}{U_T}} - 1)$$


$$U_o = -U_T \ln \left( 1 + \frac{U_i}{R I_s} \right)$$

用三极管代替二极管

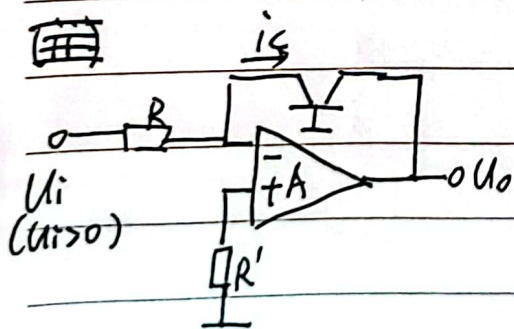


用三极管代替二极管，让动态范围加大

(ii) 指数

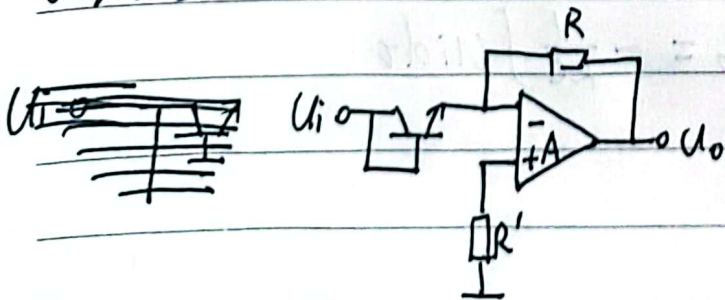




#### ④ PID 控制器

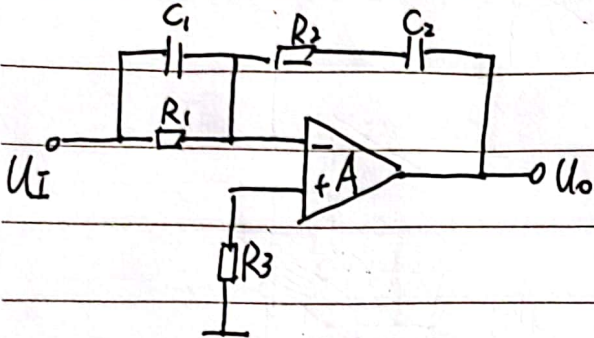

$$U_o = \underbrace{-\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}\right) U_i}_P - \underbrace{R_2 C_1 \frac{dU_i}{dt}}_D - \underbrace{\frac{1}{C_2} \int \frac{U_i}{R_1} dt}_I$$


#### ⑤ 乘、除实现电路

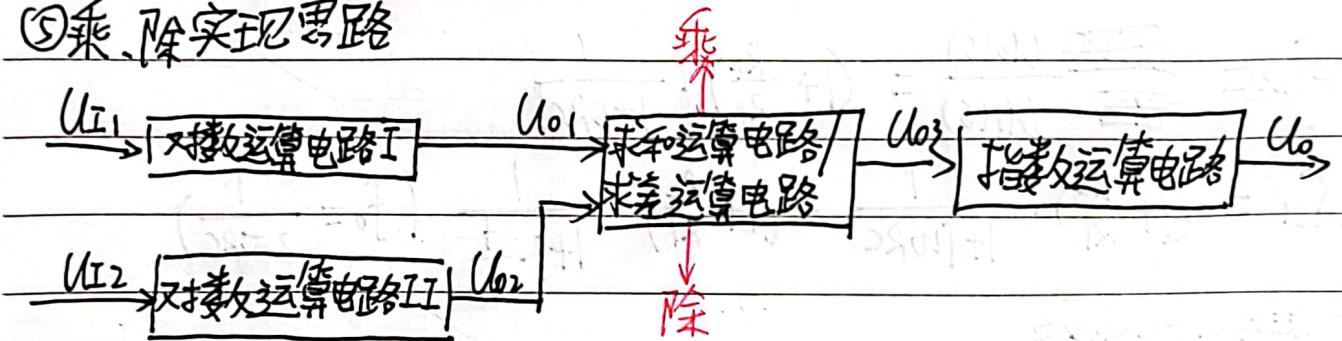

#### 4. 有源滤波电路 (掌握一阶即可)


(1) 概念: 对信号的频率具有选择性的电路

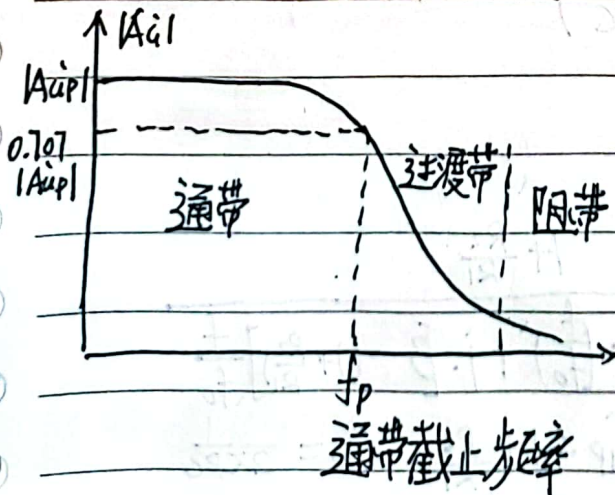(2) 分类: 低通 (LPF)、高通 (HPF)、带通 (BPF)、带阻 (BEF)  
全通 (APF)



### (3) 低通滤波器

#### ① 同相输入低通滤波器

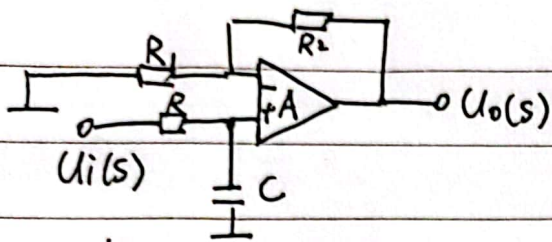


$$\frac{\frac{1}{sC} U_i(s)}{\frac{1}{sC} + R} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o(s)$$

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$


$$A_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_0}} \quad \left(f_0 = \frac{1}{2\pi RC}\right)$$

#### ② 简单二阶电路

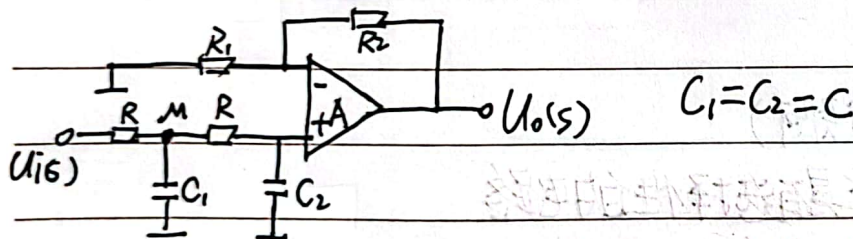

$$A_u = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j \cdot 3 \frac{f}{f_0}} \quad \left(f_0 = \frac{1}{2\pi RC}\right)$$

#### ③ 压控电压源二阶低通滤波电路

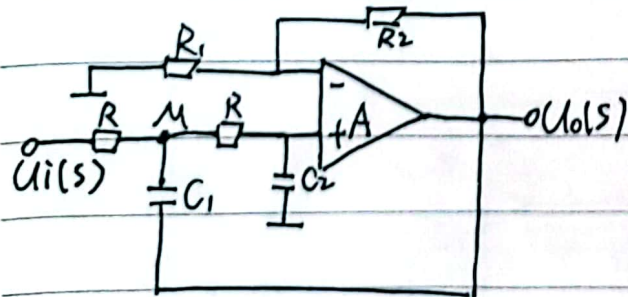


$$A_u = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j \cdot [3 - (1 + \frac{R_2}{R_1})] \frac{f}{f_0}}$$

$$\text{令 } A_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_u = \frac{A_{up}}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j \cdot [3 - A_{up}] \frac{f}{f_0}}$$


只有  $A_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$  小于 3 才不产生自激振荡 ★

④ 一阶反相输入低通滤波器

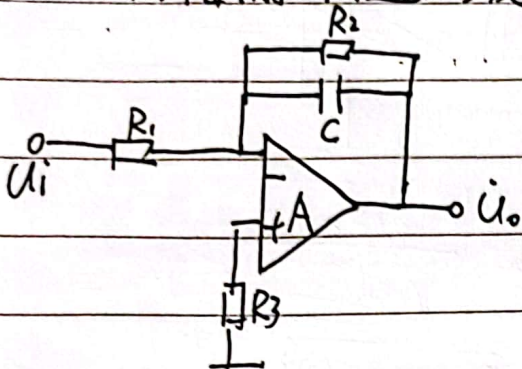


$$A_u = \frac{A_{up}}{1 + j\frac{f}{f_0}} \quad \left( A_{up} = -\frac{R_2}{R_1}, f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C} \right)$$


⑤ 简单二阶低通滤波电路(同相)

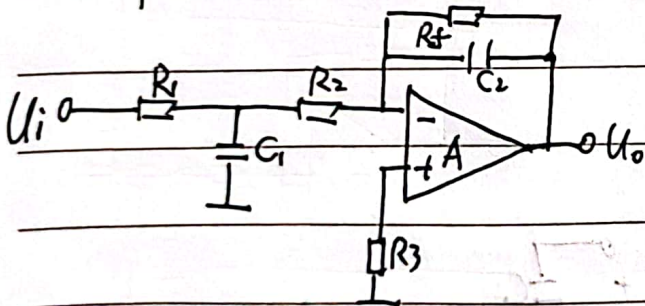


⑥ 无限增益多路反馈二阶低通滤波电路

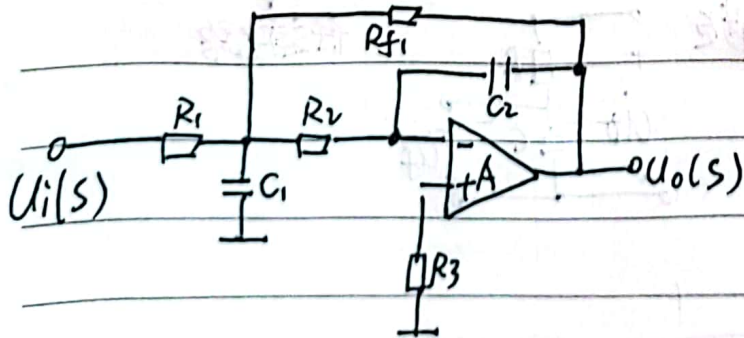

(4) 带通滤波器

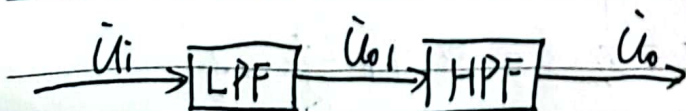


### (5) 带阻滤波器

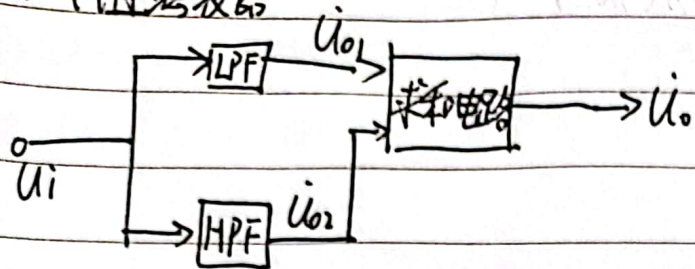

## 第七章: 波形的发生和信号的转换

### 1. 正弦波振荡电路


#### ① RC 桥式正弦波振荡电路

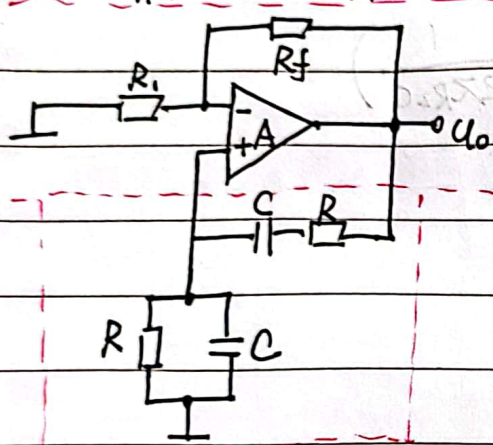


$$[A] \quad 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

$$[F]$$

F网络

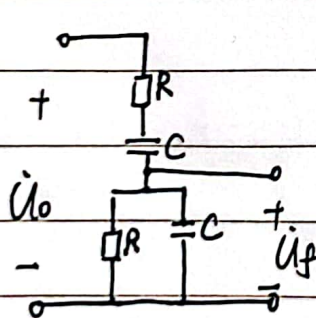


低频

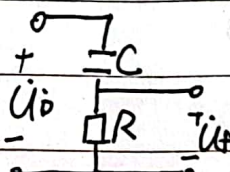

高通电路

选频

高频

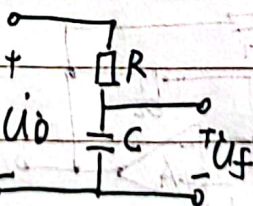


低通电路

$$\frac{U_f}{U_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega C + R // \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{3 + (\omega RC - \frac{1}{\omega RC})j}$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (\text{选频}) \quad \text{此时} \quad \frac{U_f}{U_o} = \frac{1}{3} \quad \rightarrow \quad 1 + \frac{R_f}{R_i} > 3$$


需要起振

选频放大后需稳幅过程，因加入二极管作为非线性环节

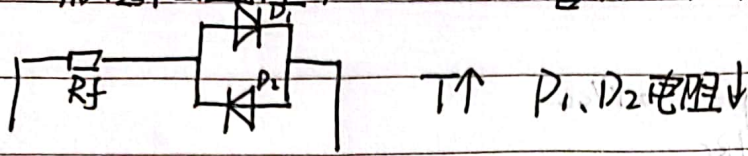


### ② LC 正弦波振荡电路

LC 并联网络

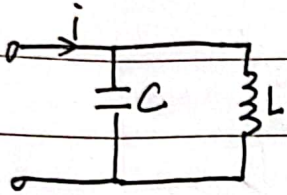


谐振时阻抗很大 → 用于当基本放大电路中的  $R_c$

### 电感式反馈式振荡电路

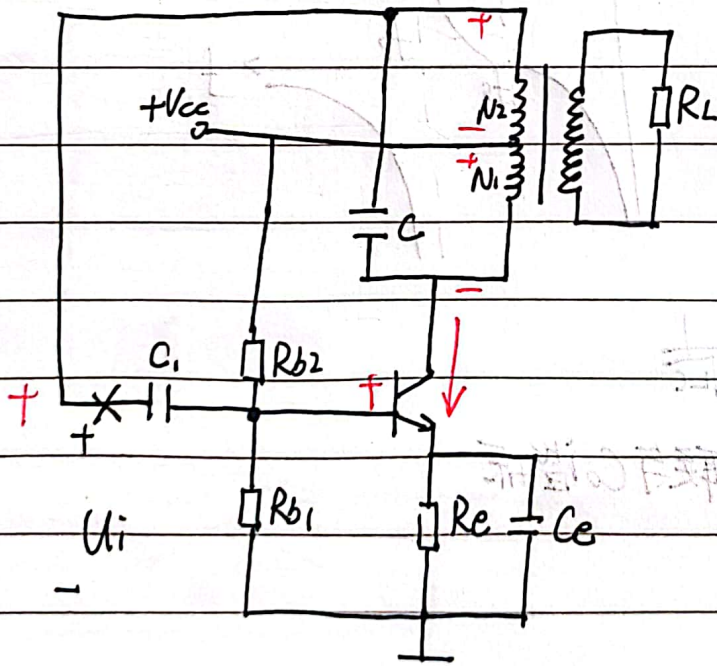


但电感反馈式振荡电路易产生高次谐波

# 电容差反馈式振荡电路

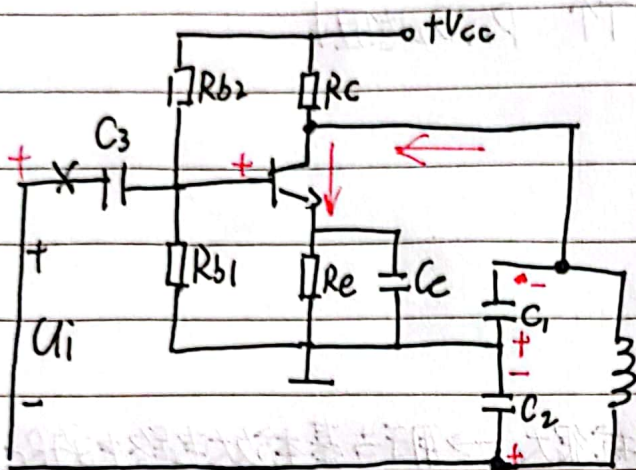


## 2. 石英晶体谐振器(了解)

等效电路:

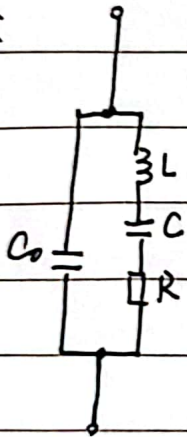

阻抗曲线


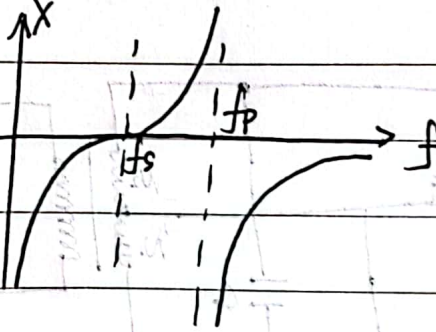


$f_s \rightarrow$  串联谐振  $f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$


$f_p \rightarrow$  并联谐振 RCL串联与  $C_0$  谐振

## 3. 电压比较器

(1) 过零比较器

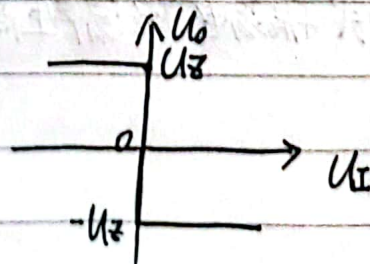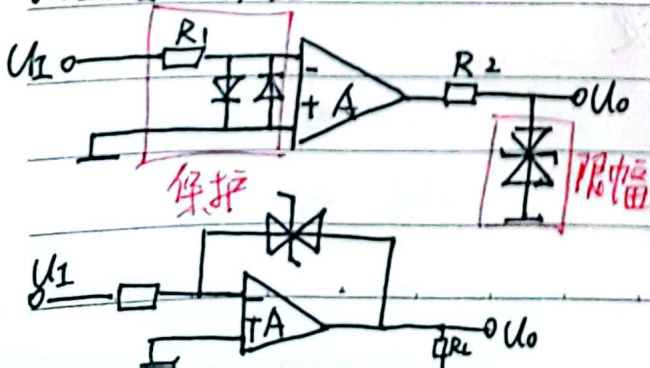

## (2) 一般单限比较器

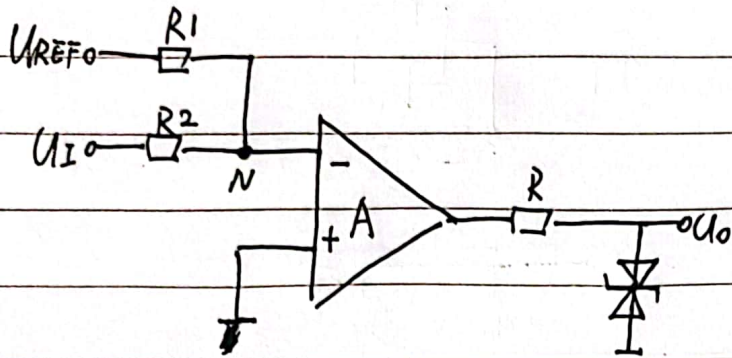


$$U_N = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_I$$


$$\text{令 } U_N = U_P = 0 \Rightarrow U_T = -\frac{R_2}{R_1} U_{REF}$$

当  $U_I < U_T$  时  $U_N < U_P \rightarrow$  正

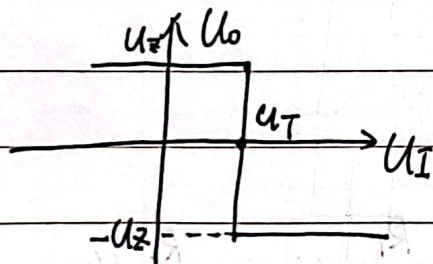当  $U_I > U_T$  时  $U_N > U_P \rightarrow$  负



## (3) 滞回比较器 ★★★

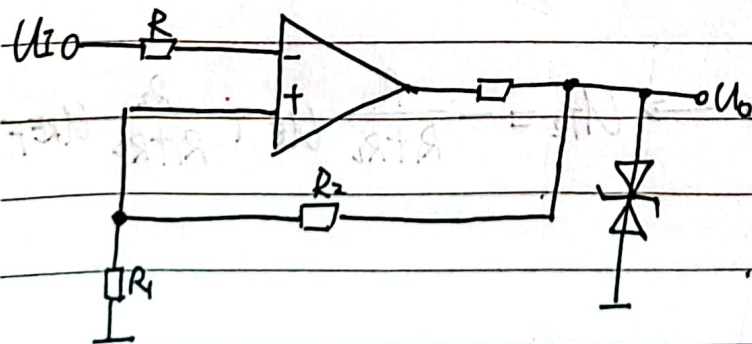

当  $U_O = +U_Z$  时


$$U_P = U_Z \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow U_{T1} = U_Z \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


当  $U_O = -U_Z$  时

$$U_P = -U_Z \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
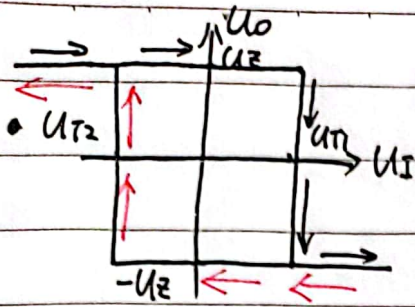
$$\Rightarrow U_{T2} = -U_Z \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



(4) 加入了参考电压的滞回比较器

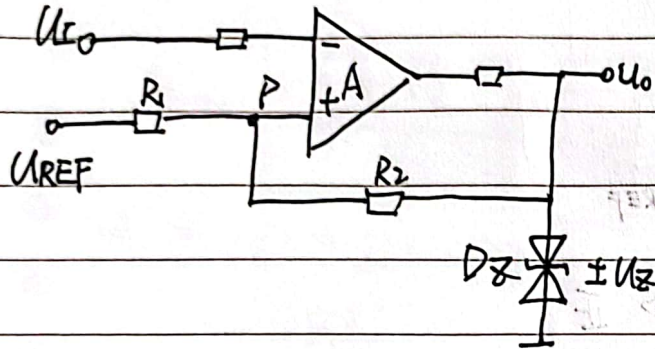


$$U_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF}$$

当  $U_o = +U_z$  时

$$U_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} \rightarrow U_{T1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF}$$



当  $U_o = -U_z$  时
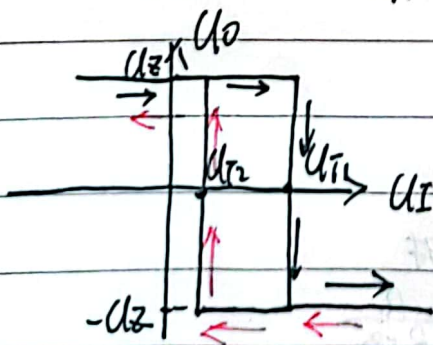
$$U_P = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} \rightarrow U_{T2} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_z + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF}$$






## (5) 双限电压比较器

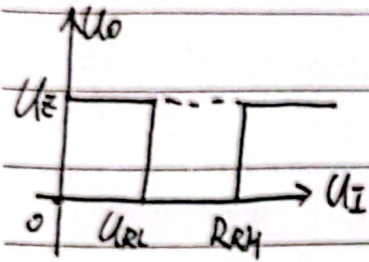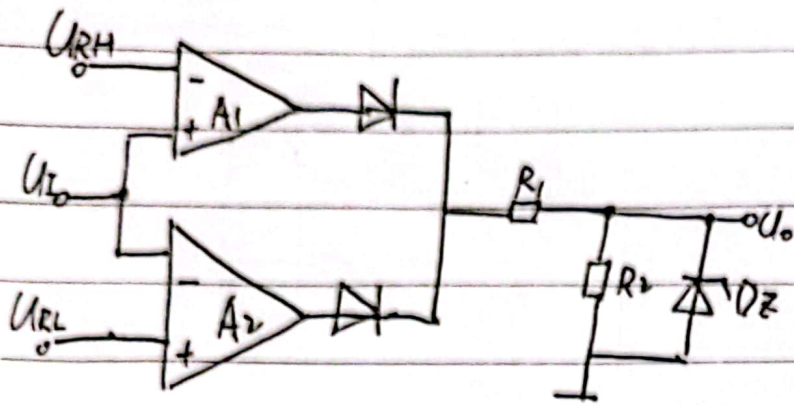


## 4. 非正弦波发生电路

### ① 方波发生电路 (原理: 滞回比较器) ★★

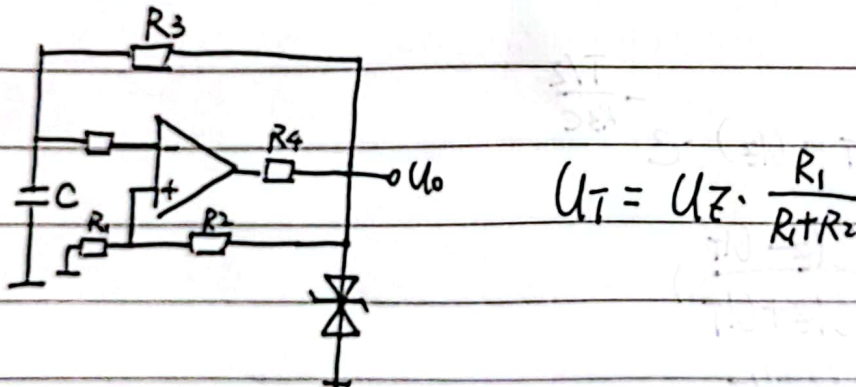

当  $U_o = U_Z$  时,  $U_o$  通过  $R_3$  给  $C$  充电, 使  $U_N$  上升, 当  $U_N$  大于  $U_T$  时, 使比较器输出翻转,  $U_o = -U_Z$ , 使  $U_P = -U_T$ ,  $U_o$  通过  $R_3$  给  $C$  放电, 使  $U_N$  下降,  $U_N$  小于  $-U_T$  时, 比较器输出再次翻转, 又  $U_o = U_Z$ , 以此循环。

↑  
原理阐述

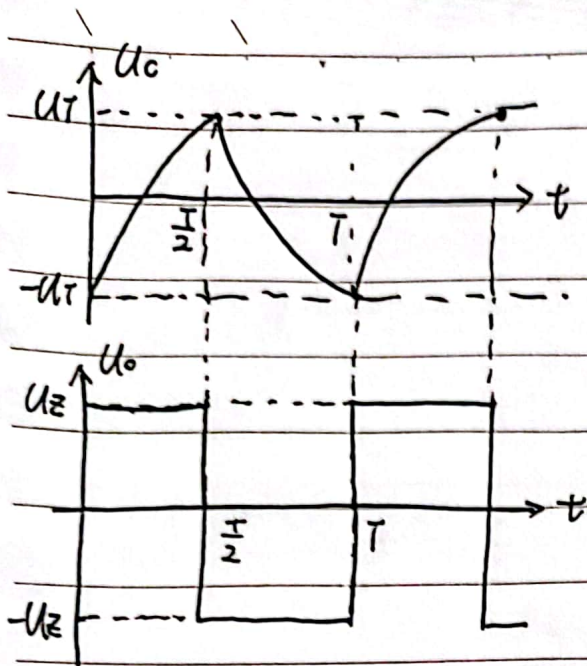

用三要素法写出  $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$  时  $u_c$  的式子

$$\begin{aligned}
 u_c(t) &= u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 &= u_z + (-u_T - u_z) e^{-\frac{t}{R_3 C}}
 \end{aligned}$$

当  $t = \frac{T}{2}$  时  $u_c(t) = u_T$

$$\Rightarrow u_T = u_z + (-u_T - u_z) \cdot e^{-\frac{T/2}{R_3 C}}$$


$$\Rightarrow -\frac{1}{R_3 C} \cdot \frac{T}{2} = \ln\left(\frac{u_z - u_T}{u_z + u_T}\right)$$

$$T = 2R_3 C \ln\left(\frac{u_z + u_T}{u_z - u_T}\right)$$

$$= 2R_3 C \ln\left(1 + \frac{2u_T}{u_z - u_T}\right)$$




$$= 2R_3 C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

## ② 占空比可调的方波发生电路

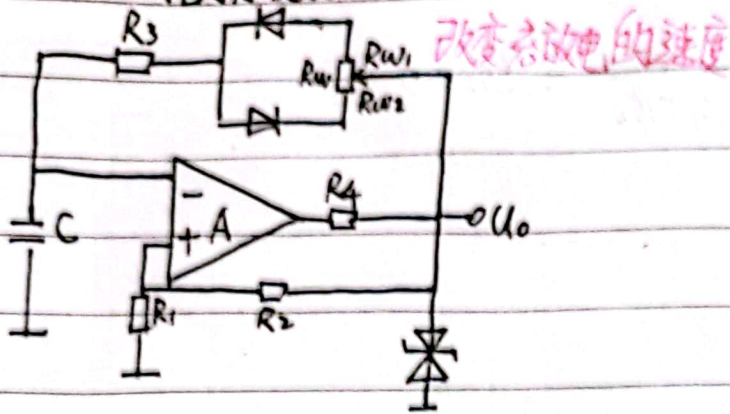

$$T = (2R_3 + R_w)C \ln\left(1 + \frac{2R_4}{R_2}\right)$$

## ③ 三角波发生电路

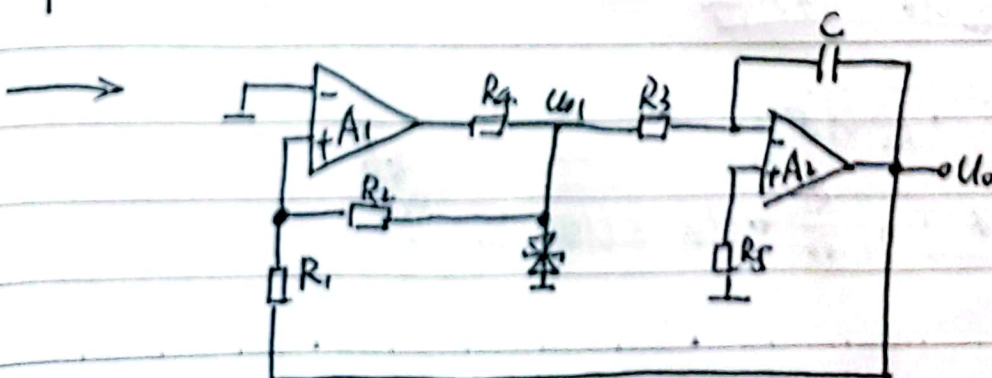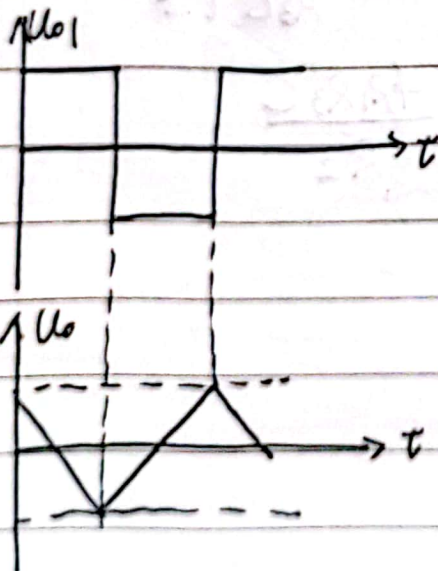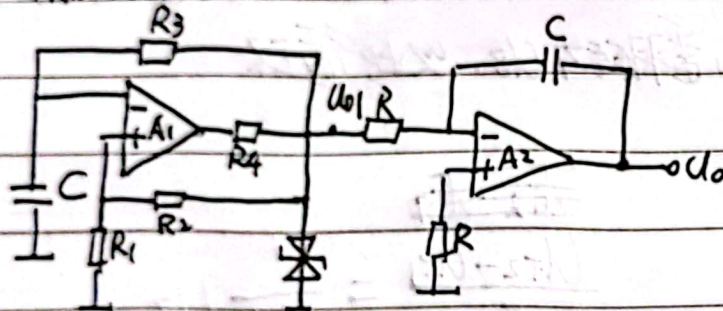

当  $U_{o1} = +U_Z$  时

$$U_{P1} = U_{o1} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + U_o \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U_{N1} = 0$$


$$\rightarrow U_{T1} = -\frac{R_1}{R_2} U_Z = -U_o$$

当  $U_{o1} = -U_Z$  时

$$U_{T2} = \frac{R_1}{R_2} U_Z = U_o$$

原理阐述

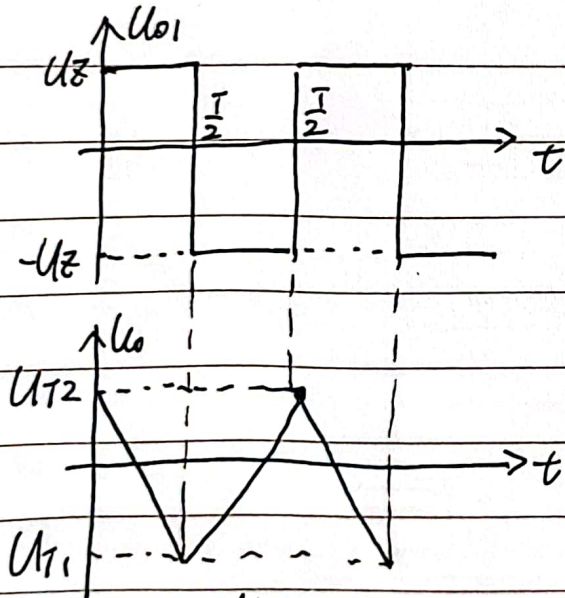当  $U_{o1} = U_Z$  时,  $\checkmark$  通过  $R_3$  给  $C$  充电, 拉低了  $U_o$  电位, 使  $U_{P1}$  电位下降, 当  $U_{P1}$  电位小于 0 时,  $U_{o1}$  翻转转为  $-U_Z$ ,  $U_{o1}$  通过  $R_3$  给  $C$  放电, 拉高了  $U_o$  的电位, 使  $U_{P1}$  电位上升, 当  $U_{P1}$  大于 0 时,  $U_{o1}$  翻转转为  $U_Z$ , 以此循环



~~$$\frac{U_{T2} - U_{T1}}{\frac{T}{2}} = \frac{1}{R_3 C} U_Z$$~~

$$\Rightarrow T = \frac{4R_1 R_3 C}{R_2}$$


~~$$U_o = \frac{U_Z}{R_2} + (U_{T2} - U_Z) e^{-\frac{t}{R_3 C}}$$~~

$$= U_Z + \left( \frac{R_1}{R_2} U_Z - U_Z \right) e^{-\frac{t}{R_3 C}}$$

~~$$\frac{1}{2} T = \frac{T}{2} \text{ 时 } U_o = -\frac{R_1}{R_2} U_Z$$~~


~~$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} U_Z = U_Z + \left( \frac{R_1}{R_2} U_Z - U_Z \right) e^{-\frac{T}{2 R_3 C}}$$~~

#### ④ 占空比可调的三角波发生电路

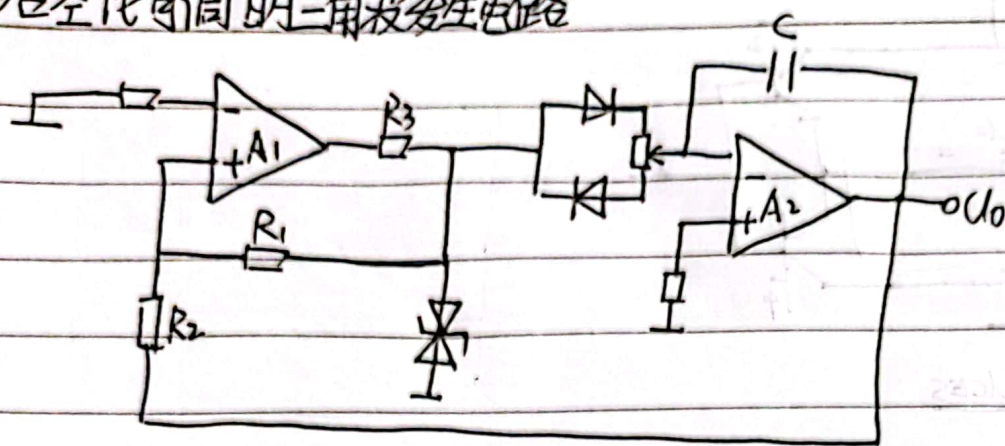


### 第八章：功率放大电路

#### 1. OTL电路 (无输出变压器的功率放大电路)

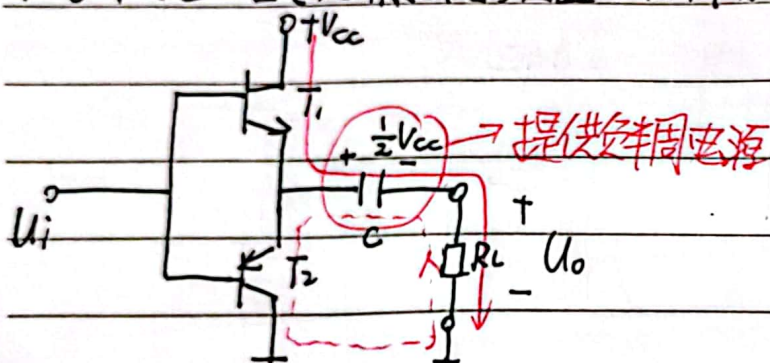


$$U_{om} = \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

#### 2. OCL电路 (无输出电容的功率放大电路)

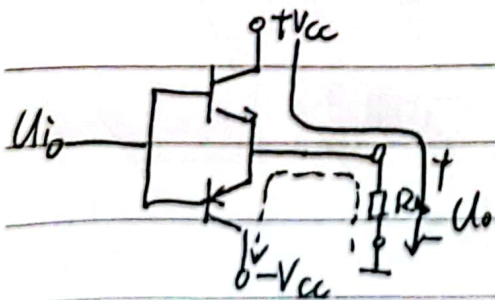


$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

#### 3. BTL电路 (桥式推挽功率放大电路)

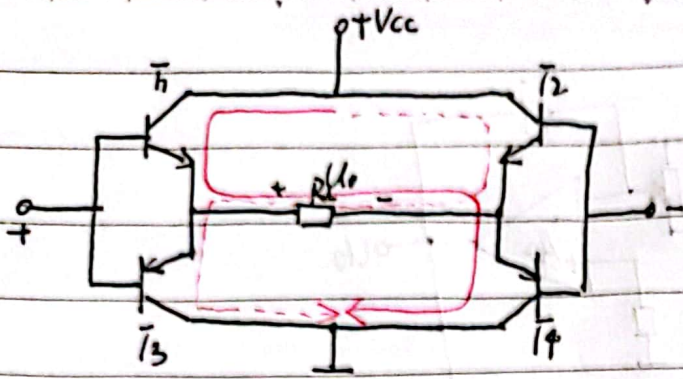

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - 2U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

#### 4. OCL电路的计算 ~~☆☆☆~~

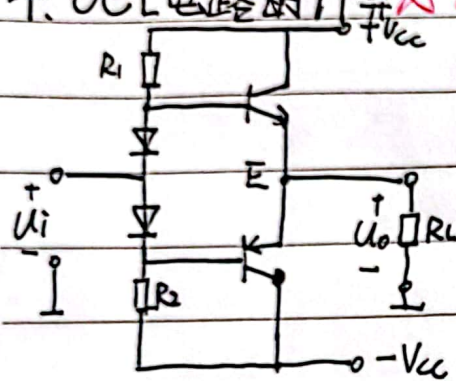

$$\textcircled{1} U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{2} P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} \quad \text{负载输出最大功率}$$

$$\textcircled{3} i_c = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \cdot \sin \omega t$$

$$P_V = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \sin \omega t \cdot V_{CC} d\omega t$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L} \quad \text{电源消耗功率}$$


$$\textcircled{4} \eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} \quad \text{转换效率}$$

$$\textcircled{5} P_T = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (V_{CC} - U_{om} \sin \omega t) \cdot \frac{U_{om}}{R_L} \sin \omega t d\omega t$$


$$= \frac{1}{R_L} \left( \frac{V_{CC} U_{om}}{\pi} - \frac{U_{om}^2}{4} \right)$$

$$P_{Tmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} \quad \text{三极管最大输出功率}$$

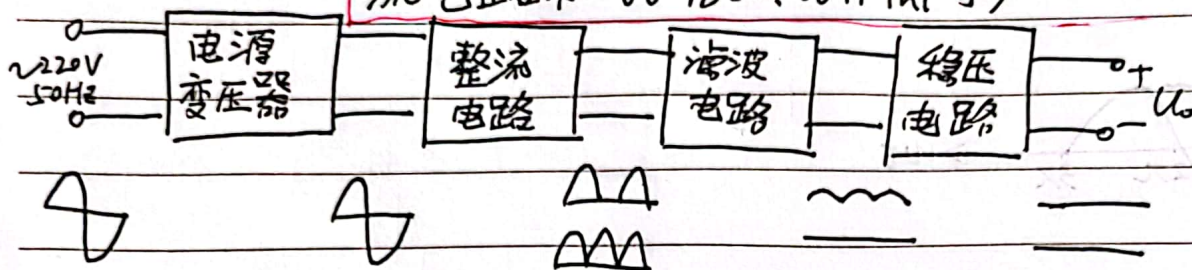第九章：直流电源 (不知道会到什么程度，我自己看书学得也不好，感觉掌握整流电路和 W7800, W117 即可)



### 1. 单相半波整流电路

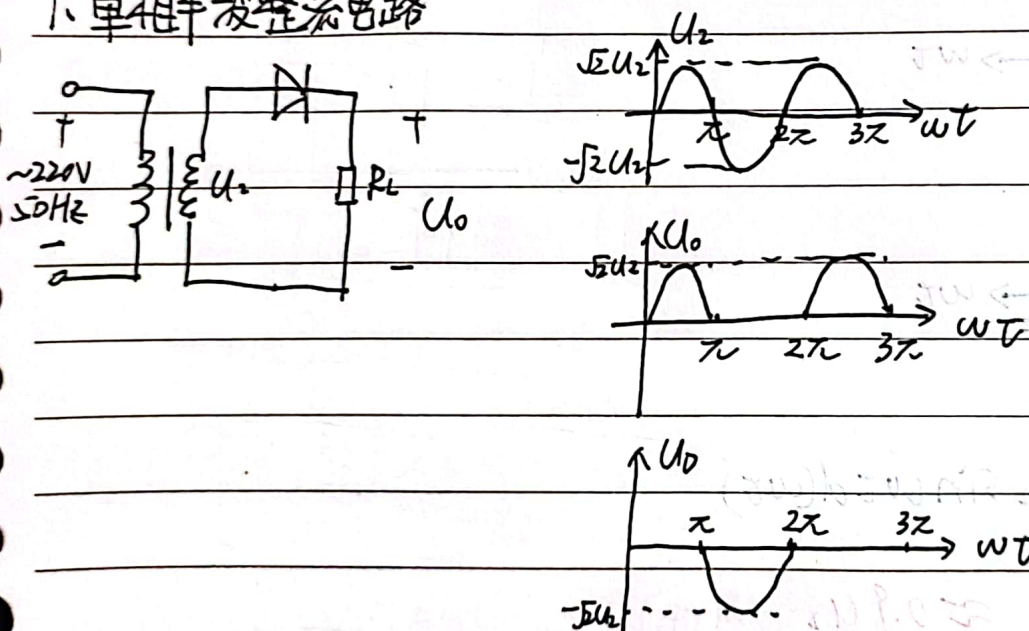





$$U_{o(AV)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.45U_2$$

$$I_{o(AV)} = \frac{U_{o(AV)}}{R_L} = \frac{0.45U_2}{R_L}$$

$$S = \frac{U_{om}}{U_{o(AV)}} = \frac{U_2/\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi}} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57 \quad (\text{脉动系数})$$

## 2. 单相桥式整流电路

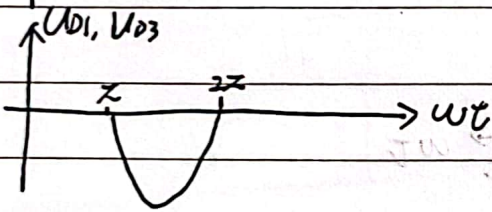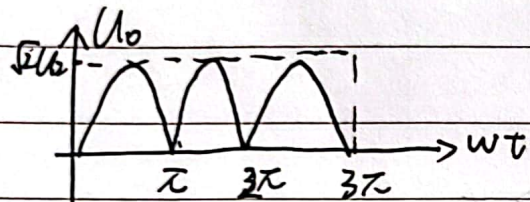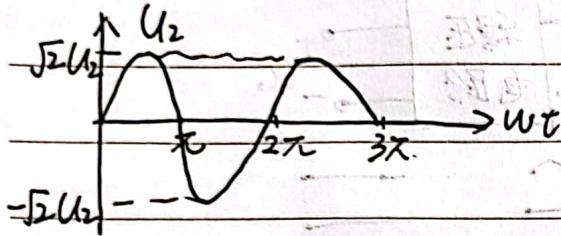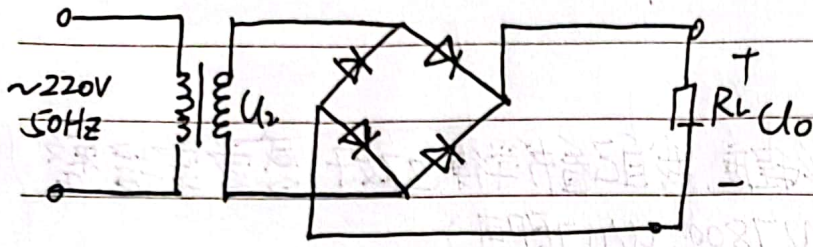


$$U_o(AV) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.9 U_2$$

$$I_o(AV) \approx \frac{0.9 U_2}{R_L}$$

内容


## 3. 电容滤波电路 (了解?) (后面偷懒没做, 而且看书也看不懂)

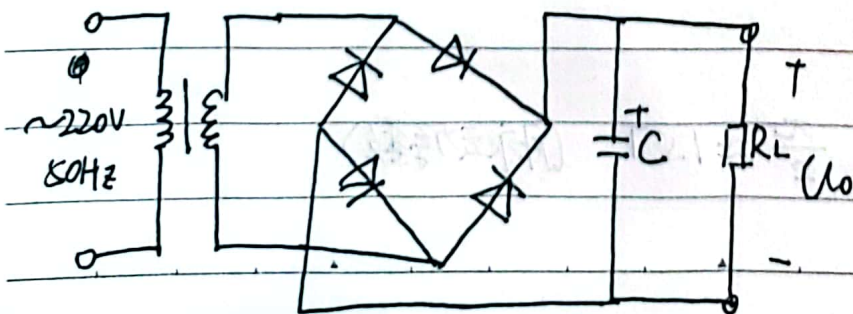




$$U_o(\text{AV}) = \sqrt{2} U_2 \left( 1 - \frac{I}{4R_1 C} \right)$$

#### 4. W7800的应用

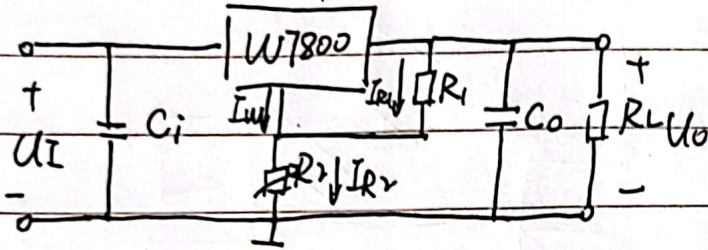

$$U_o = U_o' + \left( \frac{U_o'}{R_1} + I_w \right) R_2 \quad (U_o' \text{ 是 W7800 输出, 即 } R_1 \text{ 两端电压})$$

#### 5. W117应用

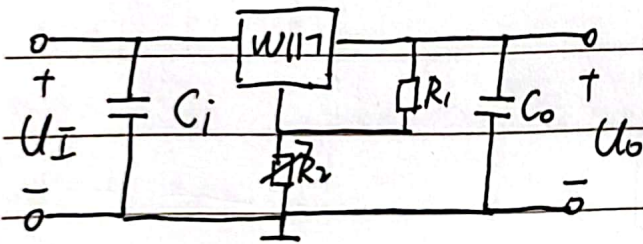

$$U_o = \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times 1.25V \quad (1.25V \text{ 是 W117 的稳压输出, 即 } R_1 \text{ 两端电压})$$

W7800与W117的区别: W117的  $I_w$  可以忽略