

## 一、填空题 (每空2分, 满分22分)

1.  $(14.5)_{10}$ 

[解析]  $8^1 \cdot 8^0 \cdot 8^{-1} \Rightarrow 1 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} = (14.5)_{10}$

只会一题是不够的!

看书 回忆: ① n进制转十进制? 例如  $(1A.F)_{16} = (?)_{10}$  ?

② 2^n进制转2^m进制? 例如  $(\underline{1011011})_2 = (?)_8$  ?

③ n进制转m进制? 例如  $(1A.F)_{16} = (?)_9$  ? (以十进制作为中转!)


2.  $(101111)_2$ 

[解析]  $(\underline{1001} \underline{0101})_{8421-BCD} = (95)_{10}$

$$\begin{array}{r} 2 | \frac{47}{95} \\ \underline{94} \quad \underline{46} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{23}{47} \\ \underline{46} \quad \underline{23} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{11}{23} \\ \underline{22} \quad \underline{11} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{5}{11} \\ \underline{10} \quad \underline{11} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{2}{5} \\ \underline{4} \quad \underline{5} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{1}{2} \\ \underline{2} \quad \underline{2} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 | \frac{0}{1} \\ \underline{0} \quad \underline{1} \\ \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \text{结束}$$

$$\Rightarrow (101111)_2$$

最低位  $\xrightarrow{\hspace{1cm}}$  最高位

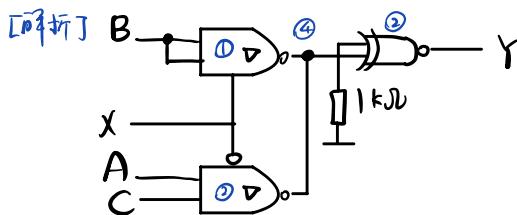3.  $XB + X'AC$ 

① 三态输出与非门, X是控制信号, 高电平有效(输出 $(BB)' = B'$ ), 低电平时为高阻态, ④点处输出与之无关;

② 也是三态输出与非门, X是控制信号, 低电平有效(输出 $(AC)'$ ), 高电平时为高阻态, ④点处输出与之无关;

即: ④处逻辑表达式为  $\frac{XB'}{X=1\text{时}} + \frac{X'(AC)'}{X=0\text{时}}$

注意复习: ① 各种门电路符号、输出与输入关系  
(书上出现过的都会)

② TTL与CMOS的不同?

如: 输入短路特性 V.S. 一律视作低电平,

③ 同或门。在CMOS电路中, 对于直接用电阻接地的端子, 由于端对地电流甚小, 所以电阻上压降很小, 此端子的输入可视作低电平.

则  $Y = 0 \oplus (XB' + X'(AC)') = 0(XB' + X'(AC)') + 1(XB' + X'(AC)')$

De Morgan

$$= (X' + B)(X + AC) = X'AC + XB + ABC = XB + X'AC$$

为什么?

书P38


4. 具体数值不记得, 无法提供答案, 书本上相关内容在书P47-50.

5. 0.46

[解析] OC门输出低电平, 电流灌入OC门,  $G_1 \sim G_5$ 为低电平输入, 电流是从输入端

向外流的, 如右图所示, 此时R起到限制OC门输入电流的作用, 因此其应有最小值(否则OC门电流过大损坏)

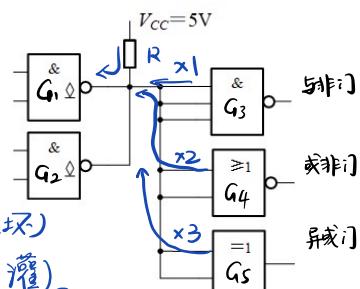其取值最小时只有一个OC门输出低电平(最极限情况, 也就是所有电流都经过一个OC门里灌).



$$\text{则 } \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R_L} + I_{IL} \times 6 \leq I_{OL(\max)} \Rightarrow R_L \geq \frac{V_{CC} - V_{OL}}{10mA}, \text{ 又 } V_{OL} \leq 0.4V,$$

$\Rightarrow$  当  $V_{OL}$  取  $0.4V$  时  $R_L$  取值最小, 为  $\frac{5-0.4}{10} k\Omega = 0.46 k\Omega$ .

再计算  $R_{max}$ . 此时 OC 门输出高电平, 漏电流  $I_{OL}$  流入 OC 门,  $G_3 \sim G_5$  为高电平输入, 电流从输入端流入, 如右图所示, 此时  $R$  上电流等于上述电流之和, 若  $R$  过大则 OC 门输出电平太低, 故  $R$  应有最小值.

其取值最大时应当所有门电路都有漏电流或输入电流 (这种情况最极限, 因为  $R$  再大一点 OC 门输出就太低了)

$$\text{则有 } V_{CC} - (I_{IH} \times 9 + I_{OH} \times 2) \times R \geq 3V \quad \text{解得 } R_{max} = \frac{5-3}{360+400} M\Omega = 2.63 k\Omega$$

注意点:

需要特别记忆

- ① 不同门有不同的处理方式, TTL 与非门输入为低电平时, 无论输入有多少个端子, 都只算一个端子的电流;  
= 输入 TTL 异或门输入为低电平时, 算三份  $I_{IL}$ ;  
为高电平时则不然. ————— 为高电平时, 算四份  $I_{IH}$ . 回忆: CMOS? 详细的分析需要看书.
- ② 前级输出为高电平和低电平时, 电流的流向? (很重要, 不然公式里分子有的是加有的是减, 哪来的?)  
以及应考虑的门、端子数?

## 6. 2.1V

[解析]  $V_I = 2.1V$  时, 若不考虑  $T_2$  的存在,  $V_{B1}$  应为  $V_I + V_{BE1} = 2.8V$ ,

此时,  $T_2$  与  $T_3$  必同时导通. (如右图,  $T_1$  集电结,  $T_2, T_5$  发射极结)

(这三个 PN 结导通需  $2.1V$ ), 故  $V_{B1}$  被限制在  $2.1V$ .

注意复习: ① TTL 反相器工作原理, 输入输出特性;

$$V_{TH} = ?$$

② 部分门的内部电路 (与非、或非、反相器、OC、OD 较重要.)  
(与) (或)

## 7. 可重复触发的

[解析] 不可重复触发的触发电路一旦被触发, 在一个脉宽  $t_W$  内对新的触发信号没有反应;



可重复触发的触发电路被触发后, 若再遇到触发电信号, 会从新的触发电信号之瞬间重新开始一个脉宽。

严遵说法在书 P363 图 7.3.12

## 8. 8192 位

[解析]  $256 \times 8 \times 4 = 8192$  位.  $\rightarrow$  复习: 位扩展与字扩展方式!

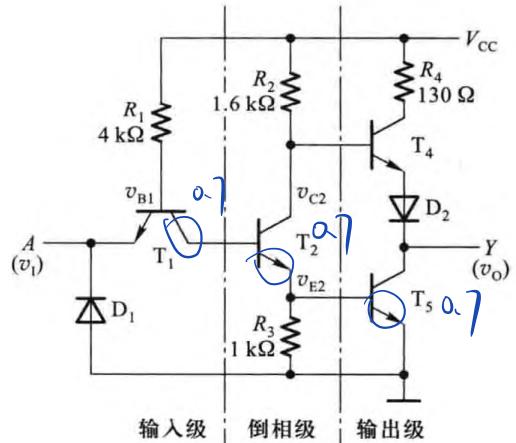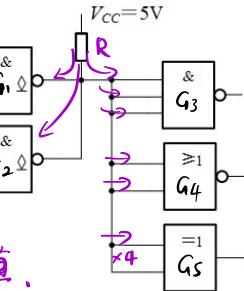9. (b) 图. 第二个空我不会表达。有点难说清楚。大概是通过将电容与  $V_{I2}$  相连, 使每次  $V_{I2}$  宽脉冲时通过电容将此空脉冲连给  $V_{I3}$ , 从而使  $V_{I3}$  从更高电位开始(或从更低电位开始)通过 RC 环节下降(或上升).



第7章较抽象，关键是要搞明白两个问题：

① 突变是如何传递的？

② RC环节及充放电状态决定单稳态电路脉宽或多谐振荡电路周期。这就要求我们弄清楚电容的充放电回路，而且这对于CMOS和TTL电路是不同的！  
(有的可以到  $V_{TH} + V_{DD}$ , 有的关键是  $V_m$ . Why? 电阻! )

10、10/204]

[解析] 四舍五入方式的说明在我们教材里没有，但是它对应的量化方法教材里有，与之对应的是“只舍不入”方式。

比如对于最大  $nV$  的模拟电压，要转化成  $m$  位二进制数字量来表示，若用只舍不入方式，则会取量化单位  $\Delta$  为  $\frac{n}{2^m} V$ ，

并且， $0 \sim \frac{n}{2^m} V$  的模拟电压就对应  $0 \cdots 0$ ， $\frac{n}{2^m} \sim \frac{2n}{2^m} V$  的模拟电压对应  $0 \cdots 01$ ，依次类推，这样，最大量化误差是  $\frac{n}{2^m} V$   
( $\Delta$ )  
实际上是有  $0V$  真正对应，  
其余超过  $0V$  加一个  $\Delta$  的部分均舍去，所以是“只舍不入”  
 $(2^m - 1) \sim 2^m V$  对应  $1 \cdots 1$   
其余超过  $\frac{n}{2^m} V$  加一个  $\Delta$  的部分均舍去

(最大量化误差出现在每一段的上界处，因为此处电压被舍去得最多) 特点：每个数字量对应的模拟量处于转化成这个数字量的  
模拟量区间的下界

若用四舍五入方式，则会取量化单位  $\Delta$  为  $\frac{2n}{2^{m+1} - 1} V$ ，→代入本题数据即得答案。

并且， $0 \sim \frac{n}{2^{m+1} - 1} V$  的模拟电压就对应  $0 \cdots 0$ ，  
( $\frac{1}{2}\Delta$ )  
实际上是有  $0V$  真正对应，  
其余超过  $0V$  加一个  $\frac{1}{2}\Delta$  的部分均舍去

易错点：① 书本例子是  $1V$ ，想当然按  $1V$  处理忘记了。

之后每个区间步长是一个  $\Delta$ ，如  $\frac{n}{2^{m+1} - 1} \sim \frac{3n}{2^{m+1} - 1} V$  的模拟电压对应  $0 \cdots 01$ ，依次类推。  
( $\frac{1}{2}\Delta$ )  
( $\frac{3}{2}\Delta$ )  
类似地，实际上是有中值  $\frac{2n}{2^{m+1} - 1}$  真正对应，

与中值相差  $\Delta$  的电压均舍偏差并对应至  $\Delta$ ，所以是“四舍五入”  
(P.S. 我也不知道“四舍五入”是什么意思，  
其实就是从取下界变成取中值罢了)

依次类推， $\frac{3}{2}\Delta \sim \frac{5}{2}\Delta, \dots, (\frac{2^{m+1}-1}{2})\Delta \sim \frac{2^{m+1}-1}{2}\Delta$ 。

这样，最大量化误差是  $\frac{n}{2^{m+1} - 1} V$  (即  $\frac{1}{2}\Delta$ )

(最大量化误差出现在每一段的边界处)

特点：每个数字量对应的模拟量处于转化成这个数字量的  
模拟量区间的中值 (对第一段而言，仍是下界)。

复习：A/D 的三种类型，工作原理？

总体上看，填空题难度不大，主要考查细节