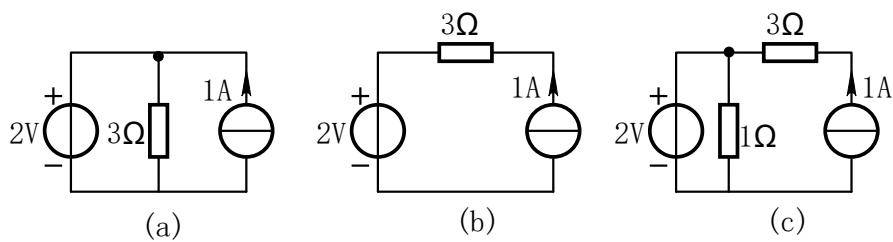



电路复习第 1 次课 课堂例题

2022.7.25

例 1 (习题 1.8) 分别计算图示三个电路中每个电阻消耗的功率及每个电源所产生的功率。



例 2 (习题 1.16) 求图示电路受控源和独立源各自发出的功率。

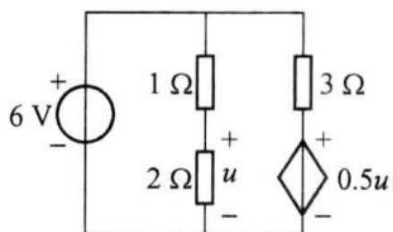

例 3 求开路电压 U_{OC} .

