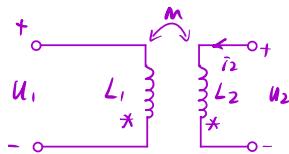


P113 耦合电感 因4.41 以图(1)为例分析同名端、电流进方向、互感电压正负号、感生电动势正负号的关系

(参考方向) (参考方向)



在此图中 U_1 为输入电压参考方向, i_2 为输入电流参考方向, U_2 为 L_2 端口电压参考方向.

i_2 增大时, L_2 在 M 内的互感磁通增大, 则 L_2 端将产生互感电动势抑制互感磁通增大.

若因产生的电流从 L_1 非星标端流入(星标端流出), 则此电流将与 i_2 共同促进互感电动势而增大, 不符合楞次定律;

则互感产生的电流只能从 L_1 的星标端流入(非星标端流出), 则可知产生该电流的电动势是正在上负在下, 由电动势与电压方向相反, 则该部分互感电压就是正在上负在下, 与 U_2 的参考方向相同, 故 M 前取正号

(i_2 增大时可类似说明)

亦可如此判断: i_2 是从二次侧非星标端流入, 则可以想象 i_2 从一次侧非星标端流入(产生的效果相同)

而此电流参考方向与一次侧电压参考方向为关联参考方向, 故 U_2 表达式中 M 前取正号,
(互感产生电压)

总之: 自身感生电压正负, 看自身电流、电压参考方向 (在磁通与电流为右旋螺旋关系时, 关联即为正)
互感电压正负, 综合考虑 { 从同/异名端流入?
一般此条件默认
 U/i 参考方向

互感电压正负, 综合考虑 { 从同/异名端流入?
 U/i 参考方向