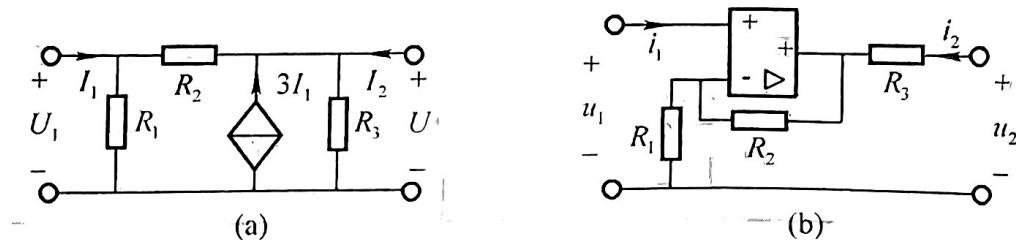



第十章 二端口网络

10.1 求图示各二端口网络的 Y 参数。





图题 10.1

10.2 一个互易网络的两组测量值如图题 10.2 所示。试根据这些测量值求 Y 参数。


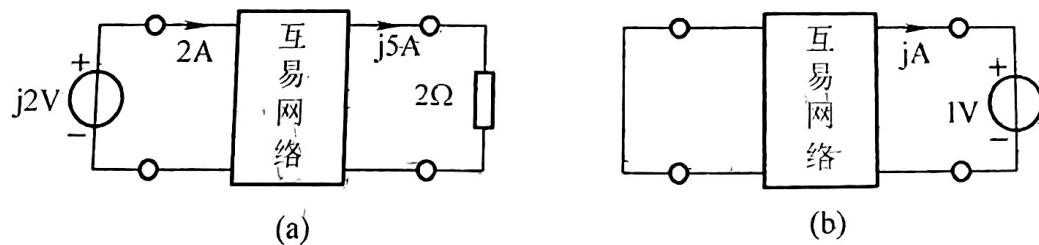


图题 10.2



10.3 求图示各二端口网络的 Z 参数。

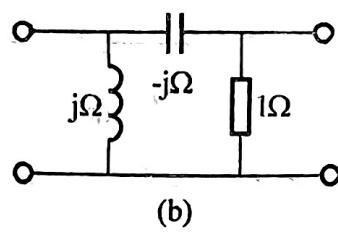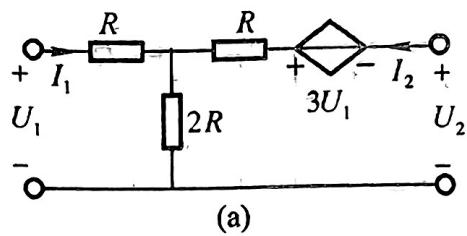


10.4 求图示各二端口网络的 A 参数。

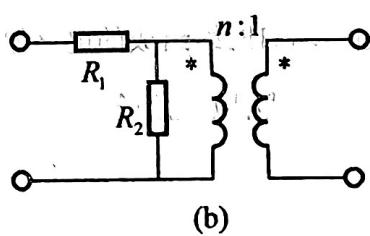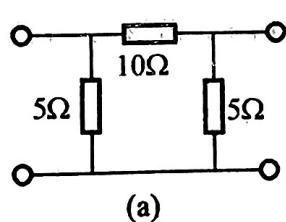

10.6 求图示各二端口网络的 H 参数。

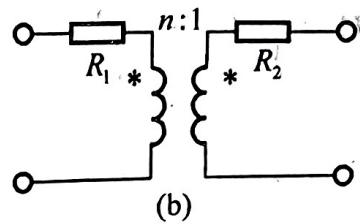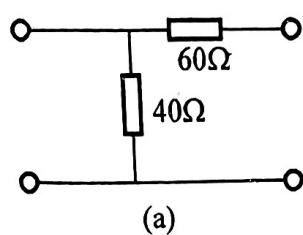

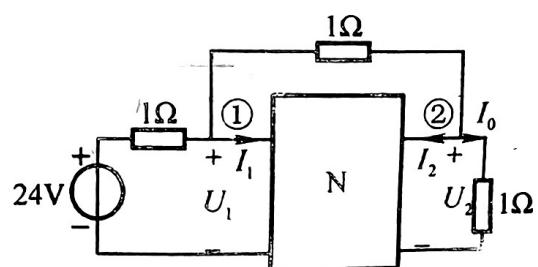10.7 已知由二端口网络组成的电路如图 10.7 所示，若该二端口网络的 Y 参数矩阵为 $Y = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$ S，试根据已知条件求 I_o 。




10.9 试绘出对应于下列开路阻抗矩阵的任一种二端口网络模型。

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Omega;$$


$$(b) \begin{bmatrix} 1+4/s & 2/s \\ 2/s & 3+2/s \end{bmatrix} \Omega;$$

$$(c) \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \Omega$$

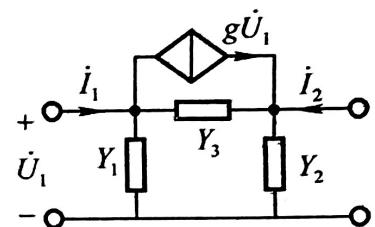10.10 证明给定 Y 参数可以用图题 10.10 所示电路来等效，求等效电路参数。



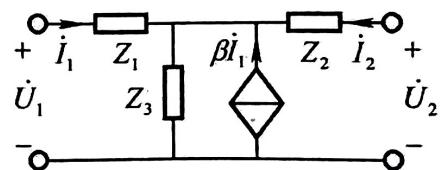10.11 证明给定 Z 参数可以用图题 10.11 所示电路来等效，求等效电路参数。



10.12 图示电路中二端口网络 N 的电阻参数矩阵为 $R = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$ ，求二端口 N 的端口电压 U_1 和 U_2 。

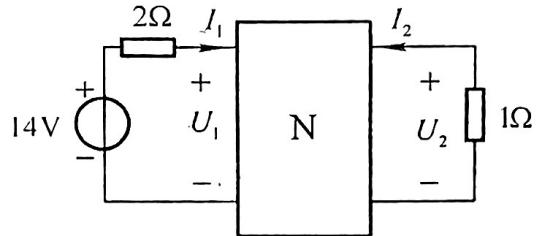


图 题 10.12

10.13 图示二端口网络 N 的阻抗参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \Omega$ 。问 R_L 为何值时可获得最大功率，并求出此功率。



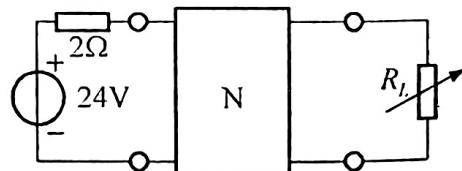


图 题 10.13

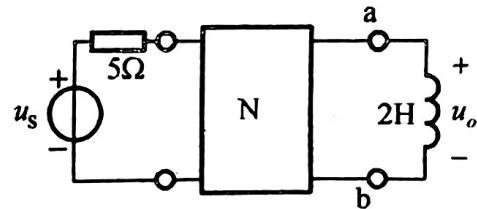
10.14 图示电路，已知 $u_s = 15 \cos 2t \text{V}$ ，二端口网络阻抗参数矩阵 $Z = \begin{bmatrix} 10 & j6 \\ j6 & 4 \end{bmatrix} \Omega$ 。求 ab 端戴维南等效电路并计算电压 u_o 。



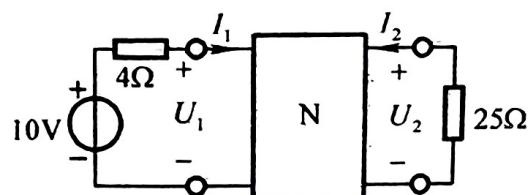10.18 图示电路，已知二端口网络的混合参数矩阵为 $H = \begin{bmatrix} 16\Omega & 3 \\ -2 & 0.01S \end{bmatrix}$ 。求 U_2/U_1 ，




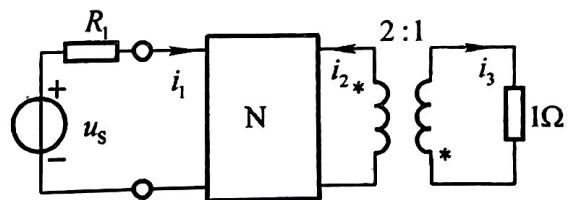10.19 图示网络 N 的传输参数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 4/3 & 1\Omega \\ (1/3)S & 1 \end{bmatrix}$ ，输入端口电阻 $R_i = Z_{ci}$ ，并且 $u_s = 22 \cos \omega t V$ 。求电流 i_1, i_2 和 i_3 。




10.23 图示电路中二端口的导纳参数矩阵为 $Y = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 2/3 \end{bmatrix} S$ ，电路原处于稳态，

$t=0$ 时开关由闭合突然断开，用三要素法求 $t>0$ 时的电压 u_2 。

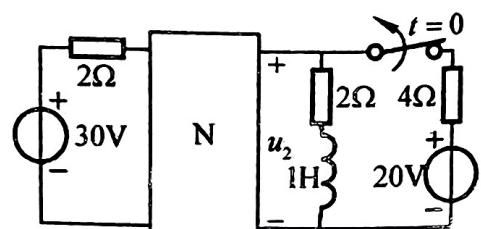

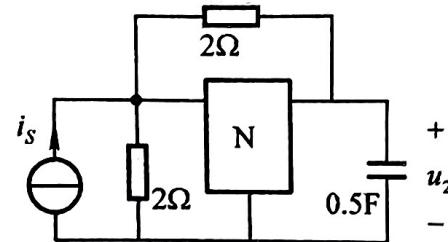10.25 图示电路，已知 $i_s(t) = 0.25C \times \delta(t)$ ，网络 N 的导纳参数矩阵为 $Y(s) = \begin{bmatrix} 0.5 + 0.5s & -0.5s \\ -0.5s & 1 + 0.5s \end{bmatrix}$ 。求零状态响应 $u_2(t)$ 。



10.26 已知图示网络 N 的阻抗参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$ ，求复合二端口网络的传输参数矩阵。

